
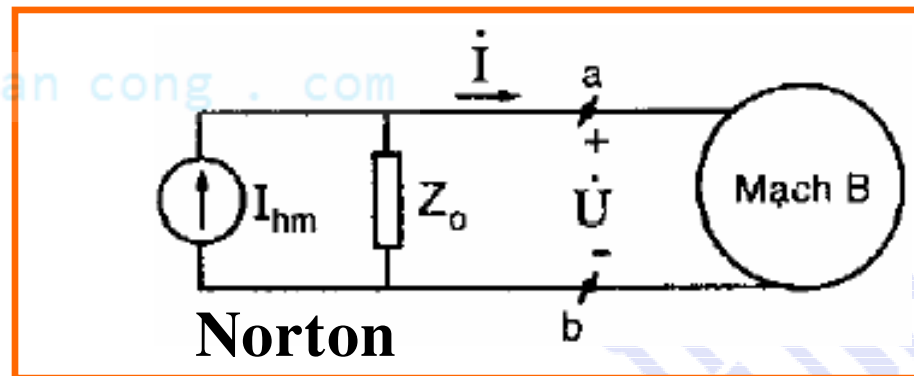
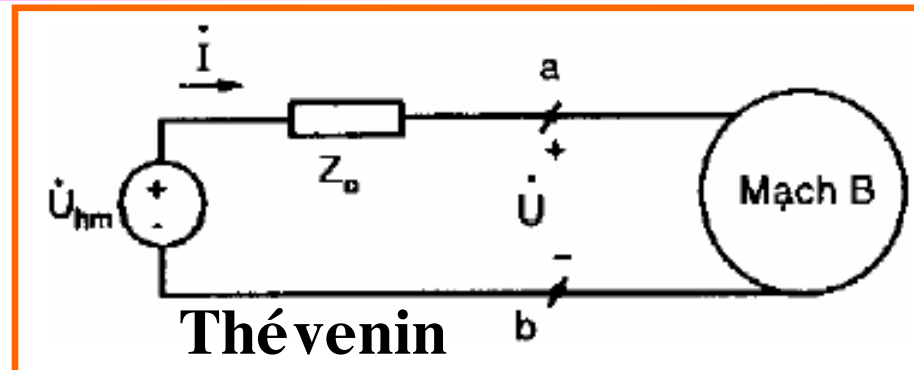


3.6.3 Định lý Thévenin - Norton

a) Phát biểu:

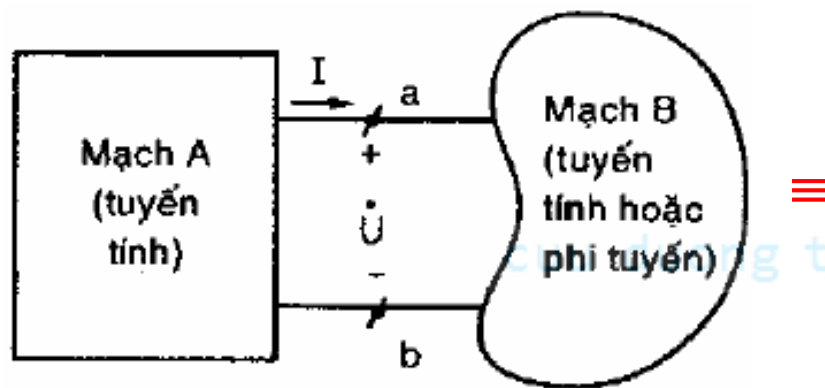

❖ Trong đó:

\dot{U}_{hm} : điện áp hở mạch trên cửa a-b.

\dot{I}_{nm} : dòng ngắn mạch qua cửa a-b.


Z_0 : Z_v mạng một cửa không nguồn.

ECA-Ch3.6 Circuit Theorems

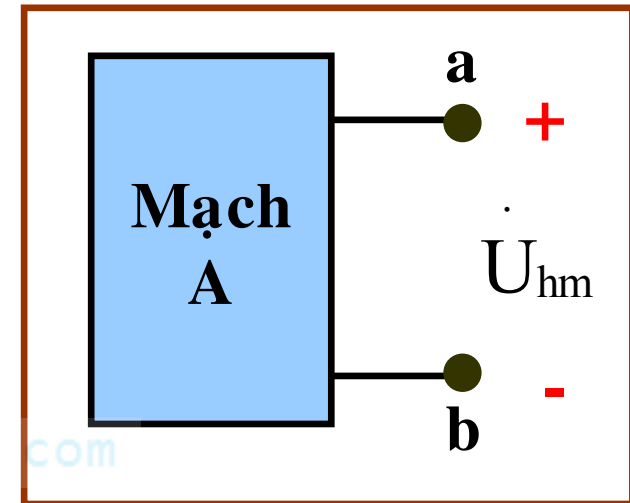b) Tìm U_{hm} và I_{nm} :


❖ Tìm U_{hm} :

- Cho hở mạch của a-b và giải.
- Dùng các PP : biến đổi tđ, thế nút, dòng mưới, ... tìm áp.



❖ Tìm I_{nm} :

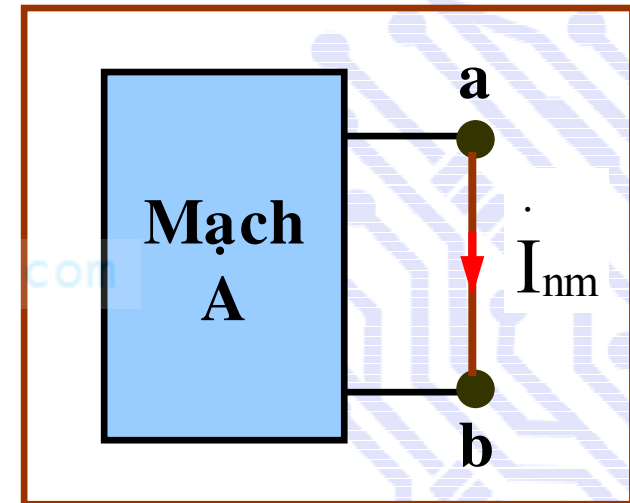- Ngắn mạch của a-b bằng dây dẫn.
- Dùng các PP : biến đổi tđ, dòng mưới, thế nút, ... tìm dòng.



c) Tìm Z_0 :

c₁) Mạch A không nguồn phụ thuộc :

Triệt tiêu nguồn đlap & Tương đương trở kháng

c₂) Mạch A có nguồn phụ thuộc : Có 2 cách tìm Z_0 :

i. Tìm đủ : \dot{U}_{hm} & \dot{I}_{nm} $\rightarrow Z_0 = \dot{U}_{hm} / \dot{I}_{nm}$




ii. Triệt tiêu nguồn đlap. \rightarrow Đặt nguồn đơn vị vào cửa.

\rightarrow Tính áp hay dòng qua cửa.

\rightarrow Lập tỉ số : $Z_0 = \frac{1\angle 0^\circ \text{ V}}{\dot{I}}$ hay $Z_0 = \frac{\dot{U}}{1\angle 0^\circ \text{ A}}$

❖ Example 1: Thevenin-Norton Circuit

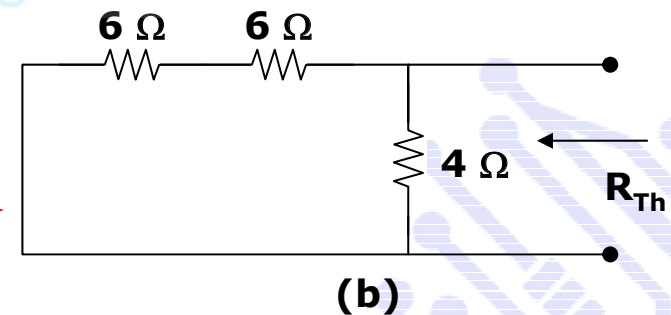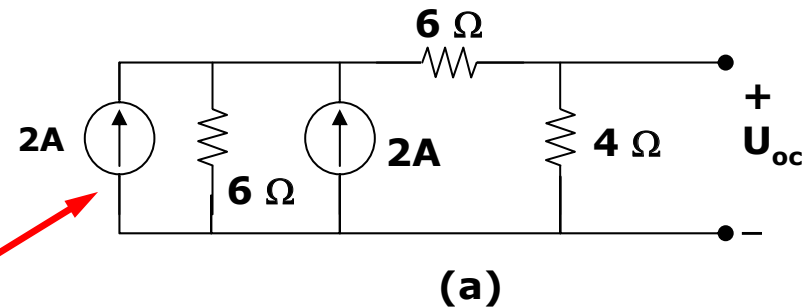
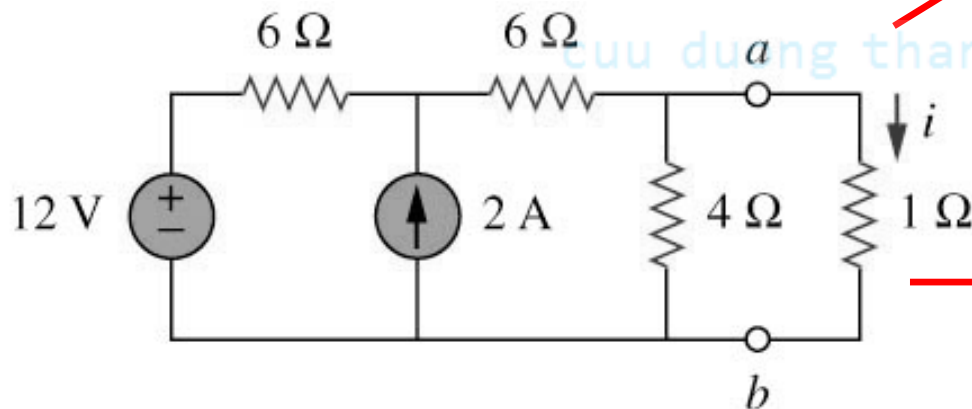
Using Thevenin's theorem, find the equivalent circuit to the left of the terminals in the circuit shown below. Hence find i .




*Refer to in-class illustration, textbook, answer $U_{oc} = 6V$, $R_{Th} = 3\Omega$,
 $i = 1.5A$

❖ Example 2: Thevenin-Norton Circuit

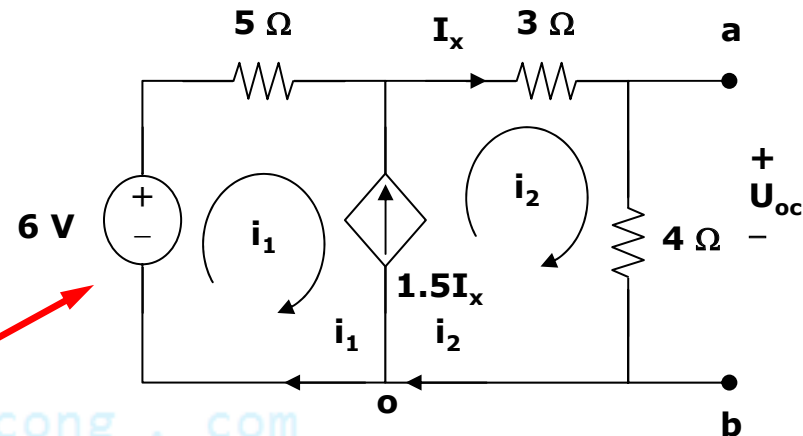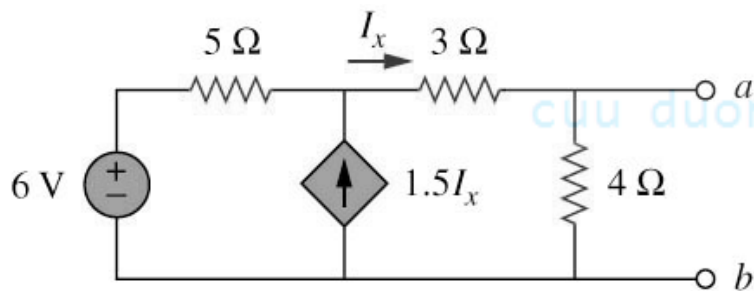Find the Thevenin equivalent circuit of the circuit shown below to the left of the terminals.



(a)

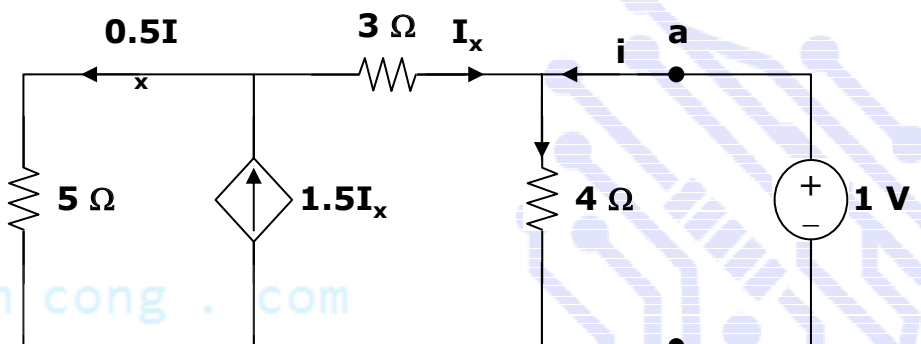



(b)

*Refer to in-class illustration, textbook, answer $U_{oc} = 5.33V$,


$$R_{TH} = 3\Omega$$

❖ Example 3: Thevenin-Norton Circuit

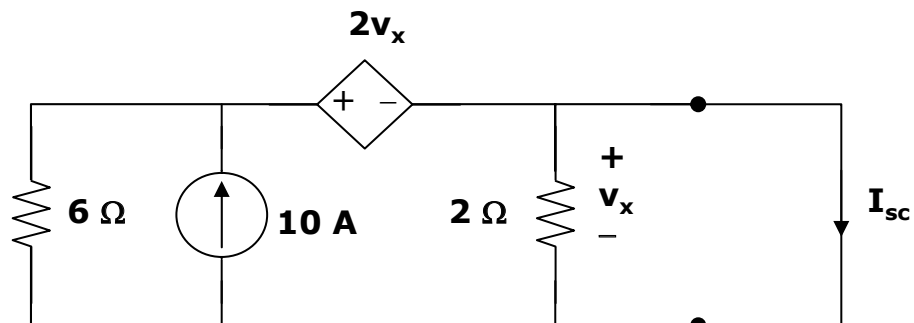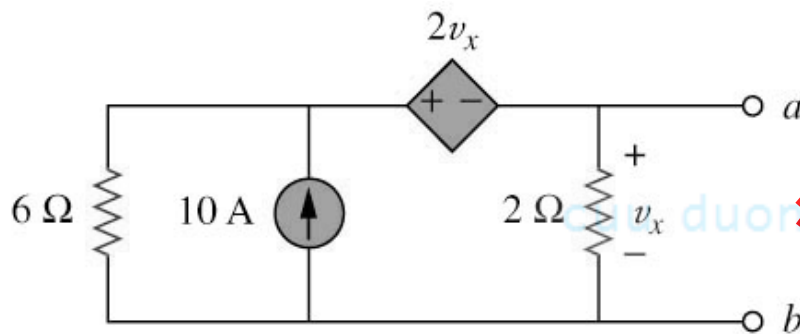Find the Norton equivalent circuit of the circuit shown below.



(a)

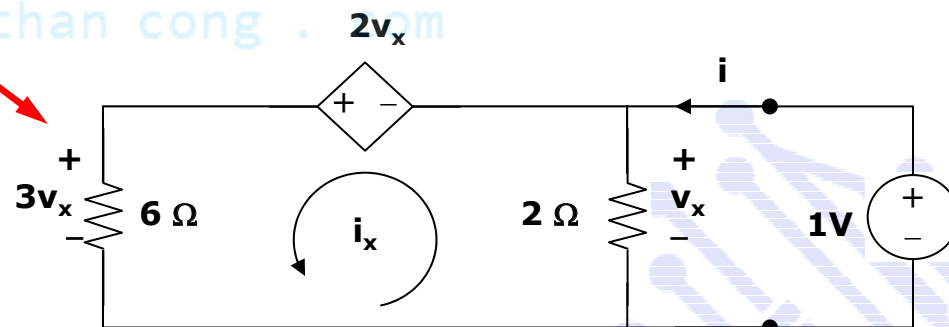

(b)

*Refer to in-class illustration, textbook, $R_N = 1\Omega$, $I_N = 10A$.



❖ App: Maximum Power Transfer

- If the entire circuit is replaced by its Thevenin equivalent except for the load, the power delivered to the load is:

$$P = i^2 R_L = \left(\frac{U_{oc}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

- For maximum power dissipated in R_L , P_{max} , for a given R_{Th} and U_{oc} :

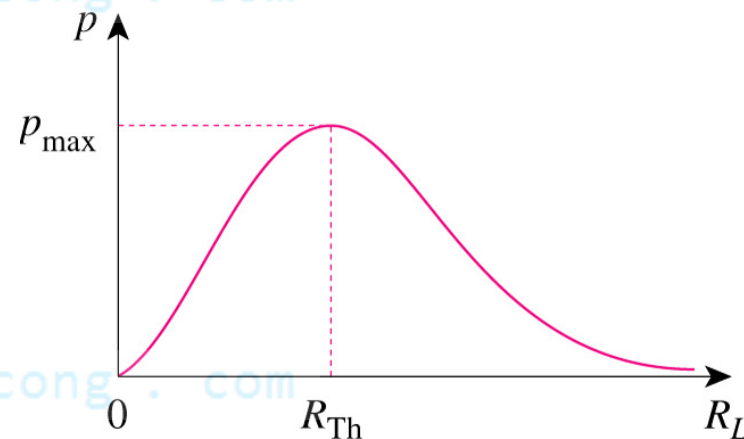
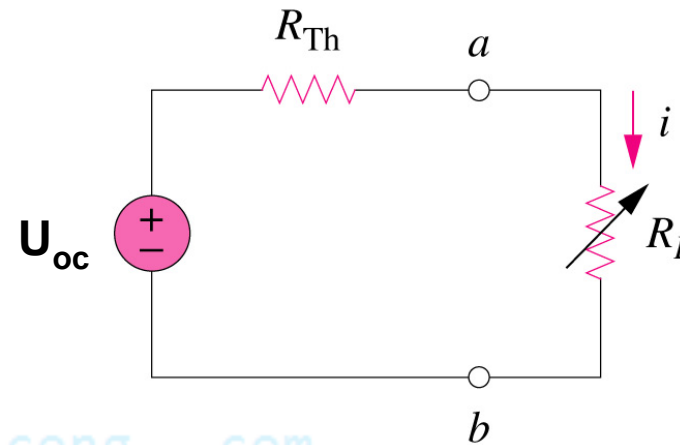
$$R_L = R_{Th} \Rightarrow P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L}$$




The power transfer profile with different R_L

❖ Example: Maximum Power Transfer

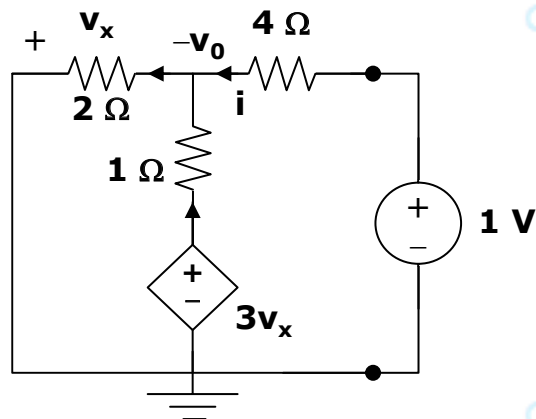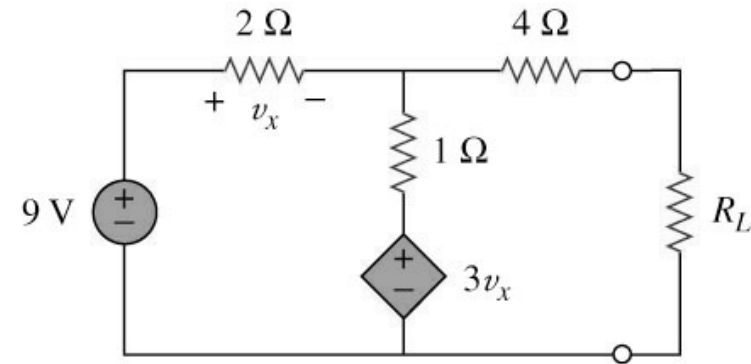Determine the value of R_L that will draw the maximum power from the rest of the circuit shown below. Calculate the maximum power.



(a)

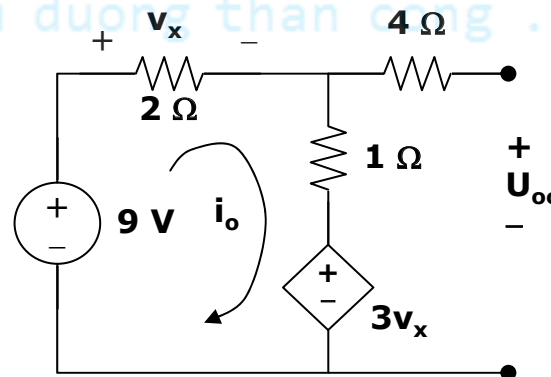

(b)

Fig. a:

=> To determine R_{TH}


Fig. b:

=> To determine U_{oc}

*Refer to in-class illustration, textbook, $R_L = 4.22\Omega$, $P_m = 2.901W$

3.6.4 Định lý chuyển vị nguồn :


a) Chuyển vị nguồn áp:

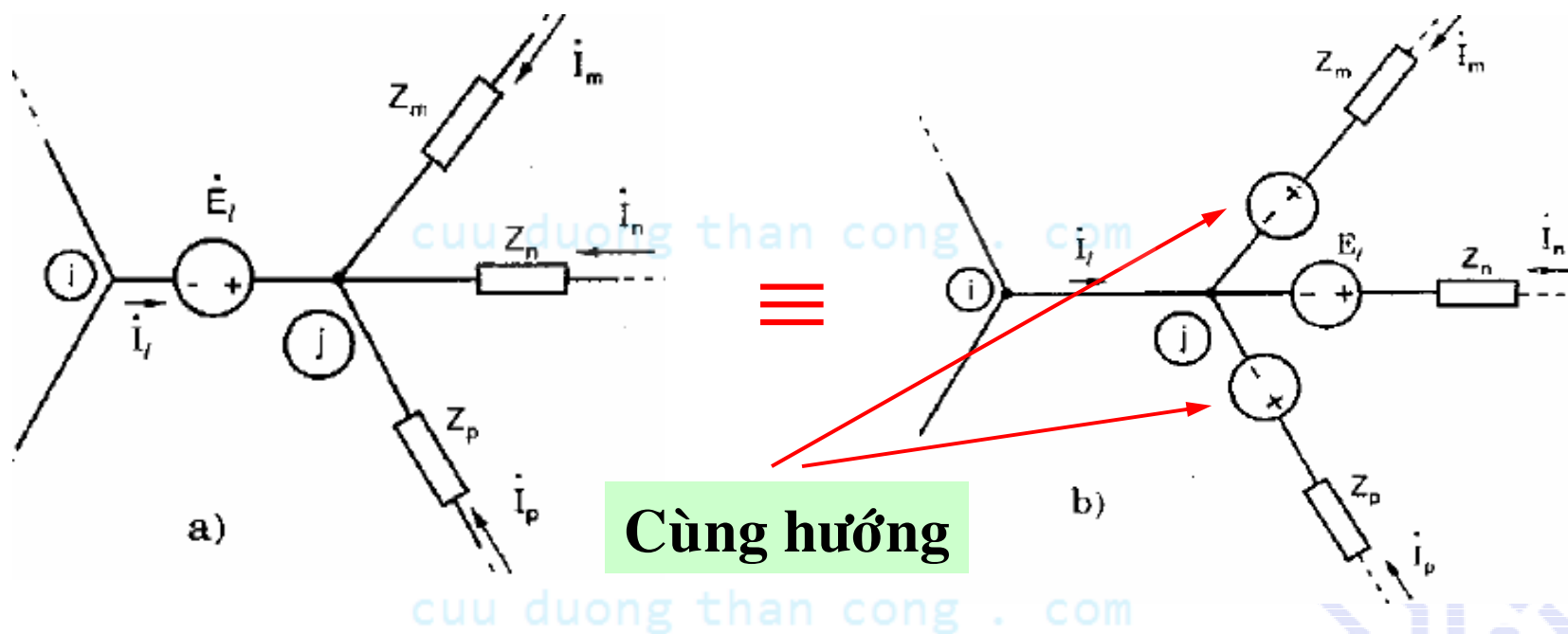

Chứng minh dựa trên các luật KVL được bảo toàn cho các mắc lưới .

3.6.4 Định lý chuyển vị nguồn (tt):

b) Chuyển vị nguồn dòng:

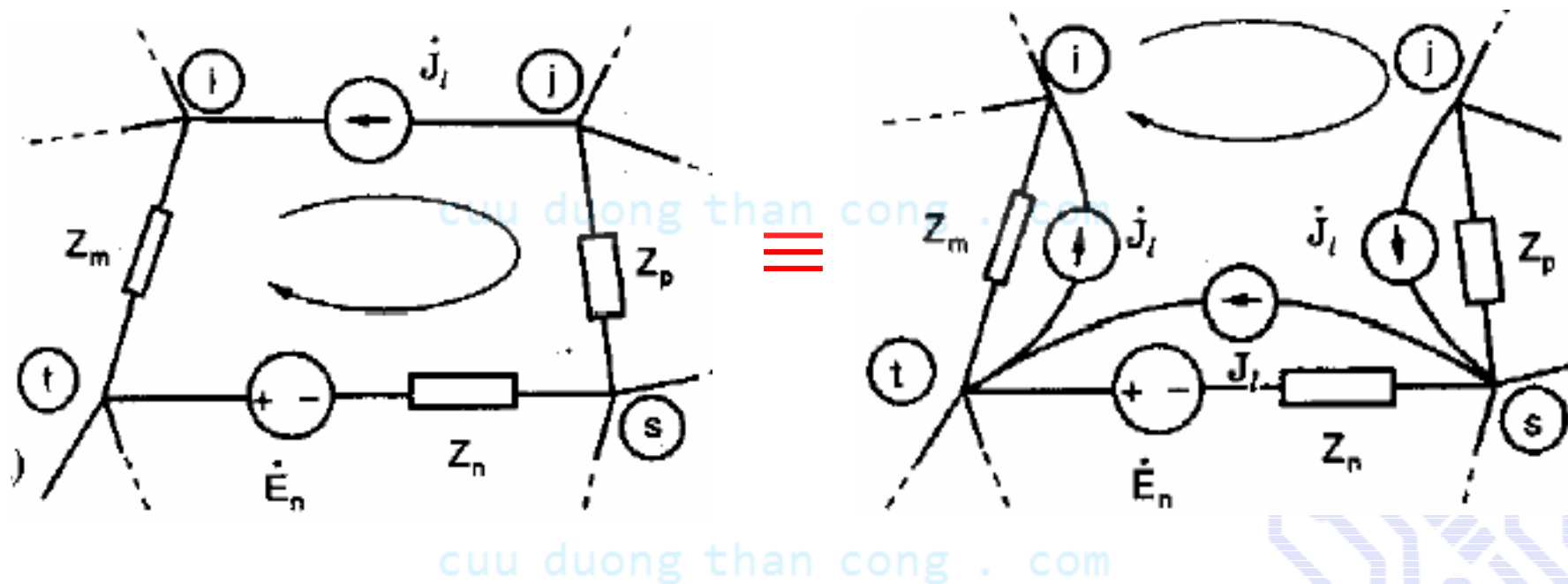

Chứng minh dựa trên các luật KCL được bảo toàn cho các nút $\{ i, j, s, t \}$.