

Chương 3


Mạch logic số

Nội dung

- Transistor và các cổng logic
- Đại số Boole
- Mạch tổ hợp
- Mạch tính toán
- Mạch tuần tự
- Mạch bộ nhớ

Transistor và các cổng logic

 - Transistor
 - Phần tử cơ bản nhất cấu tạo máy tính số ngày nay là transistor do John Bardeen và Walter Brattain phát minh năm 1947.
 - Transistor thường được sử dụng như một thiết bị khuếch đại hoặc một khóa điện tử
- Mỗi transistor đều có ba cực:
 - Cực gốc (*base*)
 - Cực góp (*collector*)
 - Cực phát (*emitter*)




Transistor và các cổng logic

- Cổng logic (gate)
 - Các transistor được ghép nối lại để tạo thành các cổng logic có thể thực hiện các phép toán logic cơ bản: NOT, AND, OR, NAND (NOT AND) và NOR (NOT OR)

- Giá trị logic



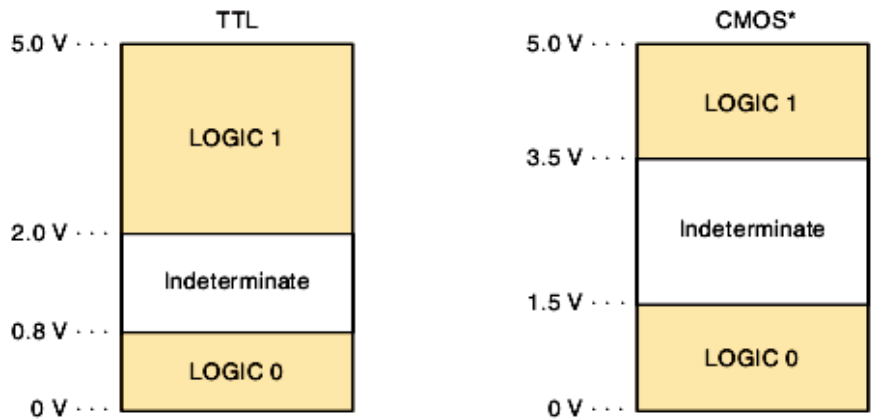
- 0 : mức điện áp 0...1,5 volt
- 1 : mức điện áp 2...5 volt






- Các cổng cơ bản này lại được lắp ghép thành các phần tử chức năng lớn hơn như mạch cộng 1 bit, nhớ 1 bit, v.v... từ đó tạo thành 1 máy tính hoàn chỉnh

Transistor và các cổng logic

   - Cấu tạo các cổng cơ bản NOT, NAND và NOR




- Ký hiệu

   


Transistor và các cổng logic

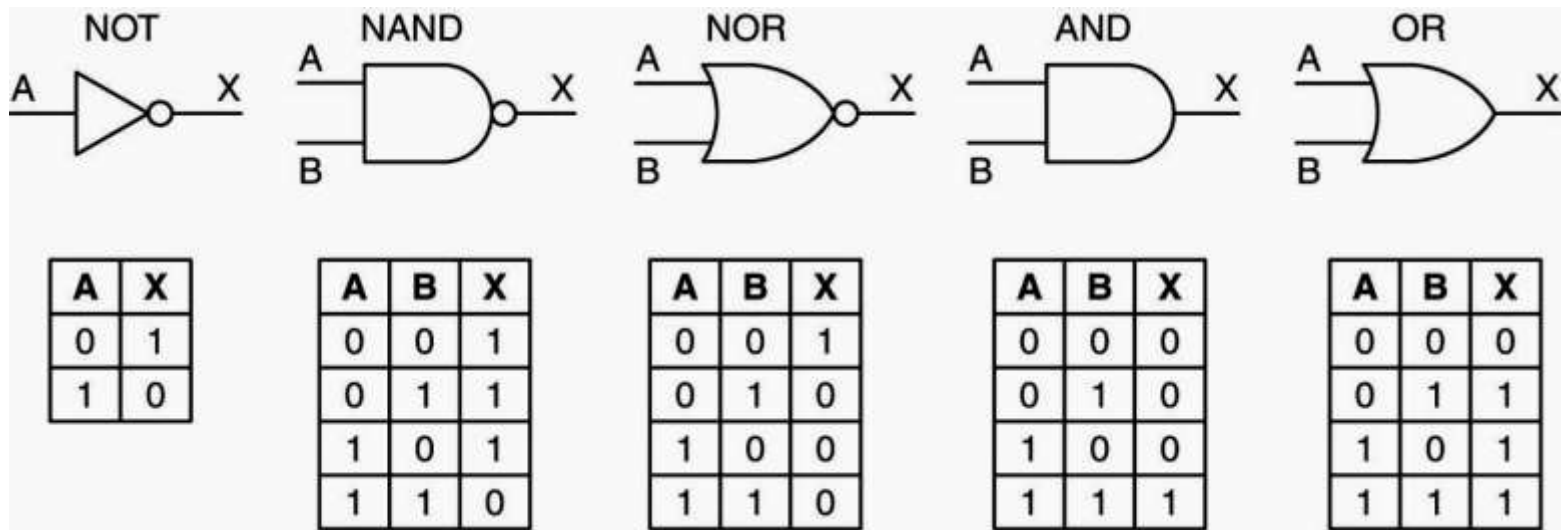- Bảng chân trị và ký hiệu các cổng logic cơ bản



 - Đối với các cổng nhiều ngõ vào, ngõ ra X=1 khi:
 - AND : mọi ngõ vào bằng 1
 - OR: ít nhất 1 ngõ vào bằng 1
 - NAND : ít nhất 1 ngõ vào bằng 0
 - NOR : mọi ngõ vào bằng 0




Transistor và các cổng logic

- Bảng chân trị các cổng OR và AND 3 ngõ vào











A	B	C	$x = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	$x = ABC$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

Transistor và các cổng logic

- Một số vi mạch họ 7400

        

Đại số Boole

- Giới thiệu
 - Đại số Boole (Boolean algebra) do nhà toán học George Boole phát triển từ năm 1854 làm cơ sở cho phép toán logic.
 - Năm 1938 Claude Shannon chứng minh có thể dùng đại số Boole để thiết kế mạch số trong máy tính
 - Đại số Boole dựa trên các biến logic và các phép toán logic
 - Biến logic có thể nhận giá trị 1 (TRUE) hoặc 0 (FALSE)
 - Phép toán logic cơ bản là AND, OR và NOT
 - Hàm logic gồm tập các phép toán và biến logic

Đại số Boole

- Các phép toán logic cơ bản
 - Phép toán logic cơ bản AND, OR và NOT với ký hiệu như sau:
 - $A \text{ AND } B : A \cdot B$
 - $A \text{ OR } B : A + B$
 - $\text{NOT } A : \overline{A}$
 - Các phép toán khác: NAND, NOR, XOR:
 - $A \text{ NAND } B : \overline{A \cdot B}$
 - $A \text{ NOR } B : \overline{A + B}$
 - $A \text{ XOR } B : A \oplus B = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$
 - Thứ tự ưu tiên: NOT, AND và NAND, OR và NOR

EXCLUSIVE OR gate



Đại số Boole

- Bảng chân trị (Truth table)

P	Q	NOT P (\bar{P})	P AND Q ($P \cdot Q$)	P OR Q ($P + Q$)	P NAND Q ($\overline{P \cdot Q}$)	P NOR Q ($\overline{P + Q}$)	P XOR Q ($P \oplus Q$)
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0

- Ứng dụng đại số Boole
 - Phân tích chức năng mạch logic số
 - Thiết kế mạch logic số dựa trên hàm cho trước

Đại số Boole

- Ví dụ 1: Cài đặt 1 hàm logic $M=F(A, B, C)$ theo bảng chân trị cho trước
- Qui tắc: $M=0$ nếu mọi đầu vào là 0, $M=1$ nếu mọi đầu vào là 1 (tổng các tích).
- Bước 1: Xác định các dòng trong bảng chân trị có kết quả bằng 1
- Bước 2: Các biến đầu vào được AND với nhau nếu giá trị trong bảng bằng 1. Nếu giá trị biến bằng 0 cần NOT nó trước khi AND
- Bước 3: OR tất cả các kết quả từ bước 2.

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$M=\bar{A}\bar{B}C+A\bar{B}C+AB\bar{C}+ABC$$

Đại số Boole


- Ví dụ 1 (tiếp)

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$



Chú ý:

 - Mạch thiết kế theo cách này chưa tối ưu.
- Có 3 cách biểu diễn 1 hàm logic




Đại số Boole

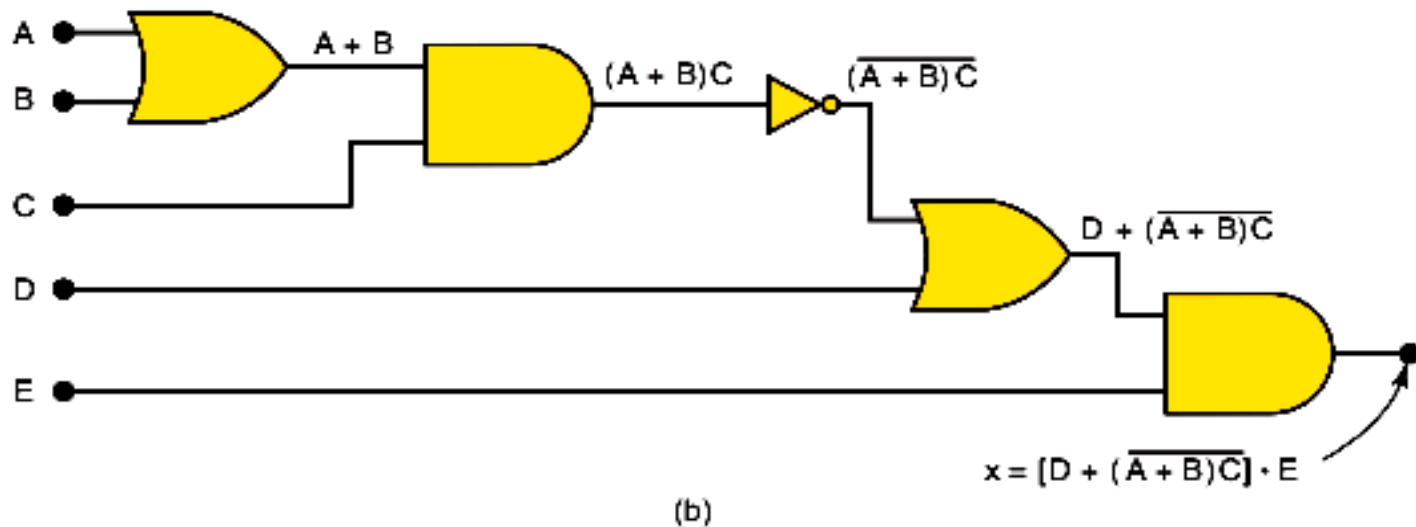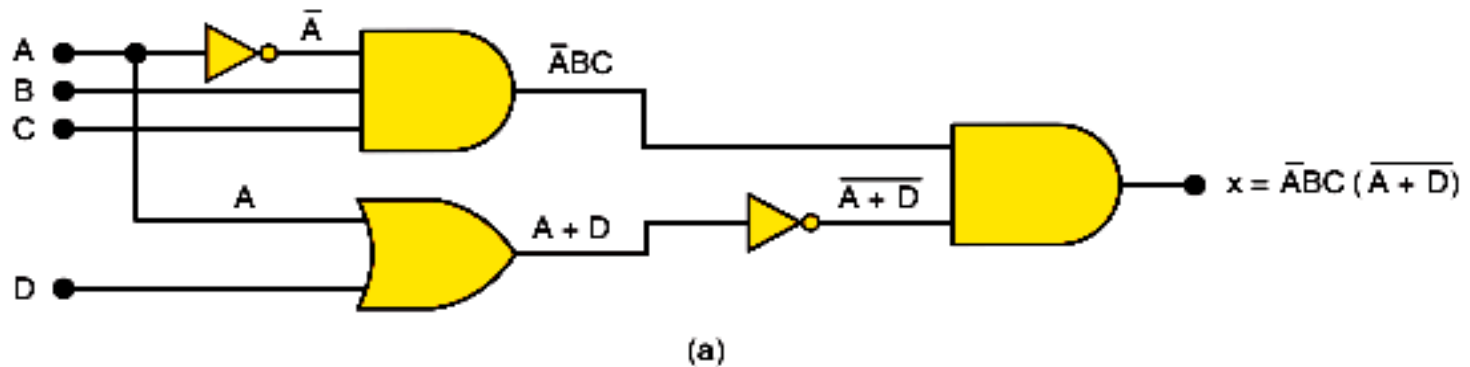- Ví dụ 2: Xác định hàm logic từ mạch cho trước




Đại số Boole

 - Các mạch tương đương
 - Ví dụ: $AB+AC$ và $A(B+C)$



A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

(a)

 


A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

(b)

Đại số Boole

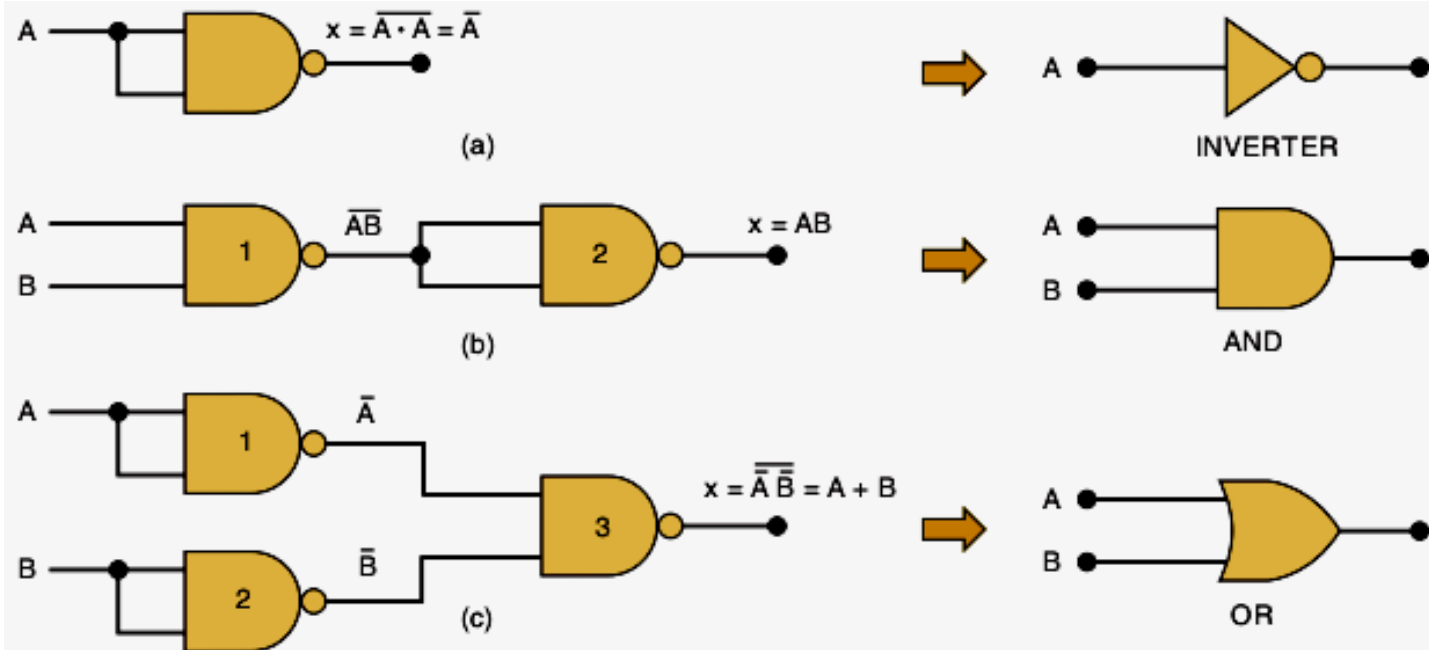- Các mạch tương đương (tiếp)
 - Nhận xét: Nên sử dụng mạch tiết kiệm các cổng logic nhất
 - Trong thực tế người ta dùng cổng NAND (hoặc NOR) để tạo ra mọi cổng khác




Đại số Boole

- Các định luật của đại số Boole
- Đồng nhất
- Rỗng
- Không đổi
- Ngịch đảo
- Giao hoán
- Kết hợp
- Phân phối
- Rút gọn


Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

Đại số Boole


- Các định luật của đại số Boole (tt)

 


(1) $x \cdot 0 = 0$

 

(2) $x \cdot 1 = x$

 

(3) $x \cdot x = x$

 


(4) $x \cdot \bar{x} = 0$



(5) $x + 0 = x$



(6) $x + 1 = 1$

 

(7) $x + x = x$



(8) $x + \bar{x} = 1$

Đại số Boole


- Ứng dụng các định luật
 - Đơn giản biểu thức logic \rightarrow Tiết kiệm cổng logic
 - Ví dụ : Chứng minh $AB + AC^{\overline{}} + BC = AB + AC^{\overline{}}$
$$\begin{aligned} & AB + AC^{\overline{}} + BC \\ &= AB + AC^{\overline{}} + 1 \cdot BC \\ &= AB + AC^{\overline{}} + (A + A) \cdot BC \\ &= AB + AC^{\overline{}} + ABC + ABC^{\overline{}} \\ &= AB + ABC + AC^{\overline{}} + ABC^{\overline{}} \\ &= AB \cdot 1 + ABC + AC^{\overline{}} \cdot 1 + AC^{\overline{}} \cdot B \\ &= AB(1 + C) + AC^{\overline{}}(1 + B) \\ &= AB \cdot 1 + AC^{\overline{}} \cdot 1 = AB + AC^{\overline{}} \end{aligned}$$

Mạch tổ hợp


- Khái niệm
 - Mạch tổ hợp (combinational circuit) là mạch logic trong đó tín hiệu ra chỉ phụ thuộc tín hiệu vào ở thời điểm hiện tại.
 - Là mạch không nhớ (memoryless) và được thực hiện bằng các cổng logic cơ bản
 - Mạch tổ hợp được cài đặt từ 1 hàm hoặc bảng chân trị cho trước
 - Được ứng dụng nhiều trong thiết kế mạch máy tính

Mạch tổ hợp

 - Bộ dồn kênh (Multiplexer)
 - 2^n đầu vào dữ liệu D
 - n đầu vào lựa chọn S
 - 1 đầu ra F
 - (S) xác định đầu vào (D) nào sẽ được nối với đầu ra (F)





S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

 

Mạch tổ hợp

- Bộ phân kênh (Demultiplexer)

 
 
- Ngược với bộ dồn kênh
- Tín hiệu điều khiển (S) sẽ chọn đầu ra nào kết nối với đầu vào (I)
- Ví dụ: Demux 1-to-4



Mạch tổ hợp

- Bộ giải mã (Decoder)
 - Bộ giải mã chọn một trong 2^n đầu ra (O) tương ứng với một tổ hợp của n đầu vào (I)
 - Ví dụ : Mạch giải mã 2 ra 4

I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

  


Mạch tổ hợp

- Mạch so sánh (Comparator)


- So sánh các bit của 2 ngõ vào và xuất kết quả 1 nếu bằng nhau.
- Ví dụ : Mạch so sánh 4 bit dùng các cổng XOR

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

Mạch tính toán


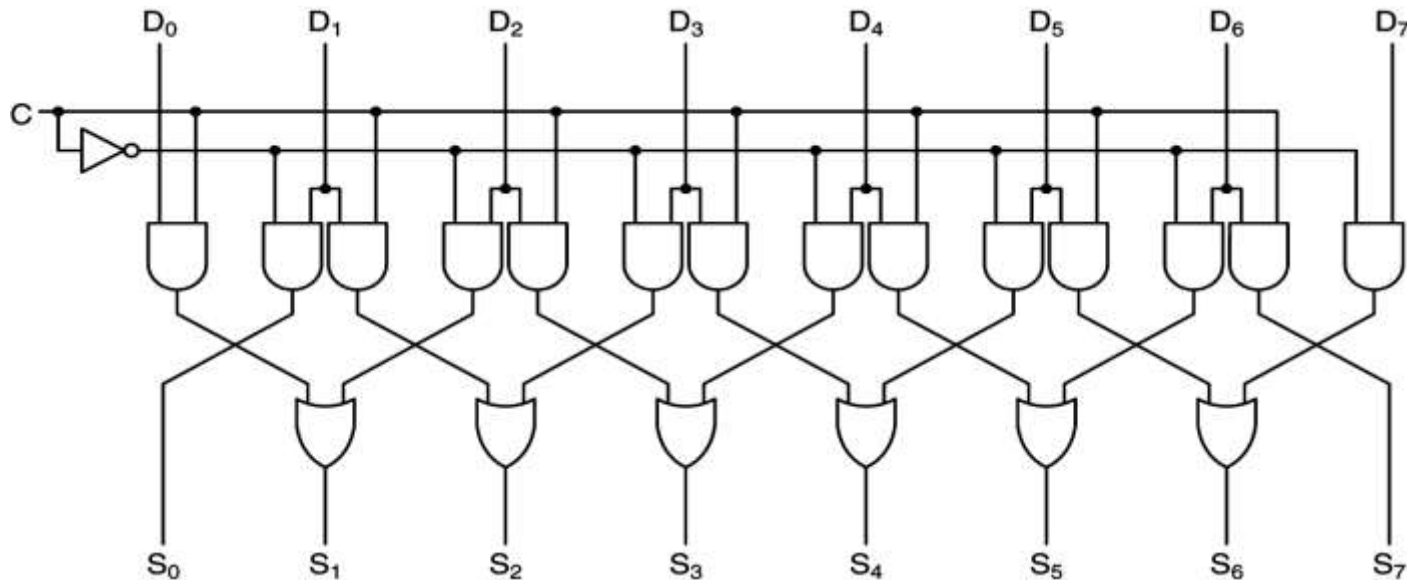
- Mạch dịch (Shifter)
 - Dịch các tín hiệu sang trái hoặc phải 1 vị trí. Ứng dụng cho phép nhân/ chia cho 2.
 - Ví dụ : mạch dịch 8 bit với tín hiệu điều khiển chiều dịch trái ($C=0$) hay phải ($C=1$)



Mạch tính toán



- Mạch cộng bán phần (Half adder)
 - Cộng 2 bit đầu vào thành 1 bit đầu ra và 1 bit nhớ

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  


Mạch tính toán

  - Mạch cộng toàn phần (Full adder)
 - Cộng 3 bit đầu vào thành 1 bit đầu ra và 1 bit nhớ
 - Cho phép xây dựng bộ cộng nhiều bit




Mạch tính toán

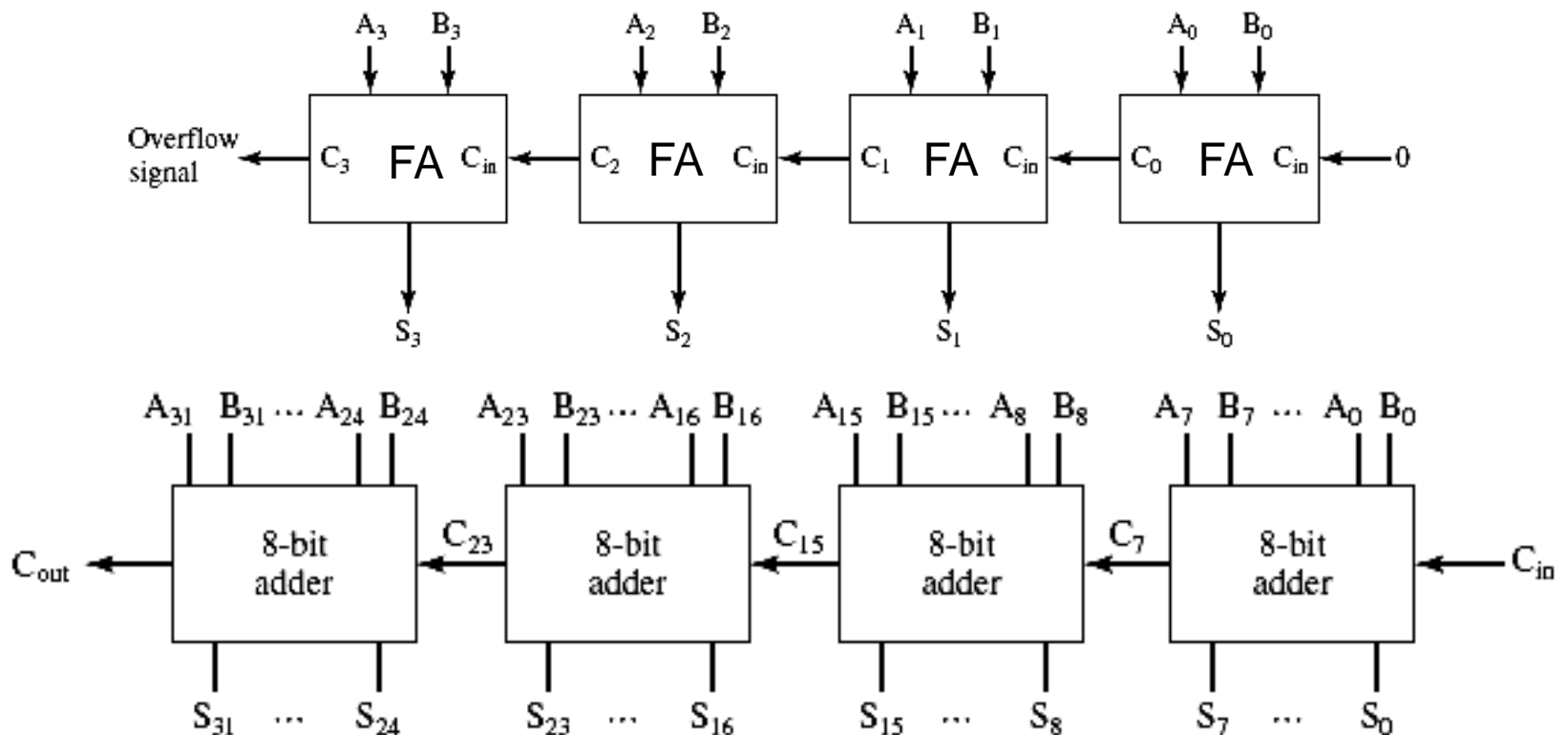- Mạch cộng nhiều bit
 - Ghép từ nhiều bộ cộng toàn phần



Mạch tính toán

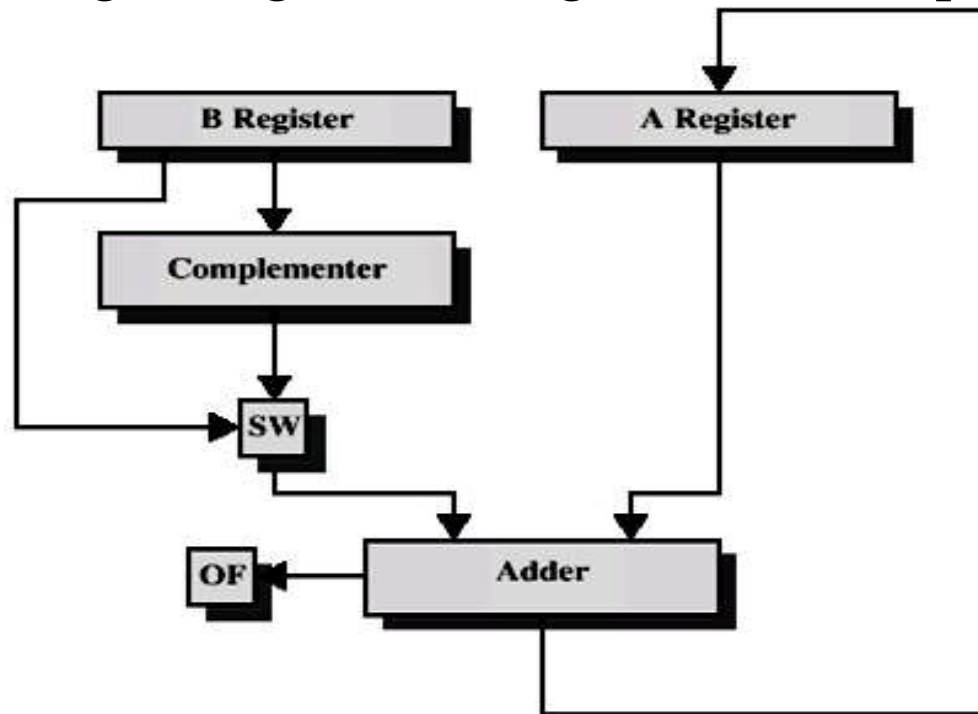- Mạch cộng và trừ
 - Mạch trừ: Đổi sang số bù 2 rồi cộng
 - Có thể dùng chung mạch cộng để thực hiện phép trừ



OF = overflow bit
SW = Switch (select addition or subtraction)

Mạch tính toán

- Ví dụ ALU 1 bit


F_0F_1	Functions
00	A AND B
01	A OR B
10	\bar{B}
11	A + B

Điều kiện
bình thường

ENA=1


ENB=1

INVA=0

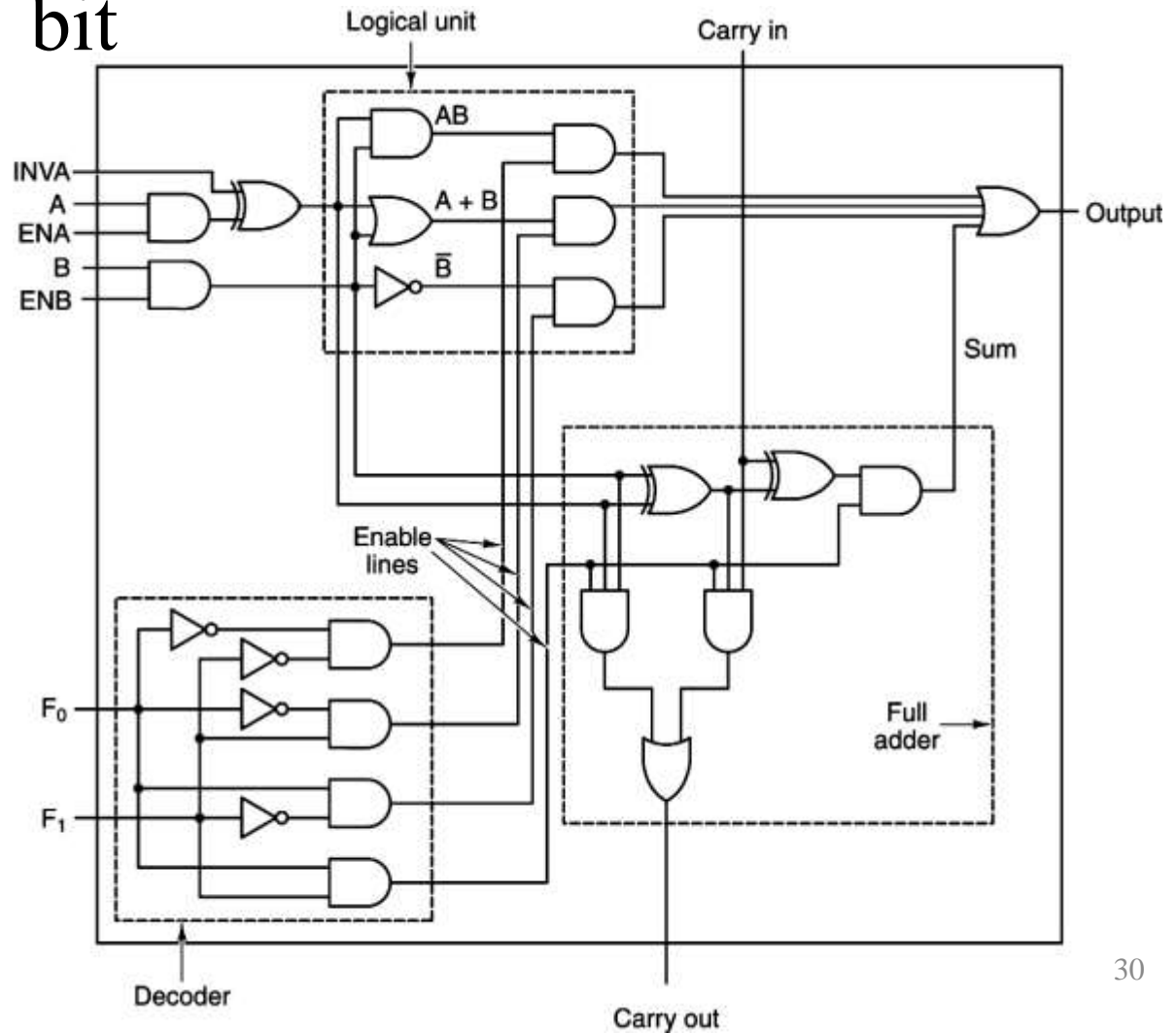

Mạch tính toán

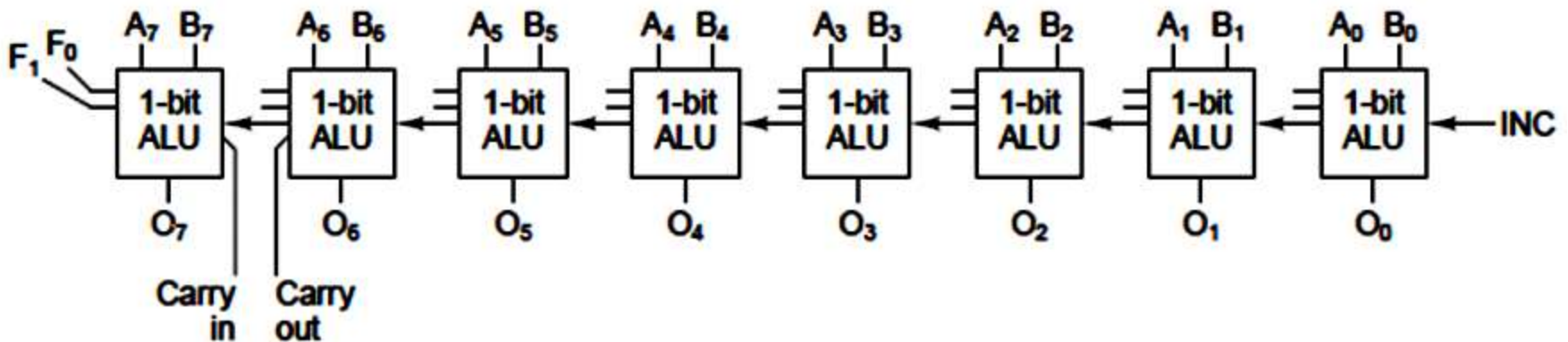- ALU 8 bit
 - Ví dụ tạo 1 mạch ALU 8 bit bằng cách ghép 8 bộ ALU 1 bit ở ví dụ trước




Mạch tuần tự

- Khái niệm
 - Mạch tuần tự (sequential circuit) là mạch logic trong đó tín hiệu ra phụ thuộc tín hiệu vào ở hiện tại và quá khứ
 - Là mạch có nhớ, được thực hiện bằng phần tử nhớ (Latch, Flip-Flop) và có thể kết hợp với các cổng logic cơ bản
 - Ứng dụng làm bộ nhớ, thanh ghi, mạch đếm,... trong máy tính


Mạch tuần tự

- Mạch chốt (Latch)

 - Dùng 2 cổng NOR mắc hồi tiếp với nhau. S, R là ngõ vào, \bar{Q} và Q là ngõ ra.
- Đây là mạch chốt SR. Nó có thể ở 1 trong 2 trạng thái $Q=1$ hoặc $Q=0$ khi $S=R=0$.
- Khi $S=1 \rightarrow Q=1$ bất kể trạng thái trước đó (set)
- Khi $R=1 \rightarrow Q=0$ bất kể trạng thái trước đó (reset)



(a)

 


(b)

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)


Mạch tuần tự

 - Mạch chốt SR có xung Clock
 - Thêm vào mạch chốt SR 2 cổng AND nối với xung đồng hồ để điều khiển trạng thái mạch chốt tại thời điểm xác định
 - Tín hiệu vào chỉ có tác dụng khi xung clock=1 (mức cao)



Mạch tuần tự

 
- Mạch chốt D có xung Clock
 - Mạch chốt SR sẽ ở trạng thái không xác định khi $S=R=1$
 - Khắc phục bằng cách chỉ dùng 1 tín hiệu vào và đầu nối R với S qua cổng NOT
 - Đây chính là mạch bộ nhớ 1 bit với D là ngõ vào, Q là ngõ ra



Mạch bộ nhớ


- Flip-Flop

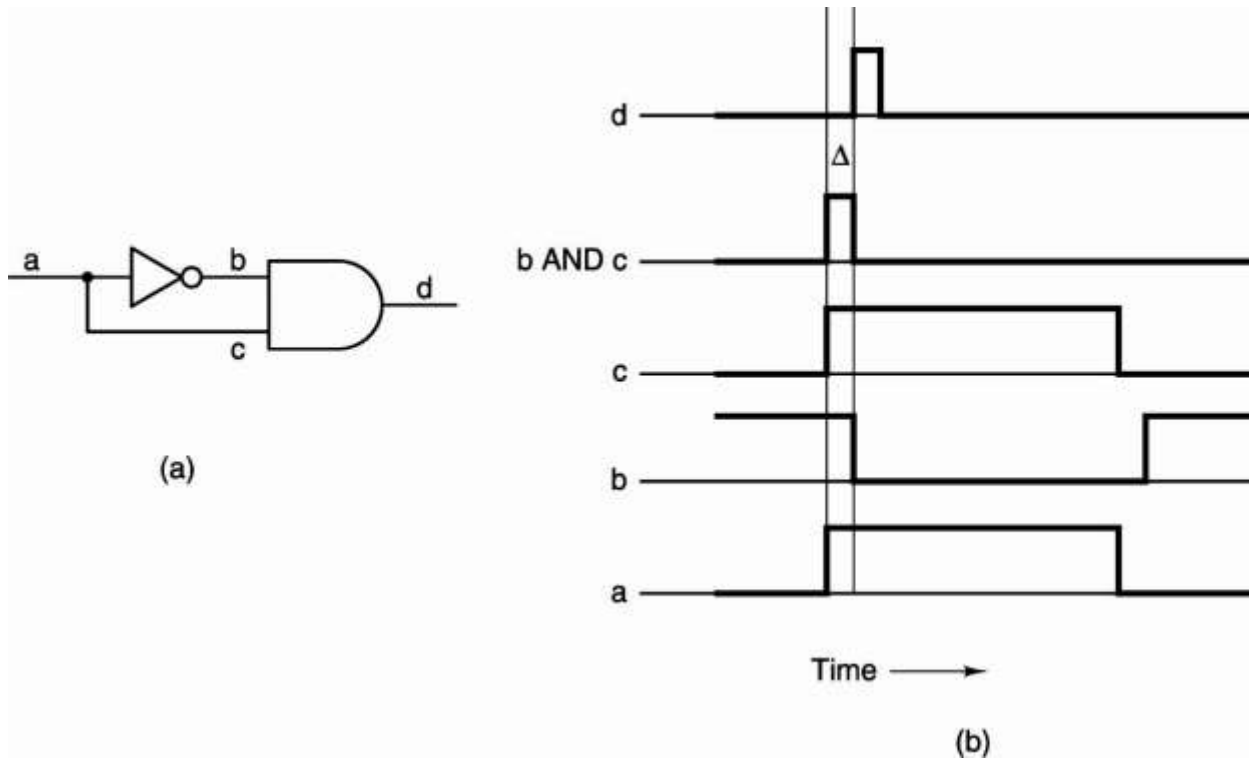- Trong thực tế ta muốn bộ nhớ chỉ được ghi trong 1 khoảng thời gian nhất định → cần thiết kế mạch xung Clock tác dụng theo cạnh (lên hoặc xuống)




Mạch bộ nhớ

 - D Flip-Flop
 - Là mạch chốt D có xung Clock điều khiển bằng Flip-flop
 - Phân biệt:
 - Flip-flop: edge triggered
 - Latch: level triggered




Mạch bộ nhớ


- Ký hiệu mạch chốt và Flip-Flop

 


(a)

 

(b)

 

(c)


 


(d)

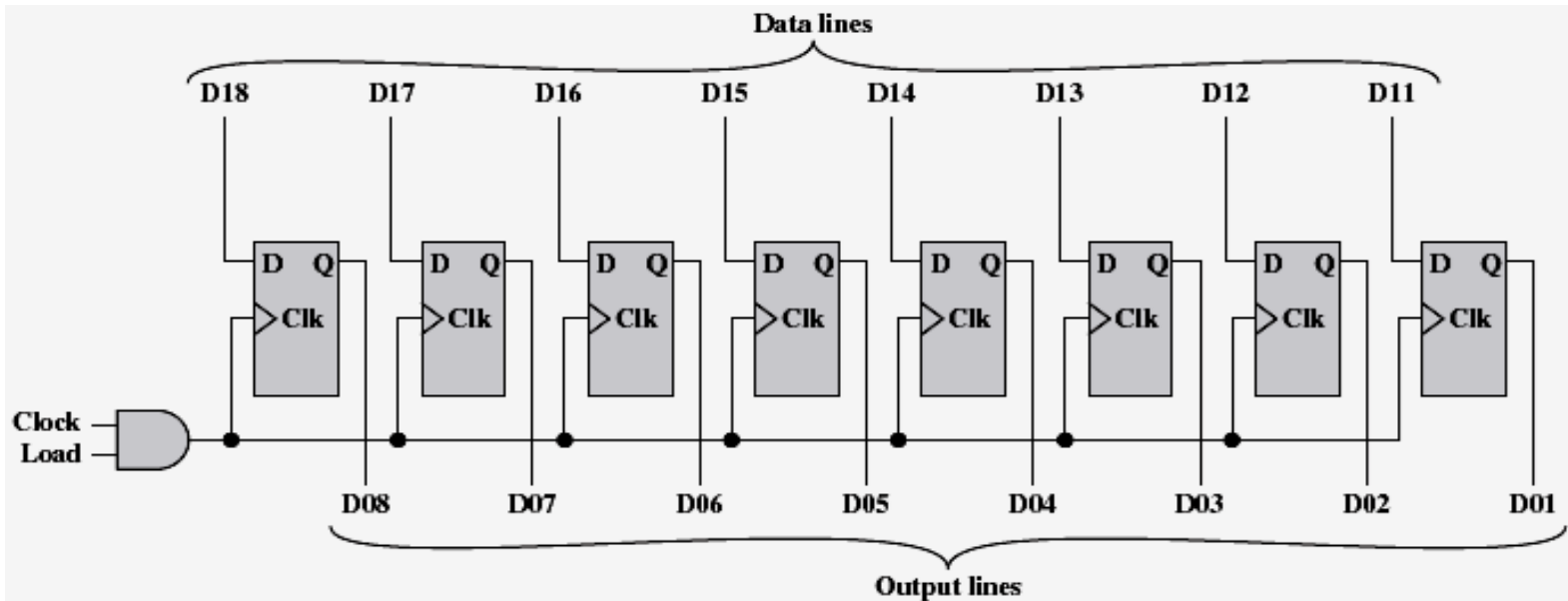 - a) Mạch chốt D tác động theo mức 1 (clock=1)
- b) Mạch chốt D tác động theo mức 0 (clock=0)
- c) Flip-flop D tác động theo cạnh lên (clock= $0 \rightarrow 1$)
- d) Flip-flop D tác động theo cạnh xuống (clock= $1 \rightarrow 0$)

Mạch bộ nhớ

- Thanh ghi (Register)
 - Việc ghép nối nhiều ô nhớ 1 bit tạo thành các ô nhớ lớn hơn
 - Ví dụ : Vi mạch 74273 gồm 8 D flip-flop ghép nối lại tạo thành 1 thanh ghi 8 bit



Mạch bộ nhớ

- Ví dụ : mạch bộ nhớ 4 ô x 3 bit


- A: Address
- I: Input data
- O: Output data
- CS: Chip select
- RD: Read/write
- OE: Output enable

Write:

CS=1, RD=0, OE=0

Read:




CS=1, RD=1, OE=1

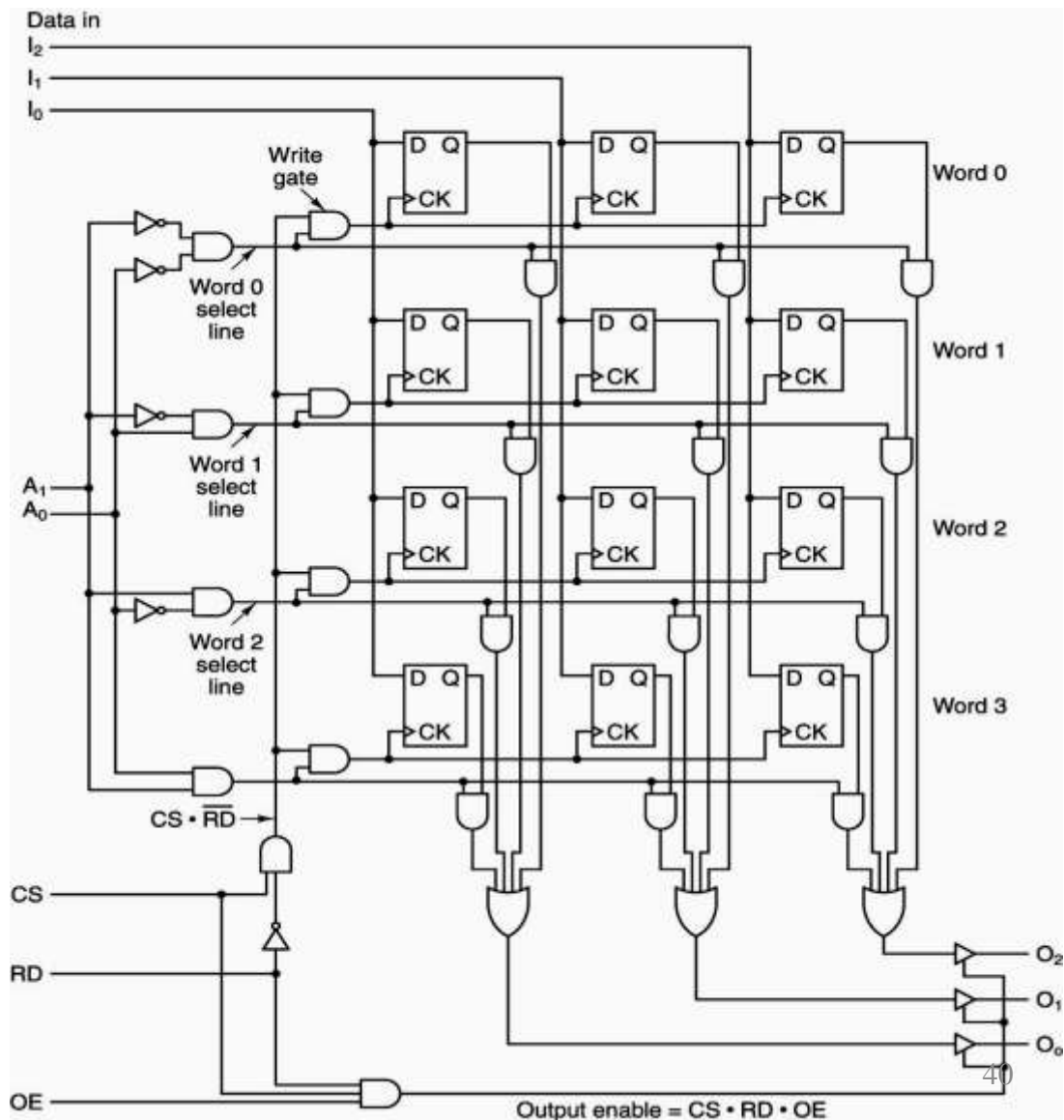

Mạch bộ nhớ

- Mạch đệm (Buffer)

   
- Dùng để đọc dữ liệu đồng bộ trên nhiều đường tín hiệu bằng 1 đường điều khiển riêng.
- Sử dụng các cổng 3 trạng thái (tri-state devices)



 
- (a) Buffer không đảo.
- (b) Khi control ở mức cao (=1).
- (c) Khi control ở mức thấp (=0).
- (d) Buffer đảo.

Mạch bộ nhớ

- Chip bộ nhớ
 - Bộ nhớ thường gồm nhiều ô nhớ ghép lại
 - Ví dụ 1: Chip bộ nhớ 4Mbit có thể tạo thành từ 512K ô 8 bit hoặc ma trận 2048x2048 ô 1 bit



(a)

 

(b)



Ghi chú:

RAS: Row Address Strobe
CAS: Column Address Strobe
CS: Chip select
WE: Write enable
OE: Output enable
D: Data
A: Address

Mạch bộ nhớ



- Chip bộ nhớ (tiếp)
 - Mạch giải mã địa chỉ n bit có thể giải mã cho 2^n ô nhớ \rightarrow cần n chân tín hiệu địa chỉ
 - Có thể giảm kích thước bộ giải mã còn \sqrt{n} bằng cách tổ chức thành ma trận các ô nhớ \rightarrow sử dụng 2 bộ giải mã cho hàng và cột riêng
 - Ví dụ: bộ nhớ 16 ô cần 4 bit địa chỉ có thể tổ chức thành ma trận 4×4 \rightarrow chỉ cần giải mã 2 bit cho hàng và 2 bit cho cột.
 - Có thể ghép địa chỉ hàng và cột chung 1 chân tín hiệu \rightarrow giảm số chân kết nối bus địa chỉ
 - Nhược điểm: cần gấp đôi thời gian truy cập bộ nhớ

Mạch bộ nhớ

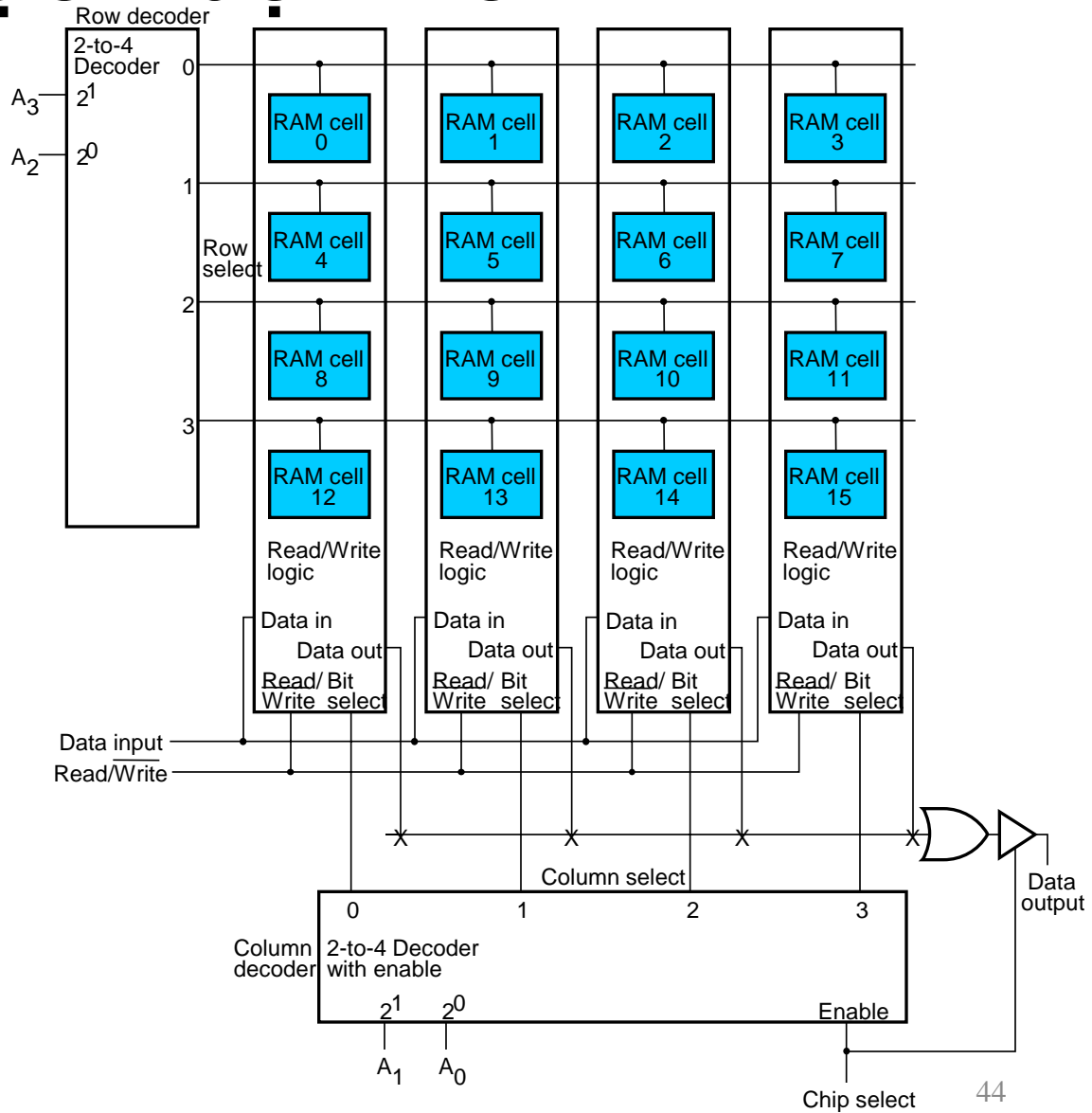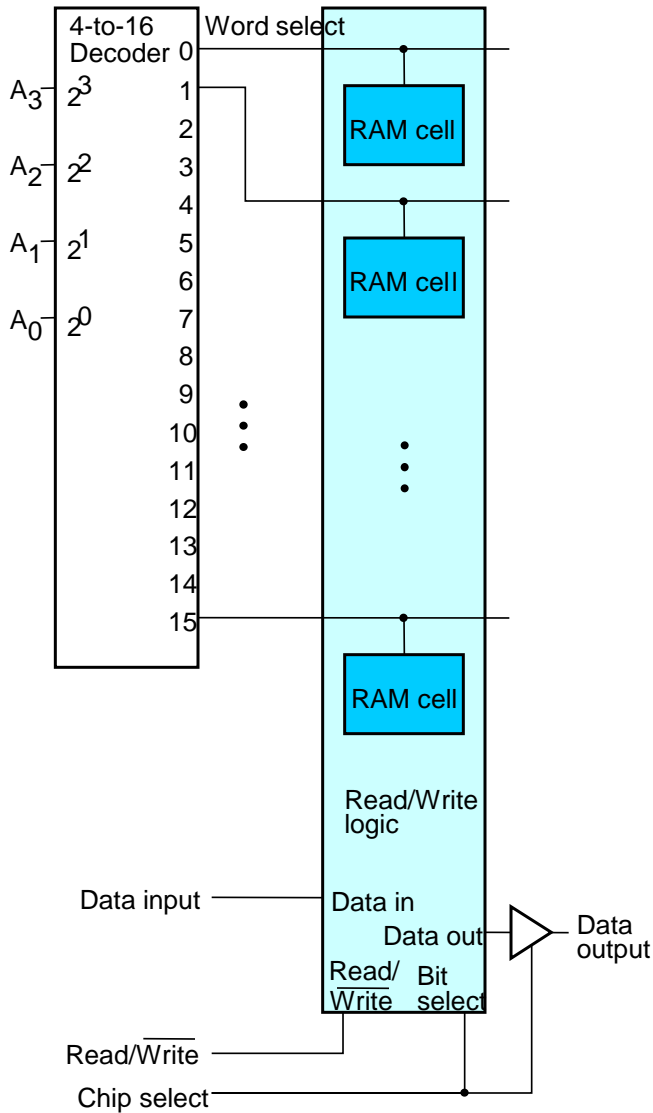


Mạch bộ nhớ

  - Chip bộ nhớ (tiếp)
 - Ví dụ 2: Chip bộ nhớ 512Mbit = 4 bank 128Mbit
 - Ma trận 13 bit hàng * 12 bit cột * ô nhớ 4 bit
 - Ma trận 13 bit hàng * 10 bit cột * ô nhớ 16 bit



Mạch bộ nhớ

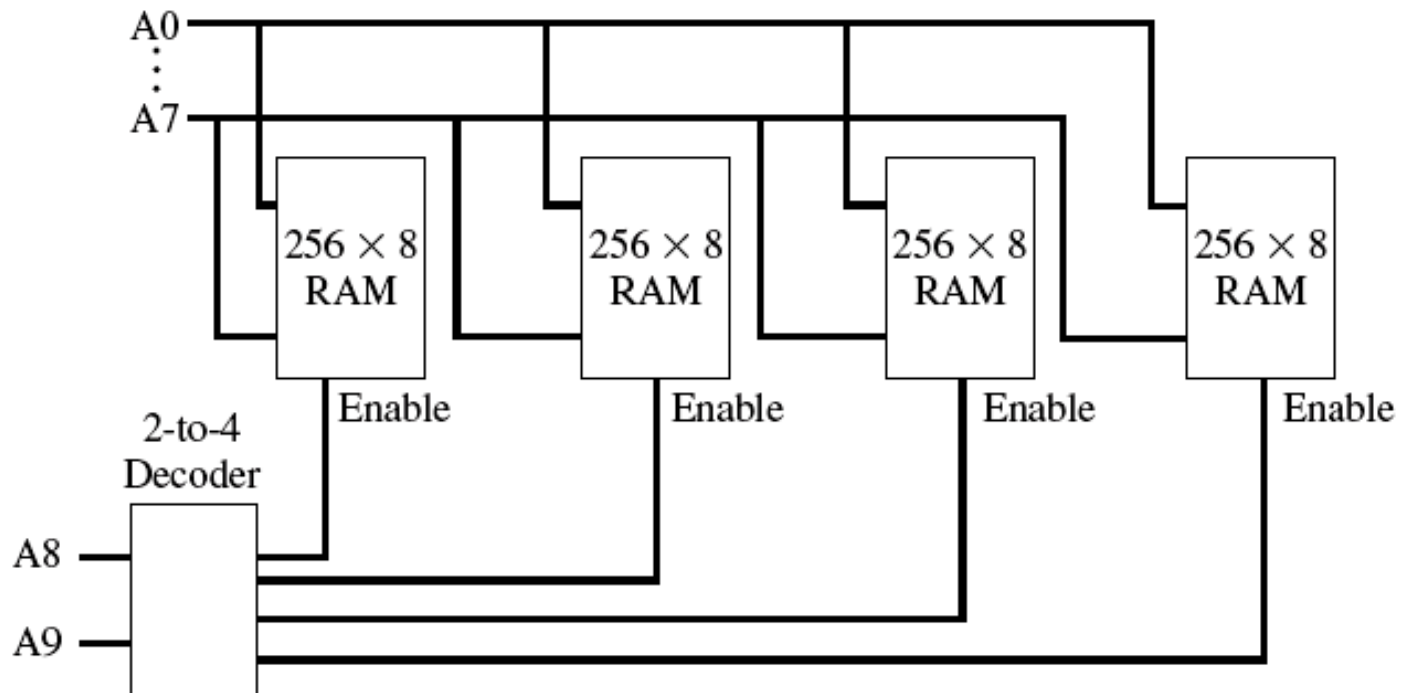- Tổ chức bộ nhớ
 - Bộ nhớ thường gồm nhiều chip nhớ dung lượng nhỏ ghép lại
 - Dùng 1 mạch giải mã địa chỉ để chọn chip khi truy cập
 - Ví dụ: Bộ nhớ 1KB gồm 4 chip 256B ghép lại



Câu hỏi

