

Chương 4

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

4.1 Khái niệm chung

1. Định nghĩa

2. Các thông số đặc trưng

4.2 Cách nối mạch ba pha

1. Cách nối hình sao

2. Các nối tam giác

4.3 Cách giải mạch điện ba đối xứng