

CHƯƠNG 6


VÒNG KHOÁ PHA PLL

TRONG ĐIỆN TỬ THÔNG TIN

6.1 TỔNG QUAN VỀ VÒNG KHOÁ PHA (PHASE LOCKED LOOP - PLL)

Vòng khoá pha PLL là hệ thống vòng kín hồi tiếp, trong đó tín hiệu hồi tiếp dùng để khoá tần số và pha của tín hiệu ra theo tần số và pha tín hiệu vào. Tín hiệu vào có thể có dạng t- ơng tự hình sine hoặc dạng số. Ông dụng đầu tiên của PLL vào năm 1932 trong việc tách sóng đồng bộ. Ngày nay, nhờ công nghệ tích hợp cao làm cho PLL có kích th- ớc nhỏ, độ tin cậy cao, giá thành rẻ, dễ sử dụng. Kỹ thuật PLL đ- ợc ứng dụng rộng rãi trong các mạch lọc, tổng hợp tần số, điều chế và giải điều chế, điều khiển tự động v.v... Có hàng chục kiểu vi mạch PLL khác nhau, một số đ- ợc chế tạo phổ thông đa dạng, một số đ- ợc ứng dụng đặc biệt nh- tách âm (Tone), giải mã Stereo, tổng hợp tần số. Tr- ớc đây đa phần PLL bao gồm cả mạch số lẫn t- ơng tự. Hiện nay PLL số trở nên phổ biến.

6.2 SƠ ĐỒ KHỐI

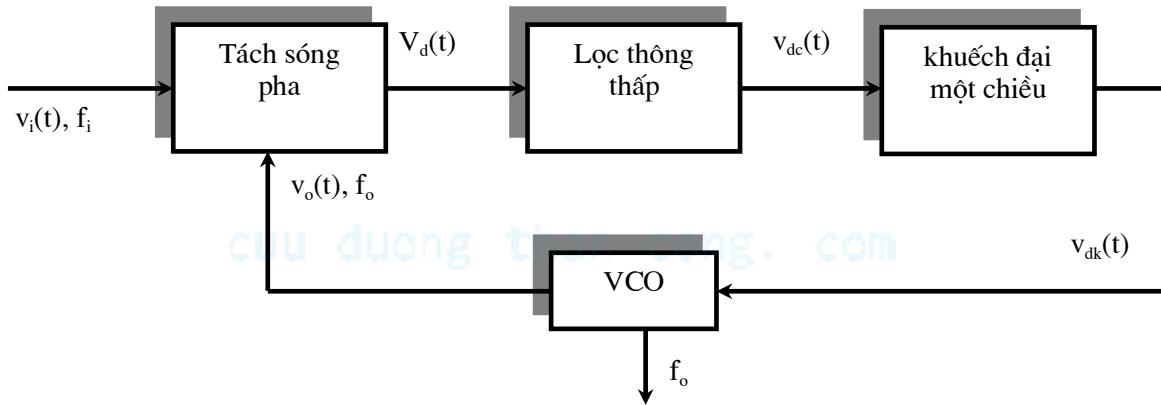

Hình 6.1 Sơ đồ khối của vòng giữ pha PLL

+ Tách sóng pha: so sánh pha giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của VCO để tạo ra tín hiệu sai lệch $V_d(t)$


- + Lọc thông thấp: lọc gợn của điện áp $V_d(t)$ để trở thành điện áp biến đổi chậm và đ- a vào mạch khuếch đại một chiều
- + Khuếch đại một chiều: khuếch đại điện áp một chiều $V_{dk}(t)$ để đ- a vào điều khiển tần số của mạch VCO
- + VCO (Voltage Controlled Oscillator): bộ dao động mà tần số ra đ- ợc điều khiển bằng điện áp đ- a vào.

6.3 HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH

6.3.1 Nguyên lý hoạt động

Vòng khóa pha hoạt động theo nguyên tắc vòng điều khiển mà đại l- ợng vào và ra là tần số và chúng đ- ợc so sánh với nhau về pha. Vòng điều khiển pha có nhiệm vụ phát hiện và điều chỉnh những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiệu vào và ra. Nghĩa là PLL làm cho tần số f_o của tín hiệu VCO bám theo tần số f_i của tín hiệu vào.


Khi không có tín hiệu v_i ở ngõ vào, điện áp ngõ ra bộ khuếch đại $V_{dc}(t) = 0$, bộ dao động VCO hoạt động ở tần số tự nhiên f_N đ- ợc cài đặt bởi điện trở, tụ điện ngoài. Khi có tín hiệu vào v_i , bộ tách sóng pha so sánh pha và tần số của tín hiệu vào với tần số ra của VCO. Ngõ ra bộ tách sóng pha là điện áp sai lệch $V_d(t)$, chỉ sự sai biệt về pha và tần số của hai tín hiệu. Điện áp sai lệch $V_d(t)$ đ- ợc lọc lấy thành phần biến đổi chậm $V_{dc}(t)$ nhờ bộ lọc thông thấp LPF, khuếch đại để thành tín hiệu $V_{dk}(t)$ đ- a đến ngõ vào VCO, để điều khiển tần số VCO bám theo tần số tín hiệu vào. Đến khi tần số f_0 của VCO bằng tần số f_i của tín hiệu vào, ta nói bộ VCO đã bắt kịp tín hiệu vào. Lúc bấy giờ sự sai lệch giữa 2 tín hiệu này chỉ còn là sự sai lệch về pha mà thôi. Bộ tách sóng pha sẽ tiếp tục so sánh pha giữa 2 tín hiệu để điều khiển cho VCO hoạt động sao cho sự sai lệch pha giữa chúng giảm đến giá trị bé nhất.

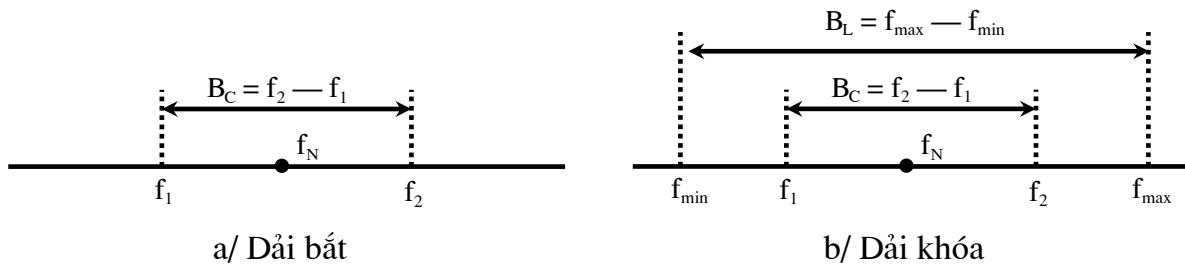

Hình 6.2 Dải bắt và dải khoa của PLL

Dải bắt B_C (Capture range): ký hiệu $B_C = f_2 - f_1$, là dải tần số mà tín hiệu vào thay đổi nh- ng PLL vẫn đạt đ- ợc sự khóa pha, nghĩa là bộ VCO vẫn bắt kịp tần số tín hiệu vào. Nói cách khác, là dải tần số mà tín hiệu vào ban đầu phải lọt vào để PLL có thể thiết lập chế độ đồng bộ (chế độ khóa).

B_C phụ thuộc vào băng thông LPF. Để PLL đạt đ- ợc sự khóa pha thì độ sai lệch tần số ($f_i - f_N$) phải nằm trong băng thông LPF. Nếu nó nằm ngoài băng thông thì PLL sẽ không đạt đ- ợc khóa pha vì biên độ điện áp sau LPF giảm nhanh.

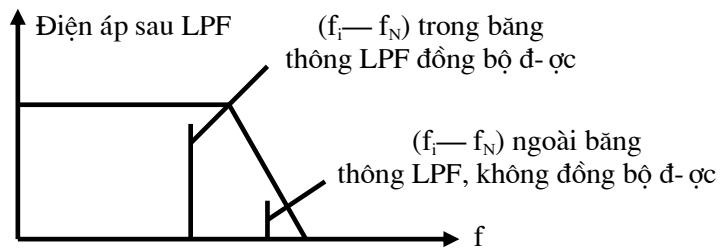

Hình 6.3 Điện áp sau bộ lọc thông thấp

Giả sử mạch PLL đã đạt đ- ợc chế độ khóa, VCO đã đồng bộ với tín hiệu vào. Bây giờ ta thay đổi tần số tín hiệu vào theo h- ống lớn hơn tần số VCO thì VCO sẽ bám theo. Tuy nhiên khi tăng đến một giá trị nào đó thì VCO sẽ không bám theo đ- ợc nữa và quay về tần số tự nhiên ban đầu của nó. Ta làm t- ơng tự nh- ng thay đổi tần số tín hiệu vào theo h- ống nhỏ hơn tần số VCO. Đến một giá trị nào đó của tần số tín hiệu vào thì VCO sẽ không bám theo đ- ợc nữa và cũng trở về tần số tự nhiên của nó. Dải giá trị tần số từ thấp nhất đến cao nhất đó của tín hiệu vào đ- ợc gọi là dải khóa. Từ đó ta định nghĩa:


Dải khóa B_L (Lock range): ký hiệu $B_L = f_{max} - f_{min}$, là dải tần số mà PLL đồng nhất đ- ợc tần số f_0 với f_i . Dải này còn gọi là đồng chỉnh (Tracking range). Các tần số f_{max} , f_{min} tần số cực đại và cực tiểu mà PLL thực hiện đ- ợc khóa pha (đồng bộ). Dải khóa phụ thuộc hàm truyền đạt (độ lợi) của bộ tách sóng pha, khuếch đại, VCO. Nó không phụ thuộc vào đáp tuyến bộ lọc LPF vì khi PLL khóa pha thì $f_i - f_0 = 0$.

Khi PLL ch- a khóa pha: $f_i \neq f_0$. Khi PLL khóa pha: $f_i = f_0$. \square chế độ khóa pha, dao động f_0 của VCO bám đồng bộ theo f_i trong dải tần khóa B_L rộng hơn dải tần bắt B_C .

Ví dụ:

VCO của một vòng khóa pha PLL có tần số tự nhiên bằng 12MHz. Khi tần số tín hiệu vào tăng lên từ giá trị 0Hz thì vòng PLL khóa tại giá trị 10MHz. Sau đó tiếp tục tăng thì nó sẽ bị mất khóa pha tại 16MHz.

1. Hãy tìm dải bắt và dải khóa.
2. Ta lặp lại các bước trên nh- ng bắt đầu với tần số tín hiệu vào có giá trị rất cao, sau đó giảm dần. Hãy tính các tần số mà PLL thực hiện khóa pha và mất khóa pha.

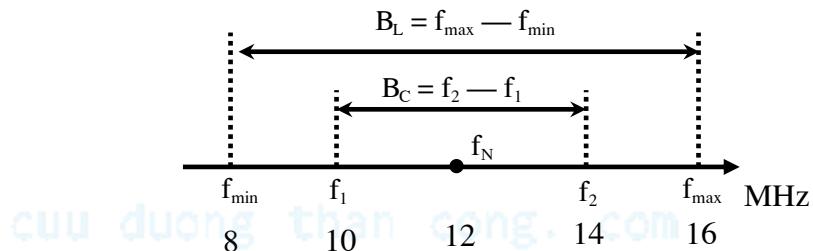

Hình 6.4 Dải bắt và dải khóa của PLL

1. Dải bắt: $B_C = f_2 - f_1 = 2(12-10) = 4\text{MHz}$

Dải khóa: $B_L = f_{\max} - f_{\min} = 2(16-12) = 8\text{MHz}$

2. Đáp ứng của vòng PLL có tính đối xứng, nghĩa là tần số tự nhiên tại trung tâm của dải khóa và dải bắt. Do đó, khi giảm tần số tín hiệu vào đến 14MHz thì PLL sẽ bắt đầu thực hiện khóa pha (VCO bám đuổi tín hiệu vào). Tiếp tục giảm tần số tín hiệu vào thì đến giá trị 8MHz PLL bắt đầu mất khóa pha (VCO không bám còn bám đuổi tín hiệu vào đ- ợc nữa).

6.3.2 Các thành phần của PLL

6.3.2.1 Bộ tách sóng pha (Phase Detector):


còn gọi là bộ so sánh pha. Có ba loại tách sóng pha:

1. Loại t- ơng tự ở dạng mạch nhân có tín hiệu ra tỷ lệ với biên độ tín hiệu vào.

2. Loại số thực hiện bởi mạch số EX-OR, RS Flip Flop v.v... có tín hiệu ra biến đổi chậm phụ thuộc độ rộng xung ngõ ra tức là phụ thuộc sai lệch về pha giữa hai tín hiệu vào.

3. Loại tách sóng pha lấy mẫu.

1/ Bộ tách sóng pha t_ong tự:

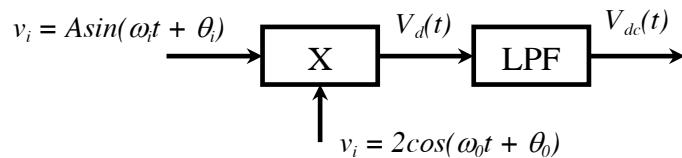


Hình 6.5 Nguyên lý hoạt động của bộ tách sóng pha t_ong tự

Bộ đổi tần hay mạch nhân thực hiện nhân hai tín hiệu. Ngõ ra của nó có điện áp:

$$V_d(t) = A \sin[(\omega_i - \omega_0)t + (\theta_i - \theta_0)] + A \sin[(\omega_i + \omega_0)t + (\theta_i + \theta_0)]$$

Qua bộ lọc thông thấp LPF, chỉ còn thành phần tần số thấp. Khi khóa pha ($\omega_i = \omega_0$) có $V_d = A \sin(\theta_e - \theta_0)$. Điện áp này tỷ lệ với biên độ điện áp vào A và độ sai pha $\theta_e = \theta_i - \theta_0$. Nếu θ_e nhỏ, hàm truyền đạt của bộ tách sóng pha coi như tuyến tính. Dải khóa giới hạn trong $|\theta_e| < \pi/2$. Ta có độ lợi tách sóng pha k_ϕ tính đ_ợc theo công thức:


$$k_\phi = A \text{ (V/radian)}$$

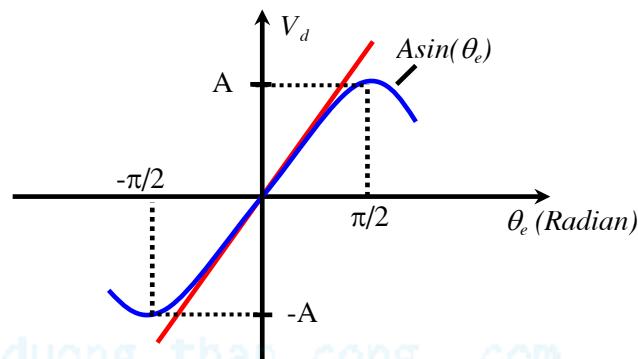

Hình 6.6 Hàm truyền đạt của bộ tách sóng pha t_ong tự

2/ Bộ tách sóng pha số:

Dùng mạch số EX-OR, R-S Flip Flop v.v... có đáp tuyến so sánh pha dạng:

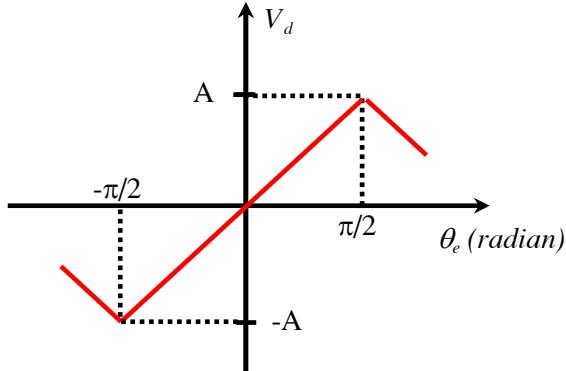


Hình 6.7 Hàm truyền đạt của bộ tách sóng pha số


Đáp tuyến tuyến tính trong khoảng $|\theta_e| \leq \pi/2$. Độ lợi tách sóng pha:

$$k_\phi = A/(\pi/2) = 2A/\pi$$

Tách sóng pha số EX-OR và đáp tuyến:

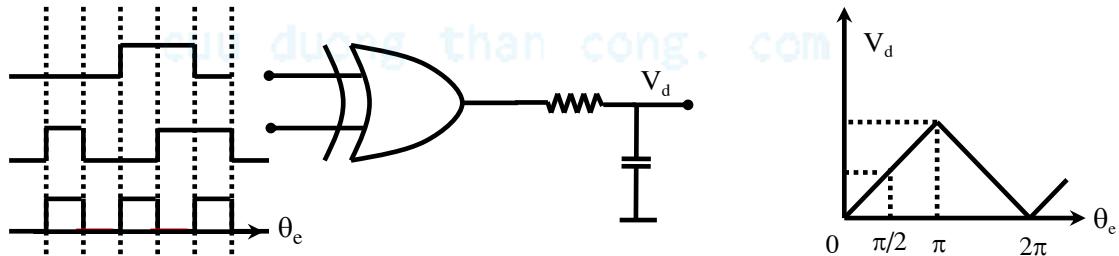

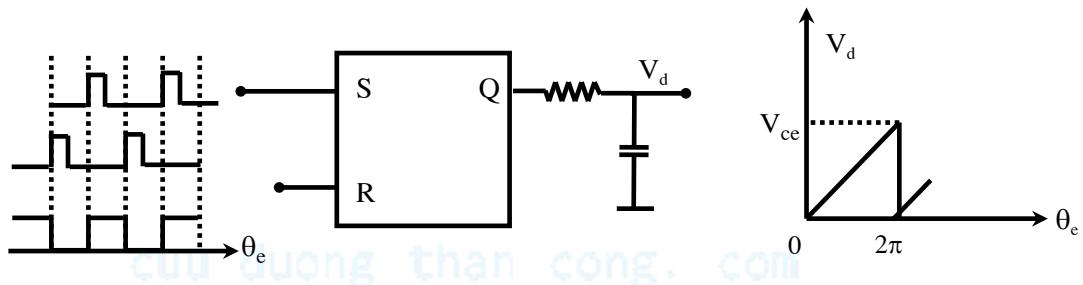
Tách sóng pha số dùng R-S Flip Flop và đáp tuyến:



Điện áp sai lệch biến đổi chậm V_d tại ngõ ra bộ tách sóng pha số tỷ lệ với độ rộng xung ngõ ra tức là tỷ lệ độ sai lệch về pha θ_e (hay tần số tức thời) của hai tín hiệu vào.

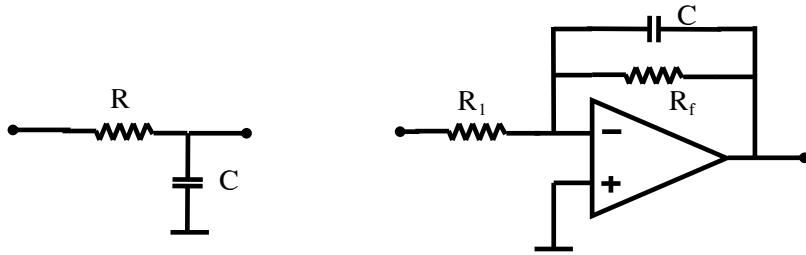6.3.2.2 Lọc thông thấp LPF

LPF thông là mạch lọc bậc 1, tuy nhiên cũng dùng bậc cao hơn để triệt thành phần AC theo yêu cầu. LPF có thể ở dạng mạch thụ động hay tích cực.




Ngõ ra bộ tách sóng pha gồm nhiều thành phần f_0 , f_i , f_i-f_0 , f_i+f_0 , v.v...

Sau LPF chỉ còn thành phần tần số rất thấp (f_i-f_0) đến bộ khuếch đại để điều khiển tần số VCO bám theo f_i . Sau vài vòng điều khiển hồi tiếp PLL đ- ợc đồng bộ (khóa pha) $f_i=f_0$, tần số phách ($f_i-f_0=0$). Vòng khóa pha hoạt động chính xác khi tần số vào f_i , f_0 thấp khoảng vài trăm KHz trở lại.

6.3.2.3 Khuếch đại một chiều

Khuếch đại tín hiệu biến đổi chệch (DC) sau bộ lọc thông thấp LPF. Độ lợi khuếch đại k_A .

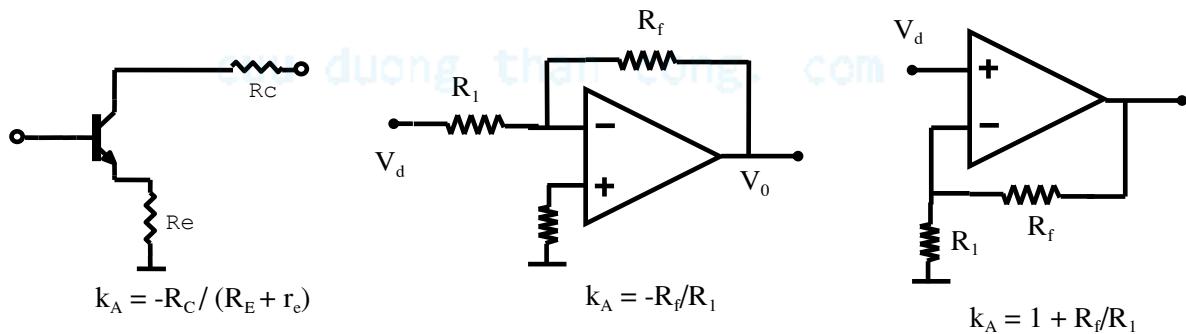

Hình 6.8 Khuếch đại một chiều


6.3.2.4 VCO (Voltage controlled oscillator)

Là mạch dao động có tần số đ- ợc kiểm soát bằng điện áp .

Yêu cầu chung của mạch VCO là quan hệ giữa điện áp điều khiển $V_{dk}(t)$ và tần số ra $f_o(t)$ phải tuyến tính. Ngoài ra mạch còn có độ ổn định tần số cao, dải biến đổi của tần số theo điện áp vào rộng, đơn giản, dễ điều chỉnh và thuận lợi cho việc tổ hợp thành vi mạch (không có điện cảm).


Về nguyên tắc có thể dùng mọi mạch dao động là tần số dao động có thể biến thiên đ- ợc trong phạm vi $\pm 10\% \div \pm 50\%$ xung quanh tần số dao động tự do. Tuy nhiên các bộ dao động tạo xung chữ nhật đ- ợc sử dụng rộng rãi vì loại này có thể làm việc

trong phạm vi tần số khá rộng (từ 1MHz đến khoảng 100MHz). Trong phạm vi từ 1MHz đến 50MHz th- ờng dùng các mạch dao động đa hài.

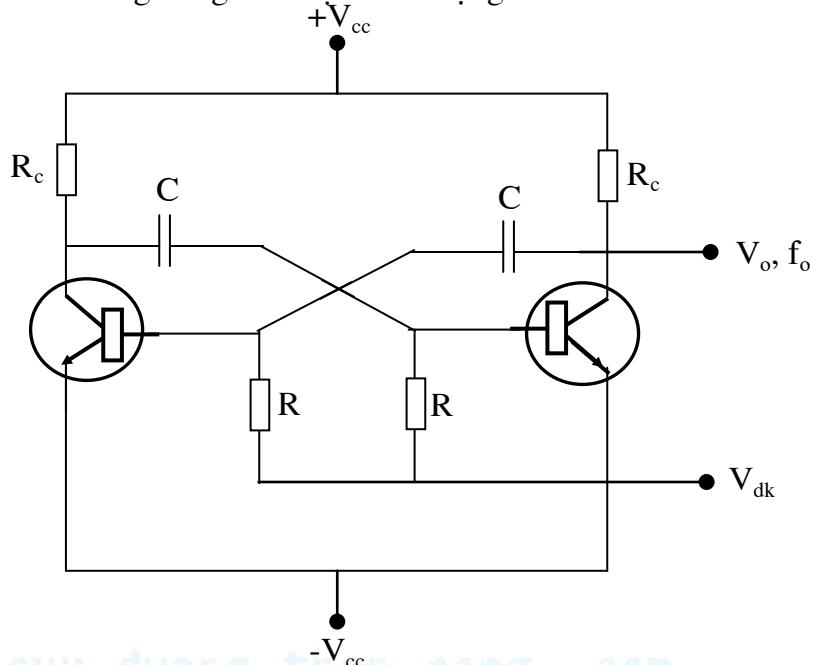


Hình 6.9 Mạch VCO tiêu biểu

Hình 6.9 biếu diển một mạch VCO dao động đa hài tiêu biếu. Khi nối đầu đIều khiển V_{dk} với V_{cc} thì đây là một mạch dao động đa hài thông th- ờng, khi tách ra và đặt điện áp đIều khiển V_{dk} vào đầu đó thì tần số dãy xung ra biến thiên theo điện áp V_{dk} . Cụ thể nếu V_{dk} tăng thì thời gian phóng nạp của tụ giảm do đó tần số ra tăng và ng- ợc lại. Ta có đặc tuyến truyền đạt $f_o(V_{dk})$ đ- ợc biếu diển nh- hình 6.10

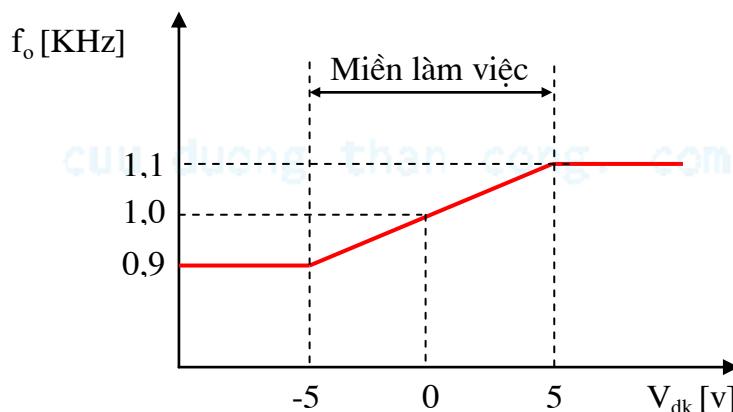

Hình 6.10 Đặc tuyến truyền đạt $f_o(V_{dk})$ tiêu biếu của VCO

Ví dụ:

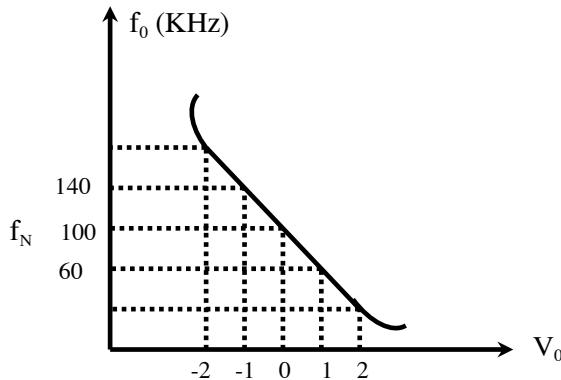

Đặc tuyến truyền đạt của 1 VCO có dạng nh- hình vẽ. Khi điện áp vào VCO bằng 0, tần số dao động tự do là f_N . Khi điện áp điều khiển thay đổi một l- ợng ΔV_0 , tần số ra thay đổi một l- ợng Δf_0 .

Độ lợi chuyển đổi V to f của VCO: $k_0 = \Delta f_0 / \Delta V_0$ (Hz/V)

Tần số f_N ở giữa vùng tuyến tính đáp tuyến. Ví dụ khi điện áp vào thay đổi từ 1V đến —1V, tần số tăng từ 60KHz đến 140KHz. Độ lợi chuyển đổi (hay độ nhạy k_0):

$$k_0 = \frac{\Delta f_0}{\Delta V_0} = \frac{(60 - 140) \text{ KHz}}{[1 - (-1)] \text{ V}} = -40 \text{ KHz / V}$$

6.4 ỨNG DỤNG CỦA VÒNG KHOÁ PHA PLL

6.4.1 Bộ tổng hợp tần số đơn


Nh- đã đề cập trong các ch- ơng tr- ớc, trong các máy phát hoặc các máy thu đổi tần cần có các mạch dao động có thể thay đổi tần số để phát hoặc thu các kênh khác nhau. Tr- ớc đây, ng- ời ta thực hiện thay đổi tần số mạch dao động LC bằng cách thay đổi giá trị của L hoặc C. Lúc đó chúng đ- ợc gọi là các mạch dao động có thể thay đổi tần số VFO (Variable-frequency Oscillators). Tuy nhiên, mạch dao động th- ờng không có độ ổn định cao trong một dải tần số rộng do giá trị của L và C th- ờng thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm và các tác nhân khác. Đồng thời chúng th- ờng công kềnh và giá thành cao.

Việc sử dụng thạch anh trong mạch dao động có thể tăng độ ổn định tần số dao động lên rất cao, độ di tần t- ơng đối có thể giảm đến vài phần triệu trong khoảng thời

gian dài. Tuy nhiên, tần số của chúng chỉ có thể thay đổi rất nhỏ bằng cách thay đổi các tụ nối tiếp hoặc song song. Nghĩa là nó không tạo ra đ- ợc các tần số khác biệt nhau.

Nhiều năm gần đây ng- ời ta kết hợp các mạch dao động thạch anh có tần số ổn định với các chuyển mạch để tạo ra các tần số khác nhau cho các kênh. Tuy nhiên, giải pháp này cũng tốn nhiều linh kiện và giá thành cao.

Gần đây, ng- ời ta thiết kế và đ- a vào sử dụng các bộ tổng hợp tần số dựa trên nguyên lý vòng khoá pha PLL. Nó càng ngày càng phổ biến và đ- ợc dùng trong hầu hết các máy thu phát hiện đại do tính gọn nhẹ, không yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, ứng dụng các thành quả của công nghệ sản xuất vi mạch để nâng cao tốc độ và tính chính xác của các IC chế tạo nên PLL. Đồng thời khi kết hợp với thạch anh, nó có khả năng tạo ra dải tần rộng, độ chính xác cao, giá thành thấp...

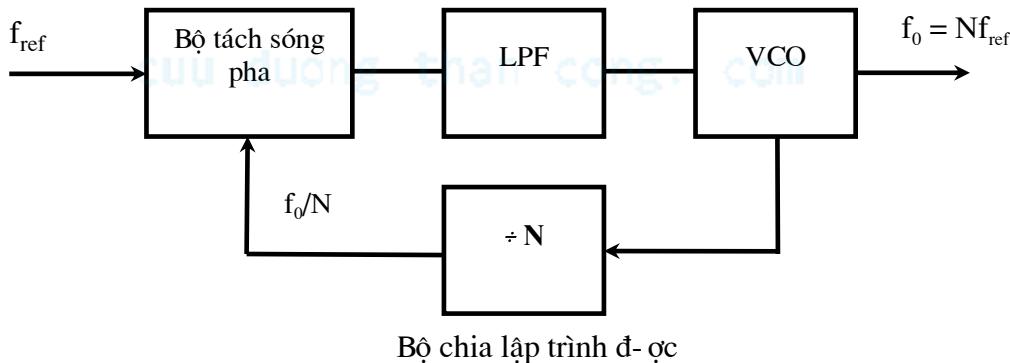

Hình 6.11 Bộ tổng hợp tần số đơn


Bộ tổng hợp tần số đơn đ- ợc thiết kế bằng cách đ- a tín hiệu chuẩn từ dao động thạch anh vào so pha một mạch PLL có bộ chia lập trình đ- ợc nh- hình 6.11. Khi PLL thực hiện khoá pha, thì ta có $f_{ref} = \frac{f_{VCO}}{N}$ Suy ra $f_{VCO} = Nf_{ref} = f_o$. Ví dụ bộ đếm lập trình 74192.

Điều này có nghĩa là khi ta thay đổi N từ bộ chia sẽ nhận đ- ợc các tần số ra khác nhau. Hệ số N có thể đ- ợc chọn giá trị khác nhau bằng cách thay đổi điện áp một vài chân của IC chia. Do đó bộ tổng hợp tần số này có thể đ- ợc điều khiển dễ dàng nhờ máy tính hoặc điều khiển từ xa. Đồng thời, giảm đ- ợc giá thành và độ phức tạp so với các bộ tổng hợp tần số sử dụng L,C tr- óc đây.

Khuyết điểm duy nhất của mạch này là nó chỉ tạo ra các tần số bằng bội số của tần số chuẩn $f_o = Nf_{ref}$. Chẳng hạn, khi $f_{ref}=100\text{KHz}$ thì mạch sẽ tạo ra đ- ợc các tần số bằng bội số của 100KHz . Điều này phù hợp với ch- ơng trình phát quảng bá FM trong đó khoảng cách giữa các kênh bằng 200KHz . Trong khi đó, nó không phù hợp với ch- ơng trình phát quảng bá AM trong đó khoảng cách kênh là 10KHz (thạch anh không thể dao động d- ới tần số 100 KHz)

B- ợc thay đổi tần số tối thiểu gọi là độ phân giải của bộ tổng hợp tần số.

Để khắc phục, ng- ời ta sử dụng một bộ chia cố định để chia nhỏ tần số chuẩn tr- ợc khi đ- a vào bộ tách sóng pha nh- hình vē.

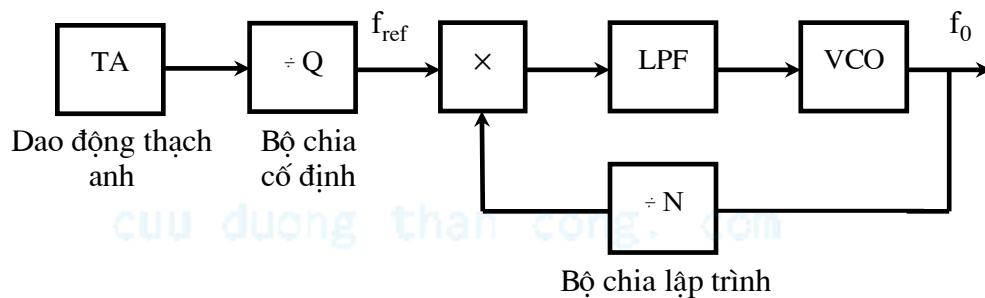

Hình 6.13 Bộ tổng hợp tần số có tần số ra thấp

Ví dụ: Hãy thiết kế bộ tổng hợp tần số PLL sử dụng thạch anh 10MHz sao cho nó tạo ra dải tần số phát quảng bá AM từ 540 KHz đến 1700KHz .

Bộ tổng hợp tần số đ- ợc biểu diễn nh- hình 6.13. Vì khoảng cách kênh trong thông tin AM là 10KHz nên ta thiết kế $f_{ref}=10\text{KHz}$. Lúc đó khi N tăng hoặc giảm 1 đơn vị thì tần số đầu ra sẽ chuyển đến kênh kế cận. Từ đó, ta tính đ- ợc hệ số Q nh- sau:

$$Q = \frac{f_{osc}}{f_{ref}} = \frac{10 \text{ MHz}}{10 \text{ KHz}} = 1000$$


Tiếp đến, ta xác định dải thay đổi của N . Khi thay đổi N 1 đơn vị thì tần số ra thay đổi t- ơng ứng 1 kênh. Từ đó, ta có thể xác định giá trị N để tạo ra tần số bất kỳ trong dải tần AM. Chẳng hạn, tại tần số thấp nhất của băng tần: $N = \frac{f_o}{f_{ref}} = \frac{540 \text{ KHz}}{10 \text{ KHz}} = 54$

$$\text{tại tần số cao nhất của băng tần: } N = \frac{f_o}{f_{ref}} = \frac{1700 \text{ KHz}}{10 \text{ KHz}} = 170$$

6.4.2 Giải điều chế FM


Nếu PLL khóa theo tần số tín hiệu vào, điện áp ngõ vào VCO tỷ lệ với độ dịch tần số VCO kể từ f_N . Nếu tần số vào thay đổi, điện áp điều khiển VCO dịch tần ứng trong khoảng đồng chỉnh B_L .

Nếu tín hiệu vào là điều tần, điện áp điều khiển VCO chính là điện áp giải điều chế FM. PLL dùng để tách sóng FM dài hẹp hoặc dài rộng với độ tuyển tính cao. Giả sử điện áp ra bộ tách sóng pha cực đại là V_d , điện áp ngõ vào VCO là $k_A \cdot V_d$, độ di tần cực đại: $\Delta\omega_{max} = k_0 k_A V_d$, k_0 : là độ lợi VCO.

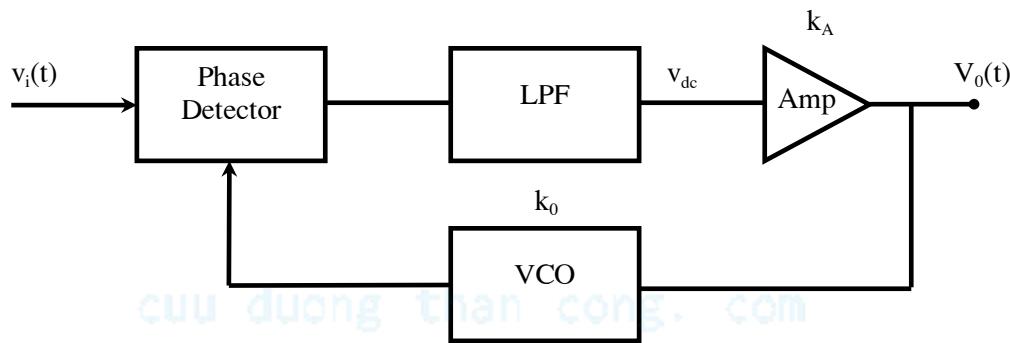

Hình 6.14

Dải khóa $B_L = 2\Delta\omega_{max} = 2 \cdot k_0 k_A V_d$. Dải khóa hay còn gọi là dải đồng bộ phải lớn hơn độ di tần của tín hiệu vào.

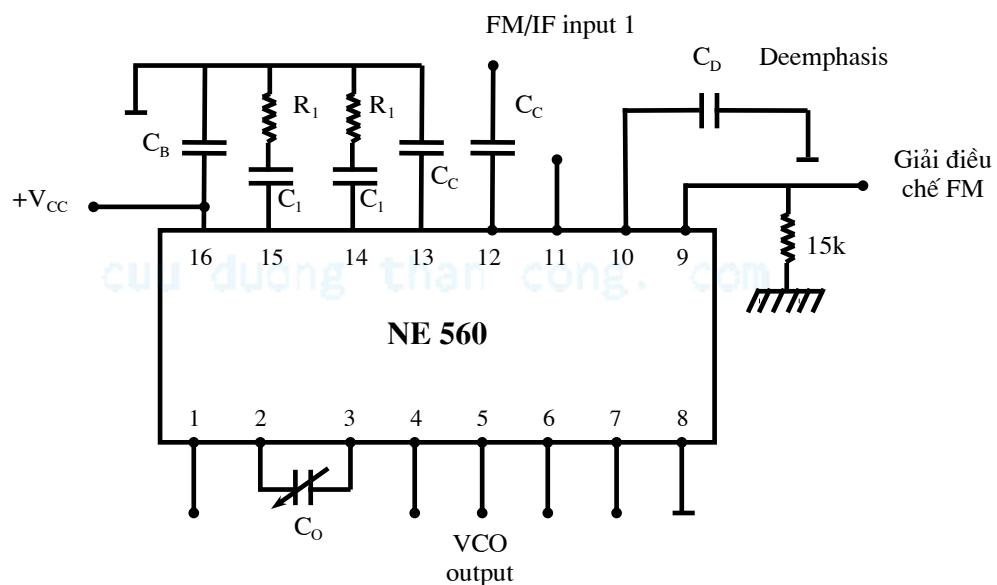

Hình 6.15 PLL giải điều chế FM (IC NE 560)

Giải điều chế FM dùng PLL thực hiện bằng cách cài đặt tần số dao động tự do f_N bằng tần số trung tâm tín hiệu FM ngõ vào có biên độ không đổi. Trong nhiều ứng dụng cụ thể, tr- ớc tách sóng pha PLL có mạch khuỷu đại — hạn biên độ.

Ví dụ: IF_{FM}=10,7MHz có $C_0 = \frac{3 \cdot 10^{-1}}{f_N} = 28 \text{ PF}$

Băng thông (PLL) chọn lọc tín hiệu sau LPF: 15KHz

$$C_1 = \frac{13 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{B} = 887 \text{ PF}$$

Chỉnh giảm $\tau = 75\mu\text{s}$

$$C_D = \frac{\tau}{8 \cdot 10^3} = 9,38 \text{ nF}$$

Dải khóa và ng- ờng độ nhạy:

Điện trở R_1 điều chỉnh dải khóa và ng- ờng độ nhạy NE560. Mức tín hiệu điện áp nhỏ nhất ngõ vào VCO mà PLL khóa pha gọi là ng- ờng độ nhạy.


$B_L = \pm 15\% f_N$ trong khi FM phát thanh có độ di tần $\pm 75\text{KHz}$ hay $1\% f_N$ (10,7MHz). Để

$$\text{giảm giải khóa, tăng giá trị } R_1 = \frac{12 \cdot 10^3}{RF - 1} = \frac{12 \cdot 10^3}{15 - 1} = 875 \Omega$$

(RF biểu thị độ giảm dải khóa từ 15% còn 1% hay bằng 15)


6.4.3 Giải điều chế FSK

FSK- dạng đặc biệt tín hiệu FM, chỉ có hai tần số điều tần. Giải điều chế FSK liên quan đến tách (giải mã) tín hiệu quay số điện thoại nút nhấn và truyền tín hiệu số FSK. Ngõ ra của PLL dùng cho giải điều chế FSK là hai mức điện áp.

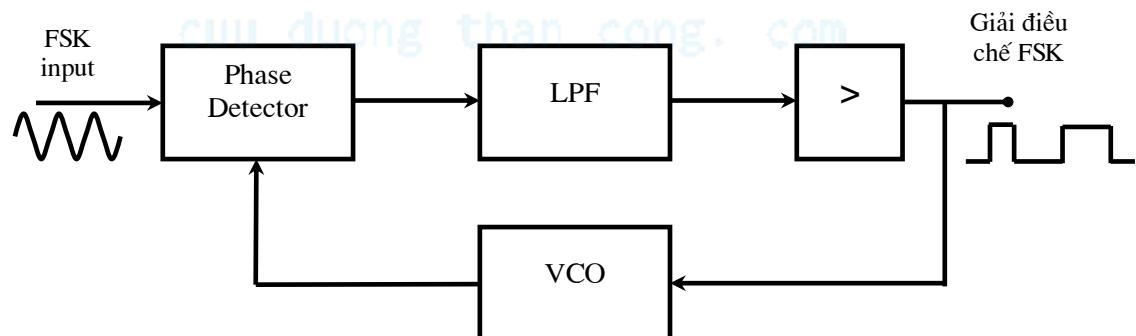

Hình 6.16 Giải điều chế FSK dùng PLL


6.4.4 Đồng bộ tần số ngang và đọc trong TV

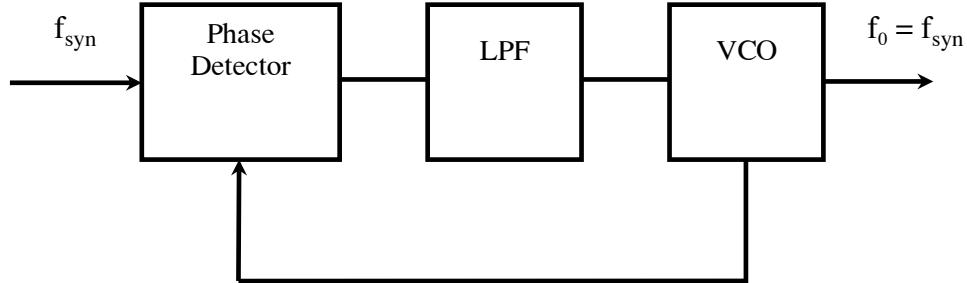

Hình 6.17 mạch đồng bộ tần số ngang và đọc

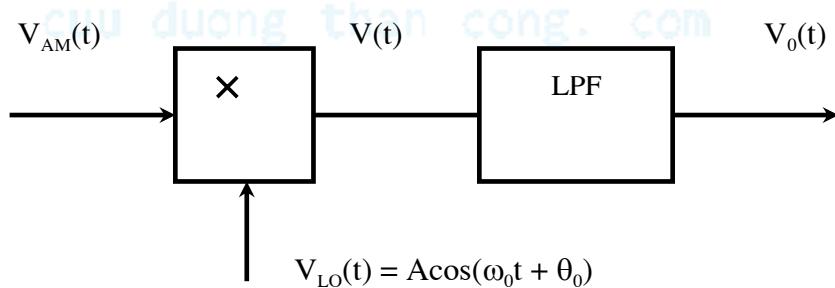6.4.5 Giải điều chế AM

Tín hiệu AM có dạng $V_{AM}(t) = V_{IT}[1+m(t)]\cos\omega_0t$. Trong đó tín hiệu điều chế thấp $m(t) = V_m\cos\omega_mt$ có thể được giải điều chế bằng cách nhân với tín hiệu mang $V_{LO}(t) = A\cos(\omega_0t + \theta_0)$



$$V(t) = V_{AM}(t) \cdot V_{LO}(t) = V_{IT}[1+m(t)]\cos\omega_0t \cdot A\cos(\omega_0t + \theta_0)$$


$$V(t) = \frac{V_{IT} \cdot A [1 + m(t)]}{2} [\cos \theta_0 + \cos(2\omega_0 t + \theta_0)]$$

Qua LPF còn thành phần tần số thấp ở ngõ ra

$$V_0(t) = \frac{V_{IT} \cdot A}{2} [1 + m(t)] \cos \theta_0$$

$V_0(t)$ tỷ lệ với $m(t)$ tức là tỷ lệ với tín hiệu giải điều chế AM. Đây là kiểu tách sóng AM trực tiếp không cần đổi tần, có ưu điểm không dùng trung tần, không cần chọn lọc tần số ảnh. Để biên độ tín hiệu ra lớn nhất thì góc pha θ_0 phải bằng 0, dao động nội $V_{LO}(t)$ phải khóa pha với sóng mang, kiểu giải điều chế này còn gọi là tách


sóng đồng bộ hay tách sóng nhất quán (coherent Detector), có chất lượng hơn tách sóng không nhất quán khi tỷ số S/N nhỏ.

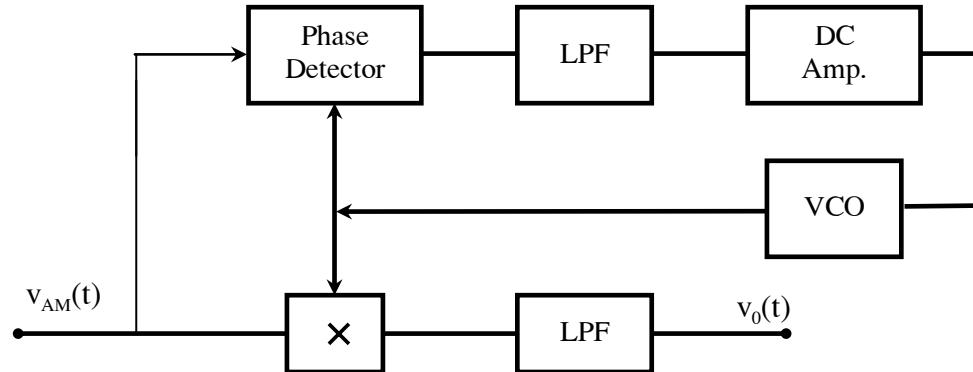

Hình 6.18 Giải điều chế AM

6.4.6 Sử dụng trong FM Stereo

6.4.6.1 Sơ đồ khối máy phát FM Stereo

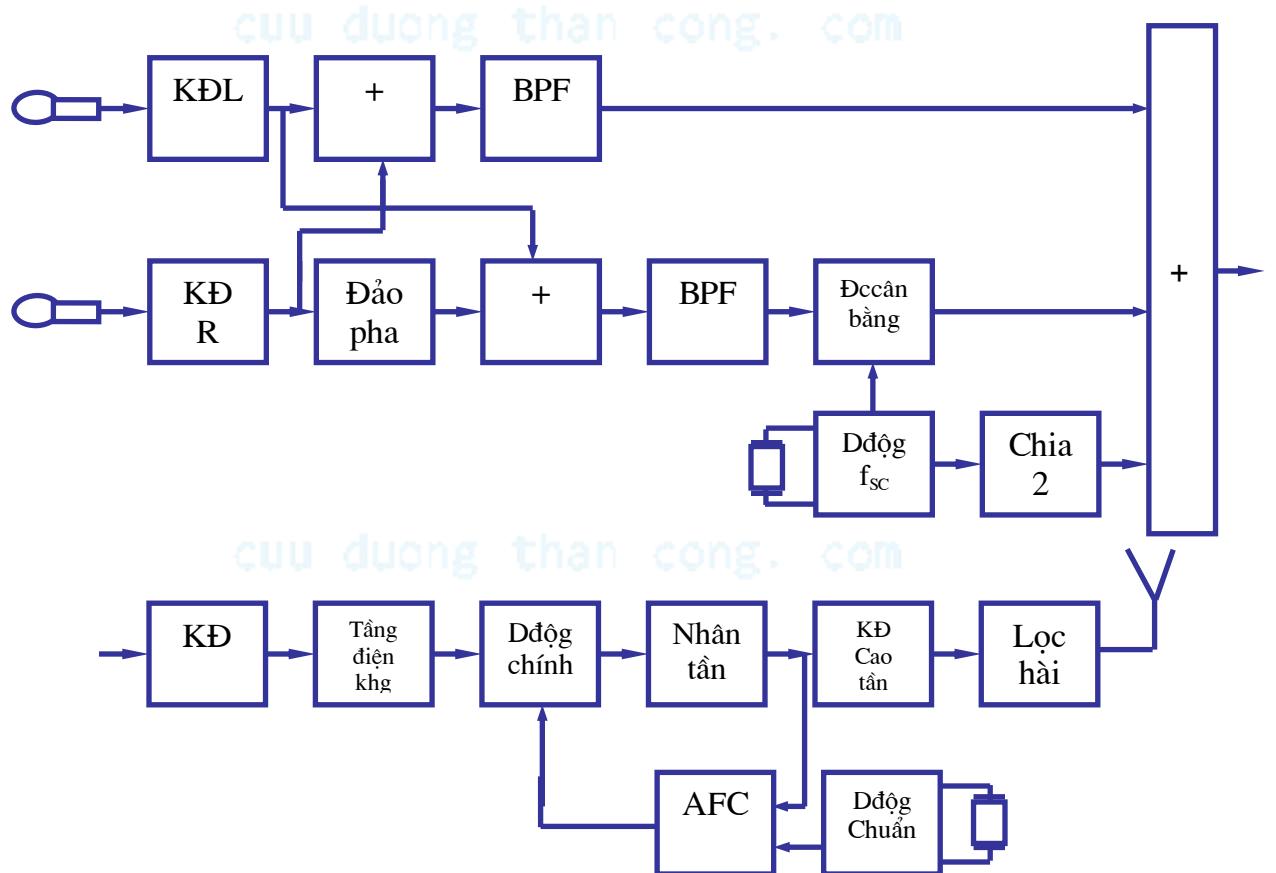

Hình 6.19 Sơ đồ khối máy phát FM Stereo

Thành phần trong từng khối:

L+R: FM mono

(L-R)DSB: FM Stereo

(L-R)DSB đ- ợc điều chế cân bằng triệt sóng mang (điều biên nén SAM) nhờ một sóng mang phụ $f_{sc}=38\text{KHz}$.

Sóng báo: để thông báo cho máy thu biết đ- ợc ch-օng trình đang nhận là Mono hay Stereo.

Nếu không có sóng báo thì ch-օng trình đang nhận là FM Mono

Nếu có sóng báo thì ch-օng trình đang nhận là FM Stereo. Nếu chất l-ợng sóng FM Stereo chất l-ợng kém thì sóng báo sẽ khoá đ-ờng giải mã FM Stereo và máy thu làm việc nh- khi thu ch-օng trình FM Mono.

Ng-ời ta th-ờng sử dụng ph-օng pháp PLL để tạo sự đồng bộ của f_{sc} giữa máy phát và máy thu để máy thu thực hiện đ- ợc quá trình giải mã FM Stereo tại máy thu.

Ngoài ra còn có tín hiệu gọi là sóng thuê bao tần số $f=67\text{KHz}$

Hoạt động của mạch:

Tín hiệu từ 2 micro L và R sẽ đ- ợc 2 tầng khuếch đại micro nâng biên độ. Mạch cộng thứ nhất cộng 2 tín hiệu L và R cho ra tín hiệu L+R dành cho máy thu FM Mono.

Tín hiệu (L+R) sau đó đi qua mạch lọc băng thông để lọc lấy tín hiệu có dải tần số từ 30Hz đến 15KHz và đ- a vào mạch cộng tổng hợp.

Trong khi đó bộ cộng thứ 2 sẽ cộng tín hiệu L và tín hiệu R sau khi đã đảo pha 180^0 để tạo ra tín hiệu (L-R), sau đó qua mạch lọc băng thông để lọc lấy tín hiệu trong dải tần từ 30Hz đến 15KHz. Tín hiệu này đ- ợc đ- a qua mạch điều chế cân bằng với tần số sóng mang phụ $f_{sc} = 38\text{KHz}$ (bằng dao động thạch anh) dùng cho máy thu FM stereo.


Đồng thời dao động sóng mang phụ $f_{sc} = 38\text{KHz}$ đ- ợc chia đôi và hạn biên để tạo thành sóng báo có tần số $f_{ps} = 19\text{KHz}$ để cho máy thu biết đ- ợc ch-օng trình đang thu là FM stereo hay mono.

Ba tín hiệu (L+R), (L-R)DSB và $f_{ps}=19\text{KHz}$ đ- ợc bộ cộng thứ 3 tạo thành tín hiệu tổng hợp. Qua tầng khuếch đại và tầng điện kháng nhằm thay đổi điện dung t-օng

đ- ơng, sau đó nó được vào tầng dao động sóng mang chính để biến đổi thành tín hiệu FM, qua bộ nhân tần, Khuếch đại cao tần, lọc hài để loại bỏ các hài bậc cao. Cuối cùng đ- ợc đ- a ra anten để bức xạ ra anten truyền trong không gian và đến máy thu.

Bộ AFC nhằm so sánh giữa tần số dao động chuẩn và tần số sóng mang chính để luôn luôn ổn định tần số của sóng mang chính nhằm nâng cao chất l- ượng của đài phát.

6.4.6.2 Phổ của tín hiệu FM Stereo

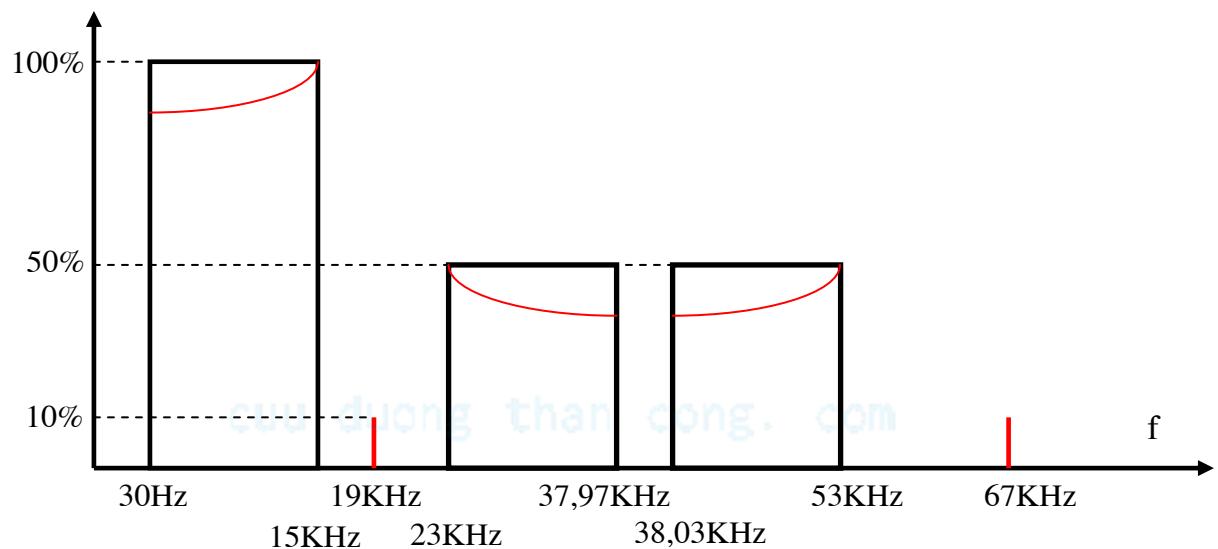

Hình 6.20 Phổ của tín hiệu FM Stereo

6.4.6.3 Sơ đồ khối máy thu FM Stereo


Mạch AFC có nhiệm vụ tạo ra tần số dao động $f_{sc} = 38\text{KHz}$ và kiểm soát cho dao động chạy đúng tần số và pha của đài phát để đ- a vào mạch giải mã FM Stereo. Tín hiệu sóng báo $f_{ps}=19\text{KHz}$ vừa để báo cho máy thu biết đ- ợc đài đang phát là FM Stereo hay mono và gửi đến máy thu để kiểm soát tần số dao động $f_{sc}=38\text{KHz}$ ở máy thu chạy đúng với tần số và pha của đài phát.

Hoạt động của mạch:

Tín hiệu FM stereo sẽ đ- ợc bộ tách sóng FM Mono tách ra từ tín hiệu trung tần. Đó là tín hiệu FM stereo tổng hợp gồm 4 thành phần: $(L+R)$, $(L-R)\text{DSB}$, 19KHz và 67KHz .

+ Tín hiệu FM stereo tổng hợp $(L+R)$ sau đó qua mạch lọc băng thông có tần số từ 30Hz đến 15KHz để tạo lại tín hiệu $(L+R)$ và đ- a vào khối ma trận.

+ Tín hiệu tổng hợp qua mạch khuếch đại băng thông, th-ờng là mạch cộng h-ởng để lấy thành phần(L-R)DSB stereo và đ-a vào bộ giải mã FM stereo.

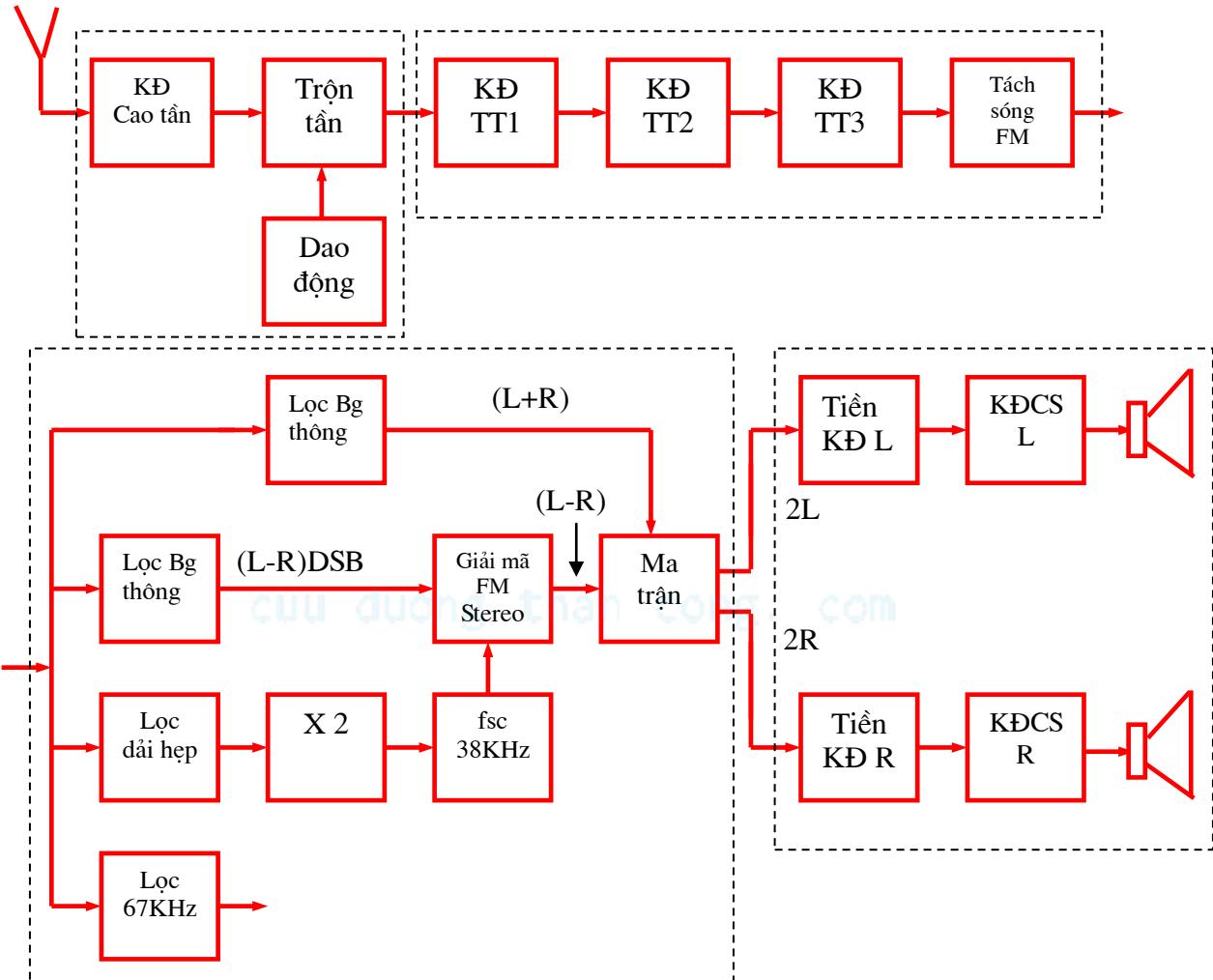


Hình 6.21 Sơ đồ khối máy thu FM Stereo

+ Tín hiệu sóng báo $f_{ps}=19\text{KHz}$ cũng đ-ợc tách ra nhờ bộ tách sóng 19KHz , th-ờng là mạch lọc dải hẹp chỉ cho qua tín hiệu hình sine tần số 19KHz . Sau đó nó đ-ợc nhân đôi tần số để phục hồi lại sóng mang phụ $f_{sc}=38\text{KHz}$ dựa vào nguyên tắc hoạt động của vòng khóa pha PLL.

+ Ngoài ra tín hiệu sóng báo cũng sẽ điều khiển đèn báo để cho máy thu biết đ-ợc ch-ơng trình đang thu là FM stereo hay mono.

+ Bộ giải mã FM stereo nhận hai tín hiệu (L-R)DSB và sóng mang phụ fsc=38KHZ để tạo ra tín hiệu (L-R) tại đầu ra. Sau đó, đ-a vào khối ma trận, kết hợp với tín hiệu (L+R) để tạo ra tín hiệu L và R, qua 2 mạch khuếch đại âm tần và phát ra ở 2 loa riêng rẽ, tạo thành tín hiệu FM stereo.

6.4.6.4 Ứng dụng PLL trong việc giải mã FM Stereo

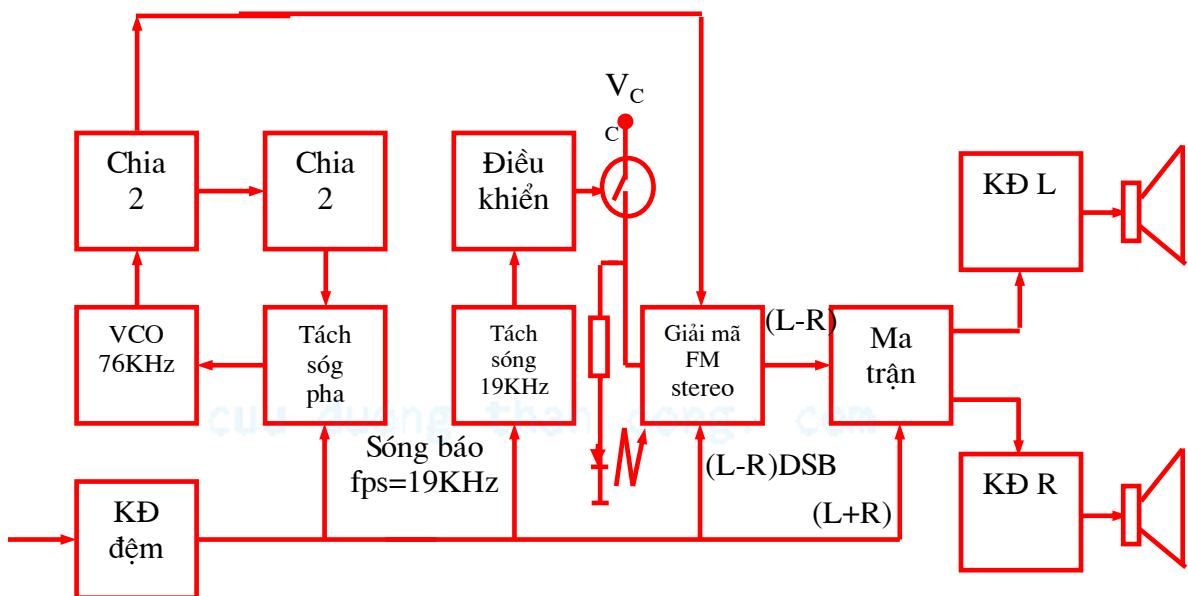

Hình 6.22 Sơ đồ khối mạch giải mã FM Stereo sử dụng PLL

Khoá K để mở và khoá nguồn cung cấp cho mạch giải mã FM Stereo. Trong trường hợp thu ch-ơng FM Mono hoặc ch-ơng trình FM Stereo nh- ng chất l- ợng kém không đạt yêu cầu thì khoá K sẽ khoá không cho nguồn V_{CC} cung cấp điện áp cho mạch giải mã FM Stereo, hạn chế nhiễu.