

1

Chương 5

Một số mạch khuếch đại đặc biệt

Instrumentation Amplifiers



Khuếch đại máy đo

2

Khuếch đại máy đo **instrumentation amplifier (IA)** khuếch đại khác biệt điện thế giữa hai ngõ vào.

Ưu điểm của IA:

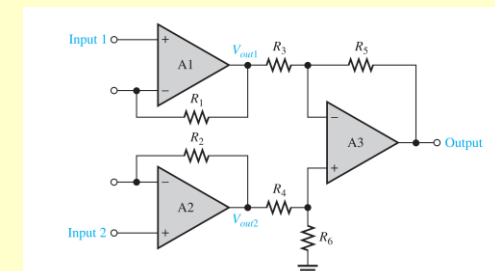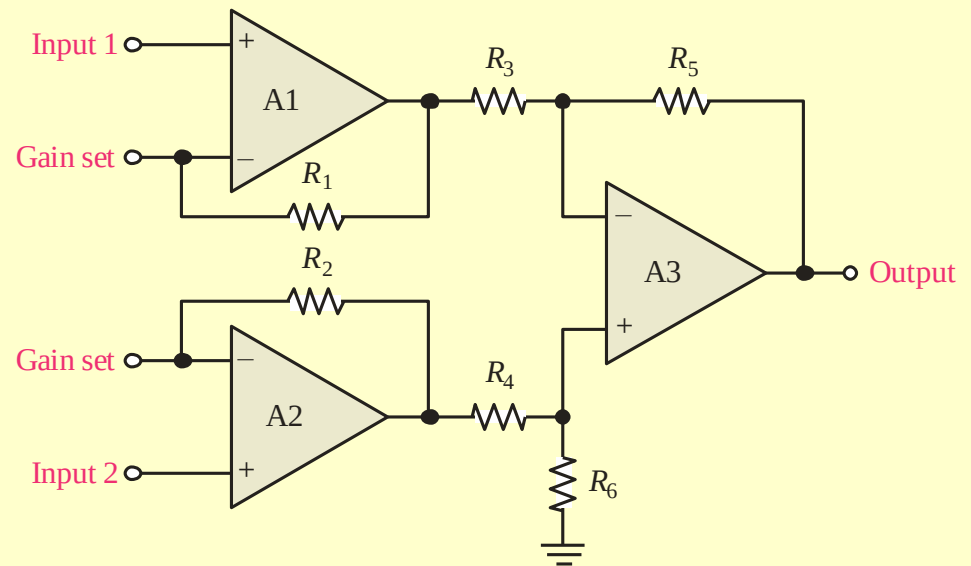
- Ultra-high input impedance
- Very-high CMRR
- Low output offset
- Low output impedance



Ứng dụng của IA

Applications:


3

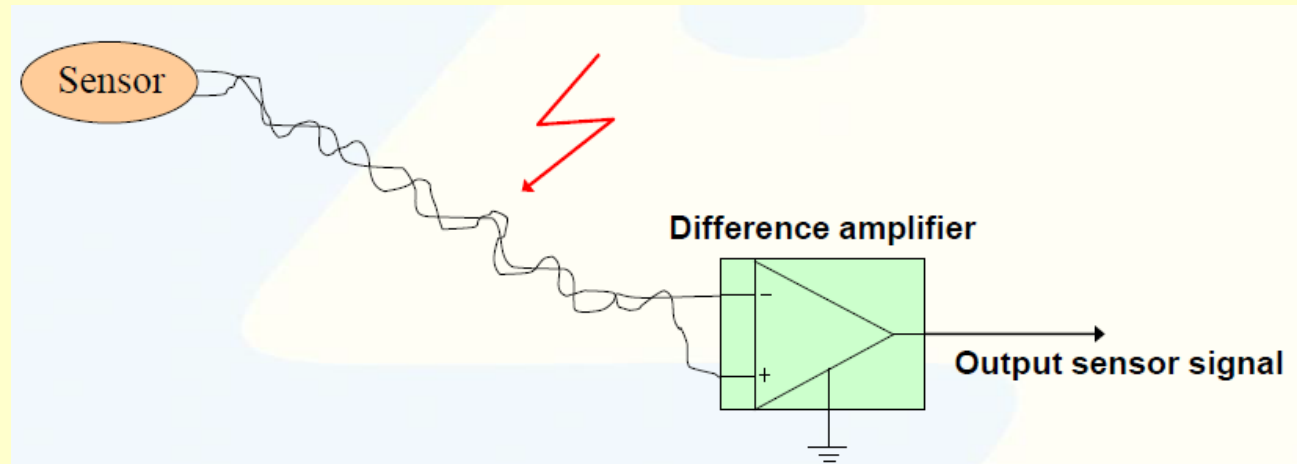

- Sử dụng hữu hiệu khi cần kết nối sensor (nhiệt độ, áp suất,...) ở khoảng cách xa → dây dẫn dài → nhiễu (tín hiệu chế độ chung, common-mode voltage) xuất hiện trên đường dây.
- IA được đặt ở cuối đường dây để khuếch đại tín hiệu vi sai (sai biệt điện thế giữa hai dây) và loại bỏ tín hiệu chung (nhiều)

Khuếch đại máy đo (mạch cơ bản)


4

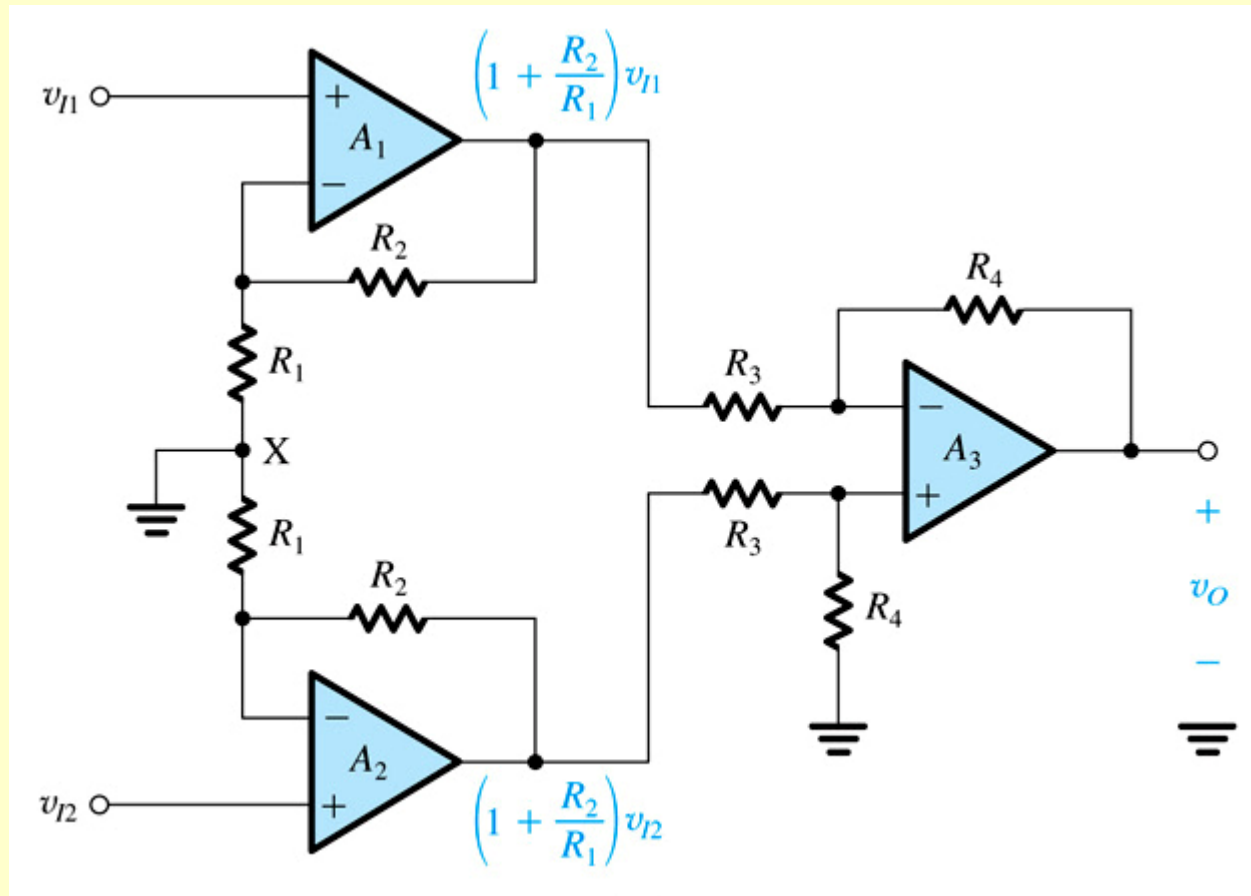

stage #1


stage #2

Mạch trừ

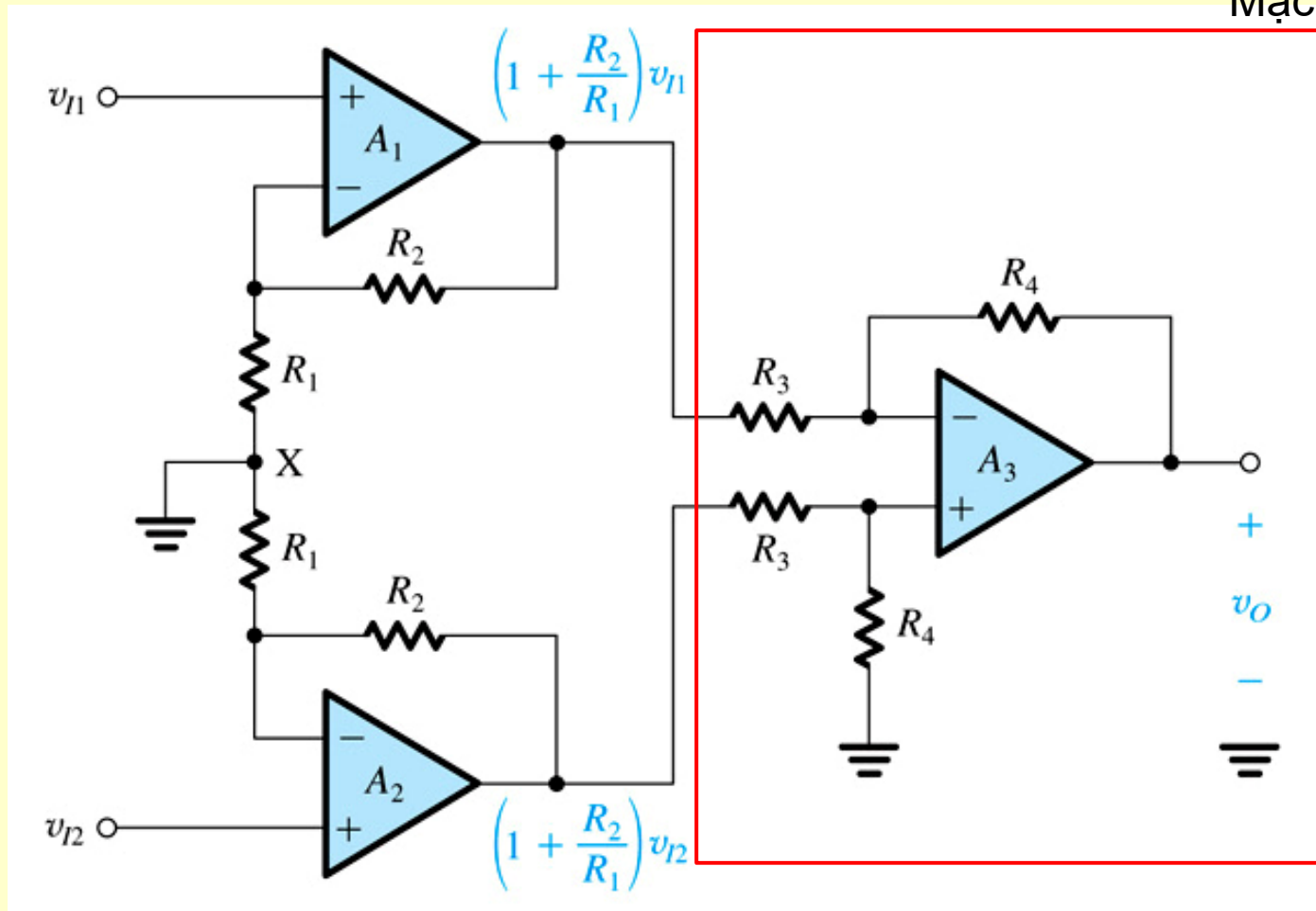

Mạch trừ (nhắc lại)


6

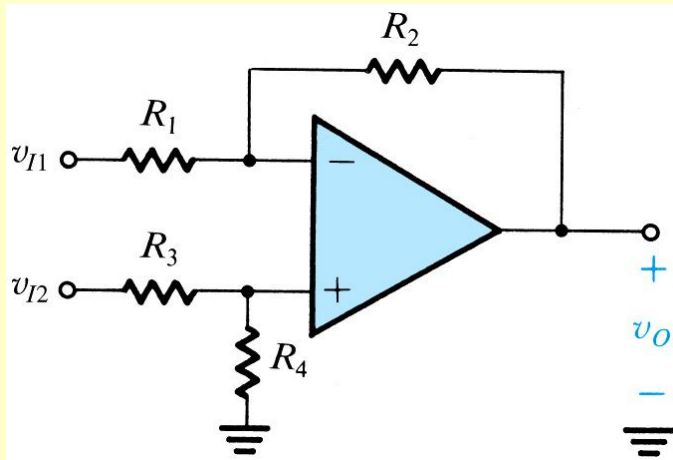


$$v_{Out} = \frac{(R_2 + R_1)R_4}{(R_4 + R_3)R_1} v_{In2} - \frac{R_2}{R_1} v_{In1}$$

but if $\begin{cases} R_1 = R_3 \\ R_2 = R_4 \end{cases}$ then $v_{Out} = \frac{R_2}{R_1} (v_{In2} - v_{In1})$

stage #1

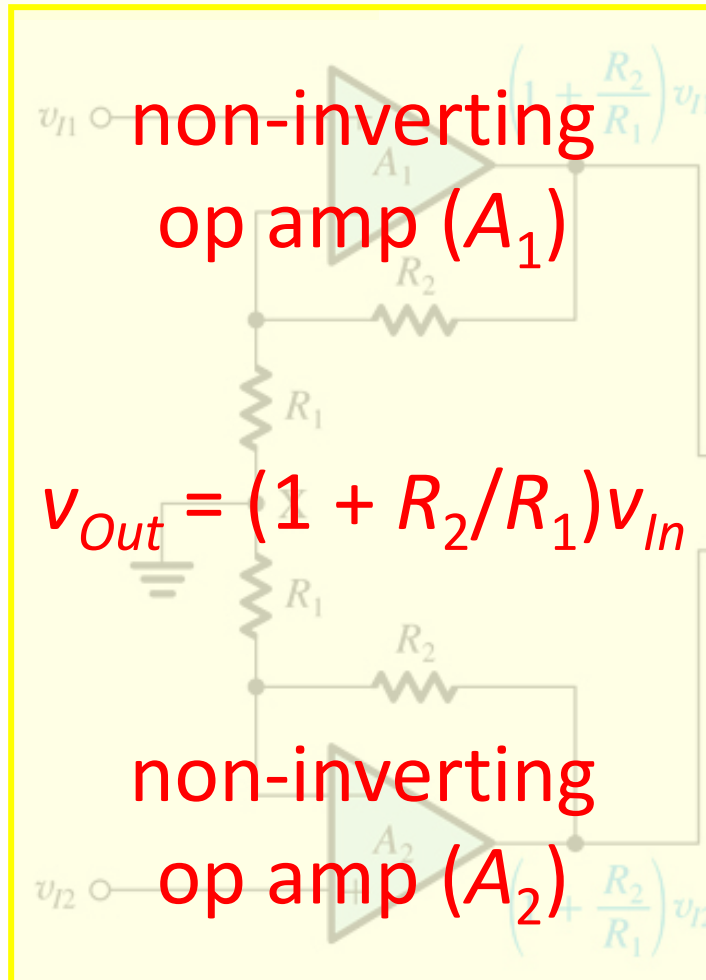


stage #2

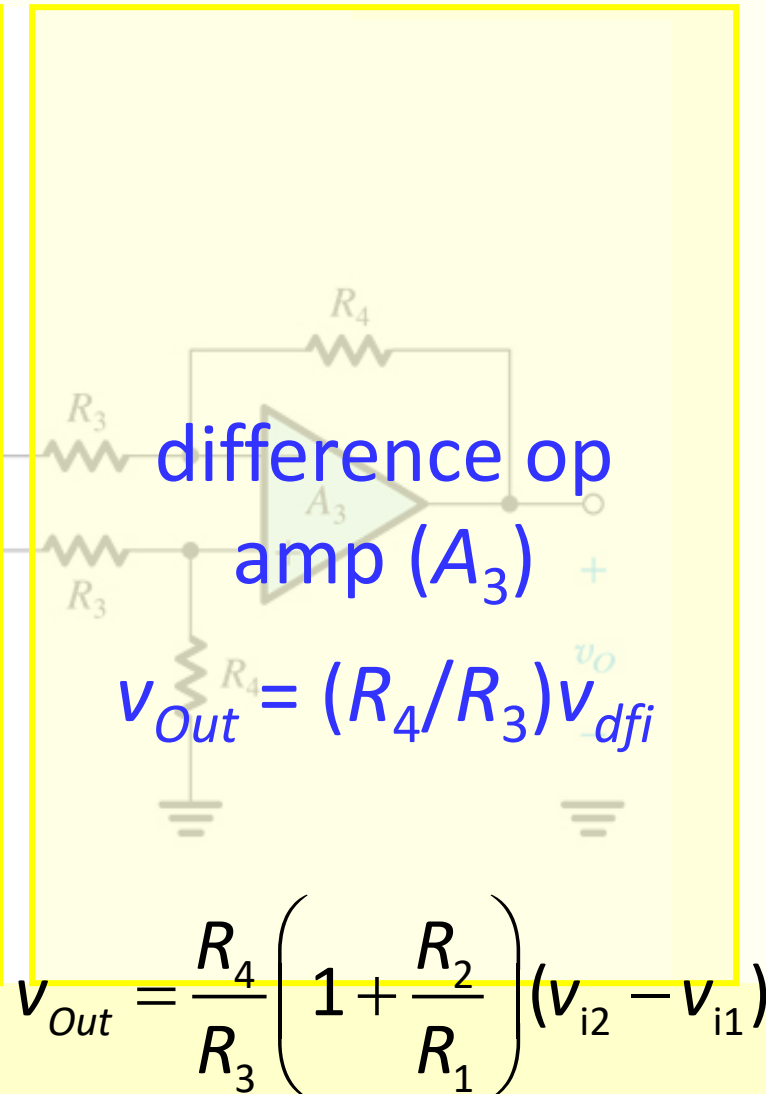


Mạch cải tiến

8

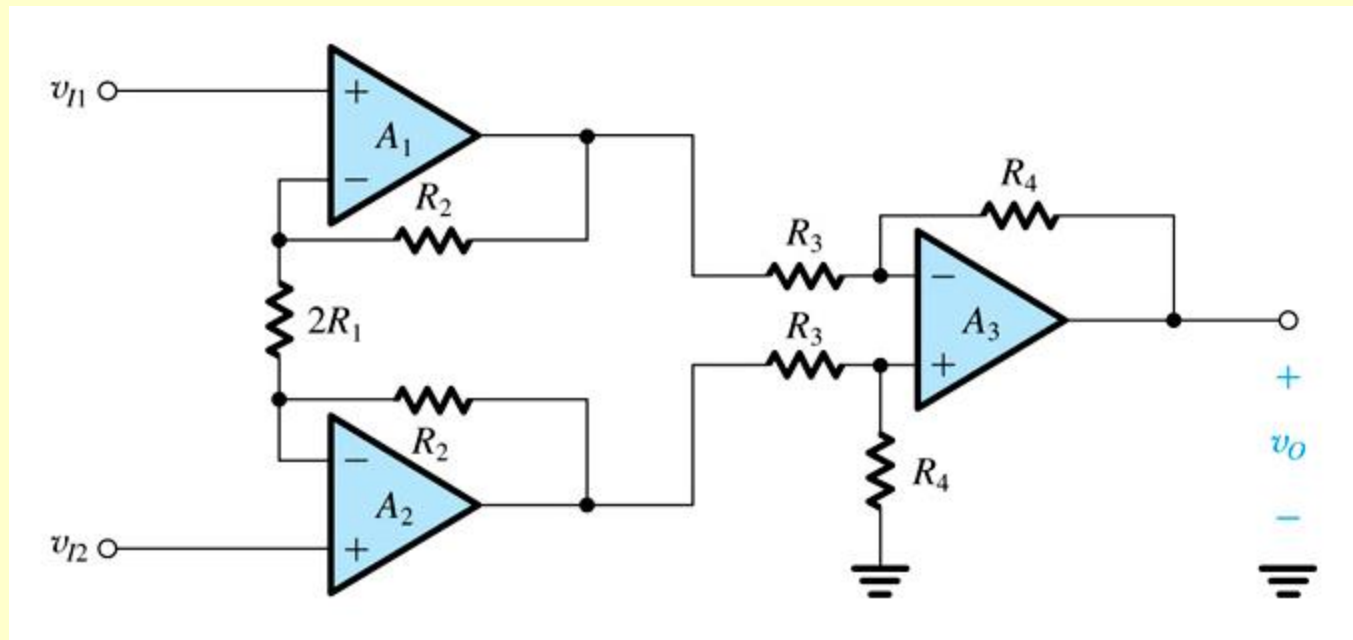- Lý do cần cải tiến:
 - Ở mạch cơ bản độ lợi tín hiệu chung và tín hiệu vi sai bằng nhau $\rightarrow$ tín hiệu ra ở A1/A2 và A3 lớn có thể là có thể làm cho Opamp bão hòa, ngoài ra tầng thứ hai phải có CMRR lớn nếu muốn CMRR toàn thể lớn.
 - Các điện trở và OPAMP ở tầng 1 phải đối xứng $\rightarrow$ rất khó để thực hiện.



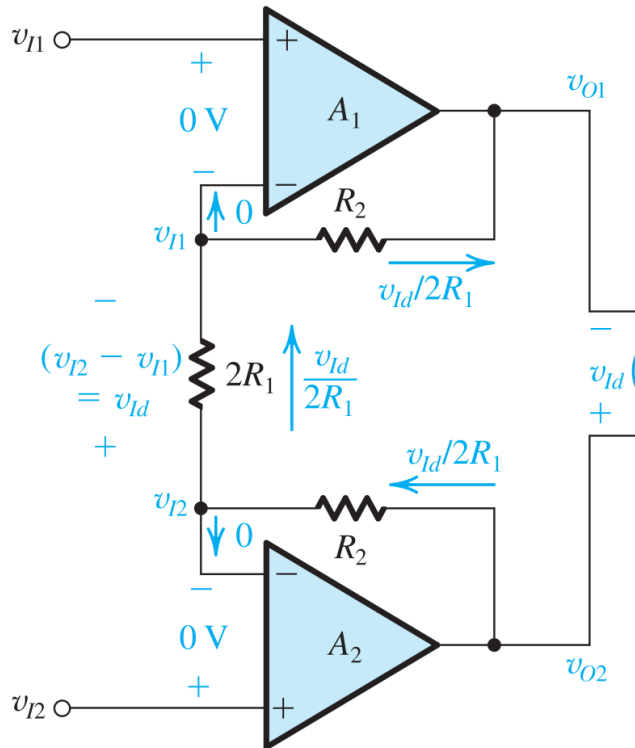

for both op amp A_1 and A_2

$$v_{(+)} - v_{(-)} = 0$$

$$\Rightarrow v_{(+)} = v_{(-)}$$

$$i_{R1} = \frac{v_{id}}{2R_1}$$


all of i_{R1} will
flow across R_2

$$v_{o1} = v_{i1} - i_{R1}R_2$$

$$v_{o2} = v_{i2} + i_{R1}R_2$$
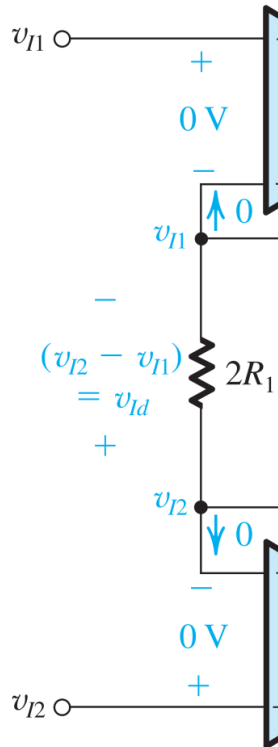
$$v_o = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{id}$$





for both op amp A_1 and A_2

$$v_{(+)} - v_{(-)} = 0$$

$$\Rightarrow v_{(+)} = v_{(-)}$$

$$i_{R1} = \frac{v_{i2} - v_{i1}}{2R_1}$$

all of i_{R1} will
flow across R_2

$$v_{o1} = v_{i1} - i_{R1}R_2$$

$$v_{o2} = v_{i2} + i_{R1}R_2$$

$$v_{o2} - v_{o1} = \left[v_{i2} + \left(\frac{v_{i2} - v_{i1}}{2R_1} \right) R_2 \right] - \dots$$


$$v_{O2} = v_{i2} + i_{R1}R_2$$

$$\dots - \left[v_{i1} - \left(\frac{v_{i2} - v_{i1}}{2R_1} \right) R_2 \right]$$

$$v_{O1} = v_{i1} - i_{R1}R_2$$

$$v_{O2} - v_{O1} = \underbrace{(v_{i2} - v_{i1})}_{v_{id}} + 2 \left(\frac{v_{i2} - v_{i1}}{2R_1} \right) R_2$$

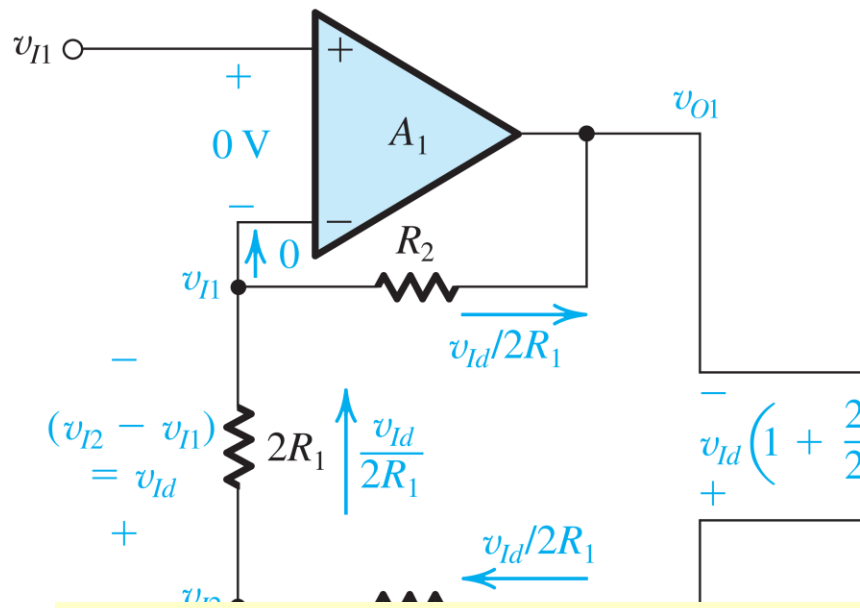
$$v_{O2} - v_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right) v_{id}$$



$$v_{O2} - v_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right) v_{id}$$

$$v_{Out} = \frac{R_4}{R_3} (v_{O2} - v_{O1})$$

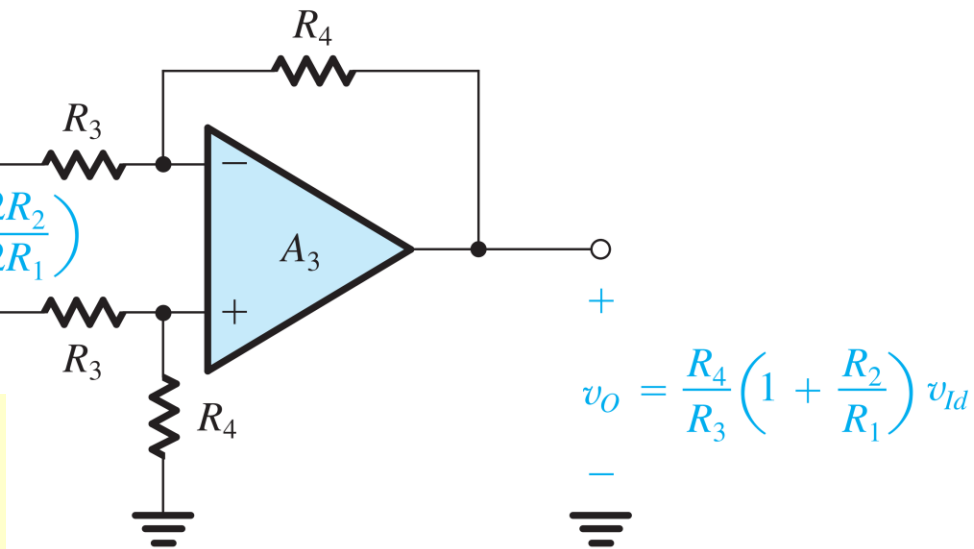
$$v_{Out} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right) v_{id}$$



$$\frac{v_{Out}}{v_{id}} = A_v = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right)$$

AD622

12

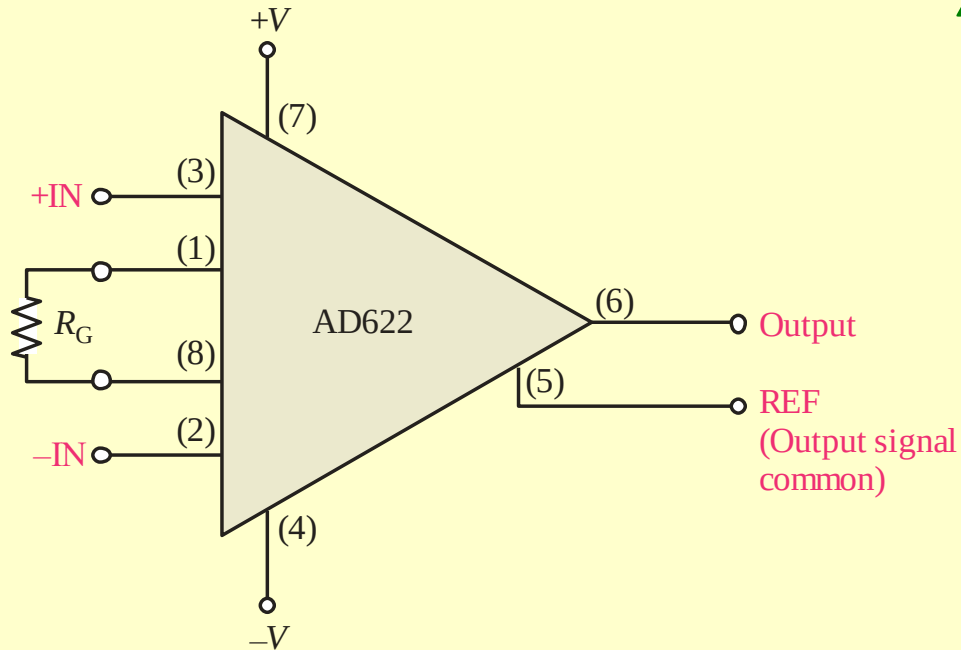

$$A_v = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right)$$

Nếu $R_4 = R_3$


Và $R_1 = R_G$

Thì:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_G}$$

Trong AD622, R_G được chọn theo công thức:
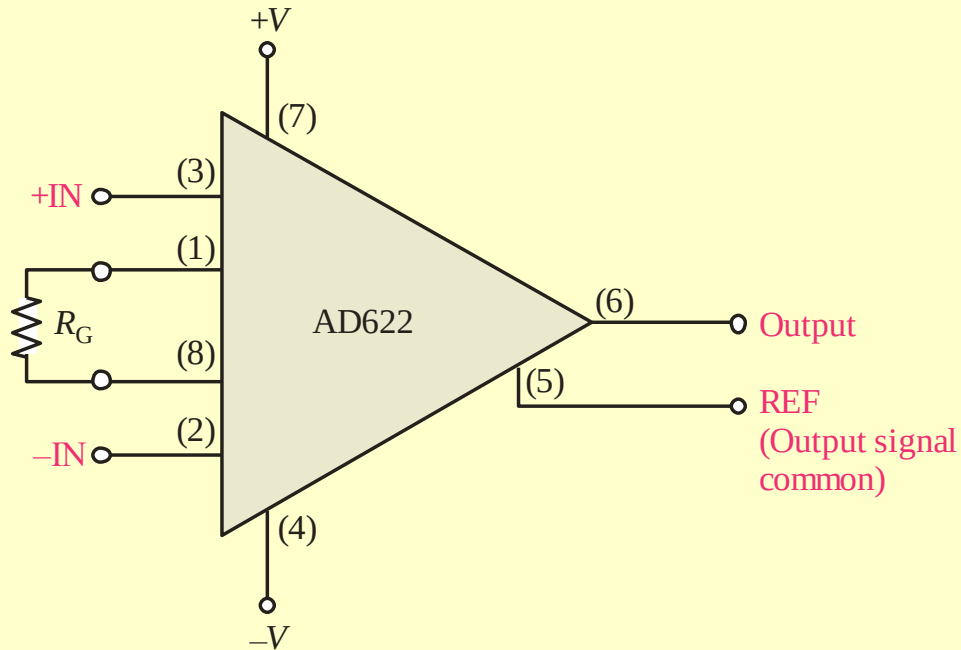
$$R_G = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{A_v - 1}$$





R_G bằng bao nhiêu để gain
= 35?

$$R_G = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{A_v - 1} = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{35 - 1} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

VD: Hãy tìm bảng thông của OPAMP

14

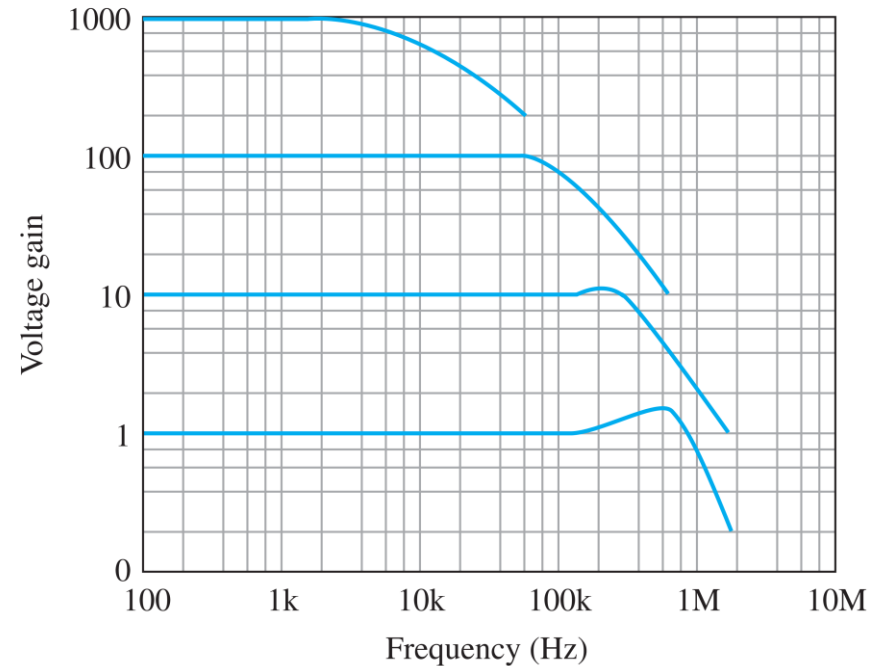
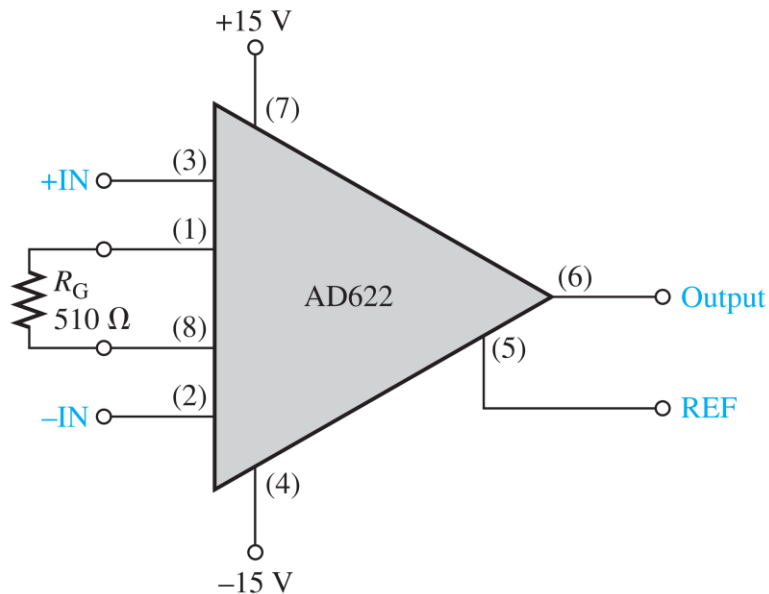


$$R_G = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{A_v - 1}$$
$$A_v - 1 = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{R_G}$$
$$A_v = \frac{50.5 \text{ k}\Omega}{510 \text{ }\Omega} + 1 = \mathbf{100}$$


$$BW \cong \mathbf{60 \text{ kHz}}$$

Bài tập: hãy giải thích hoạt động của các mạch sau


16

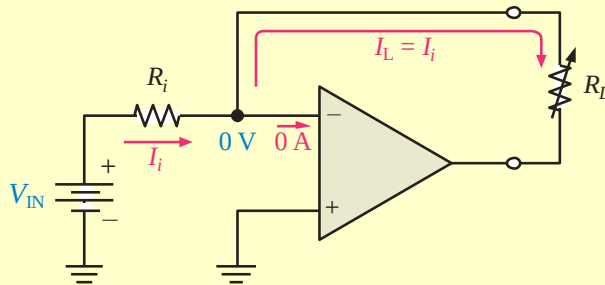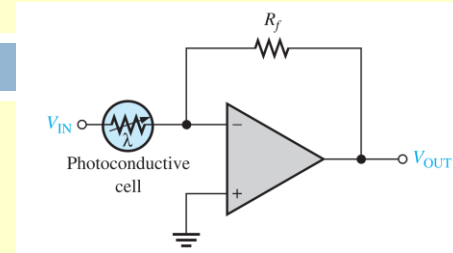


Constant-current source

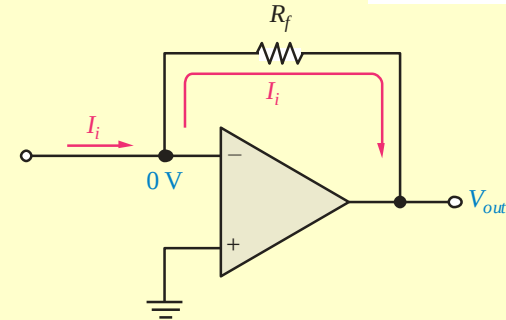

Current-to-voltage converter

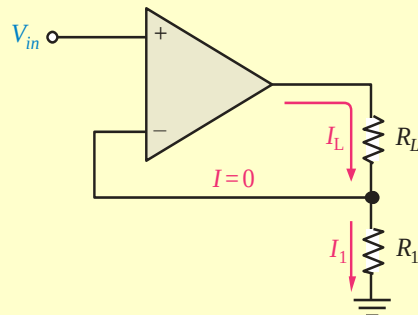

Voltage-to-current converter

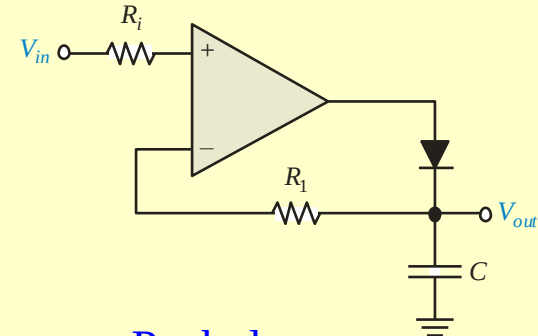


Peak detector

ISOLATION AMPLIFIERS

Dùng ghép nối điện cảm, điện dung hay quang giữa tầng ngõ vào và tầng ngõ ra.


Capacitor-Coupled Isolation Amplifier

18

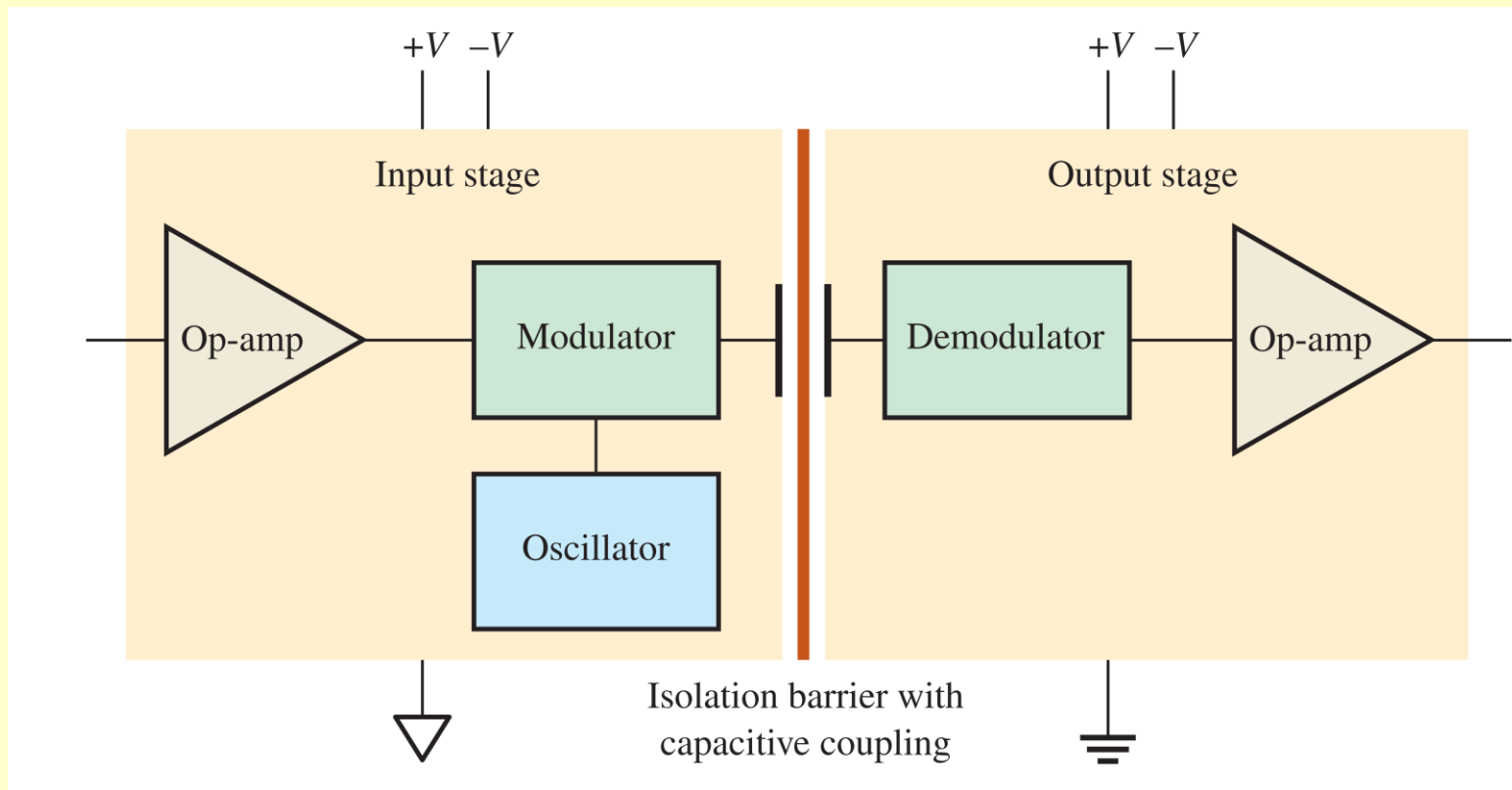


Tại sao cần điều chế?

19

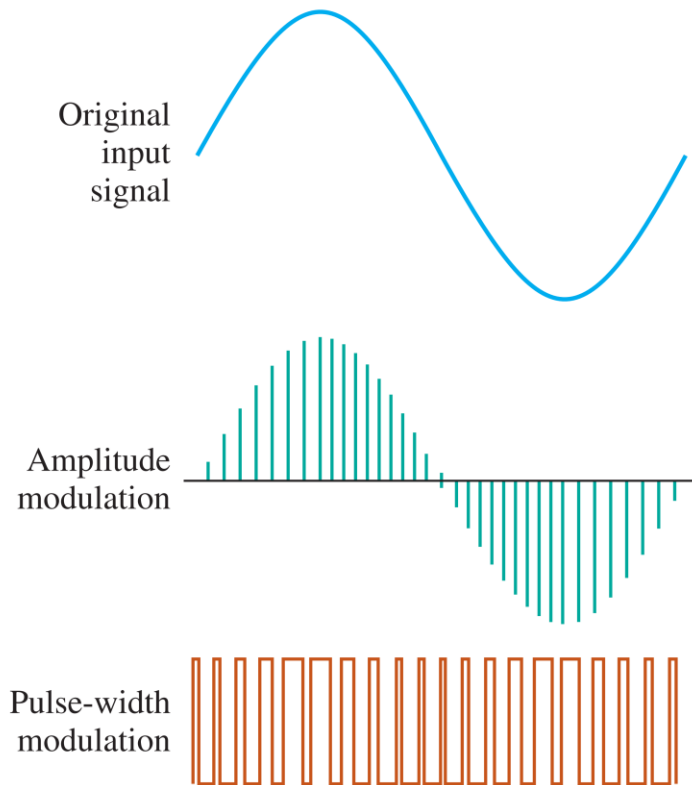


(a)

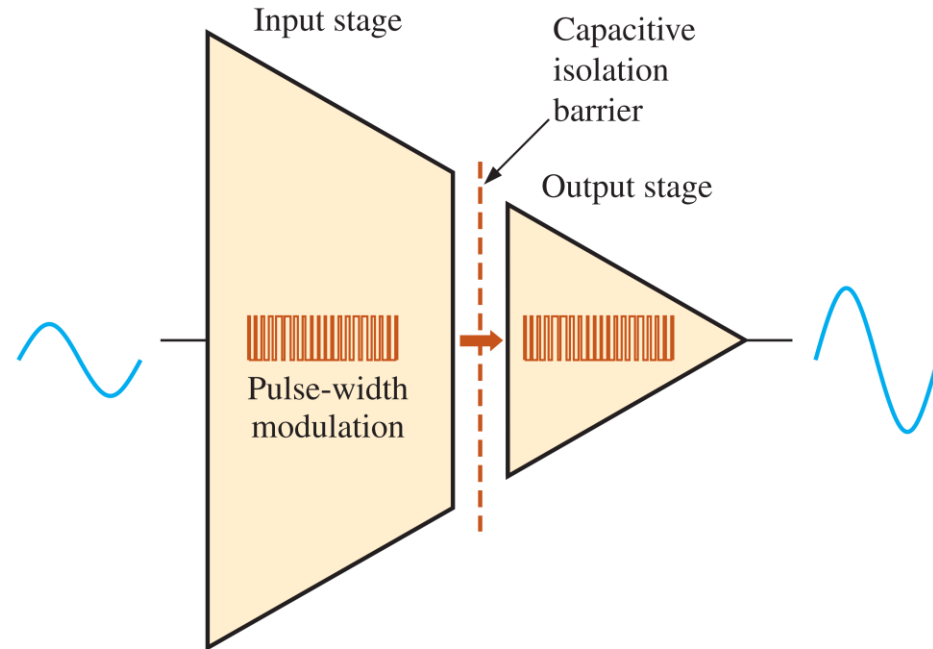

(b)

Ví dụ




20

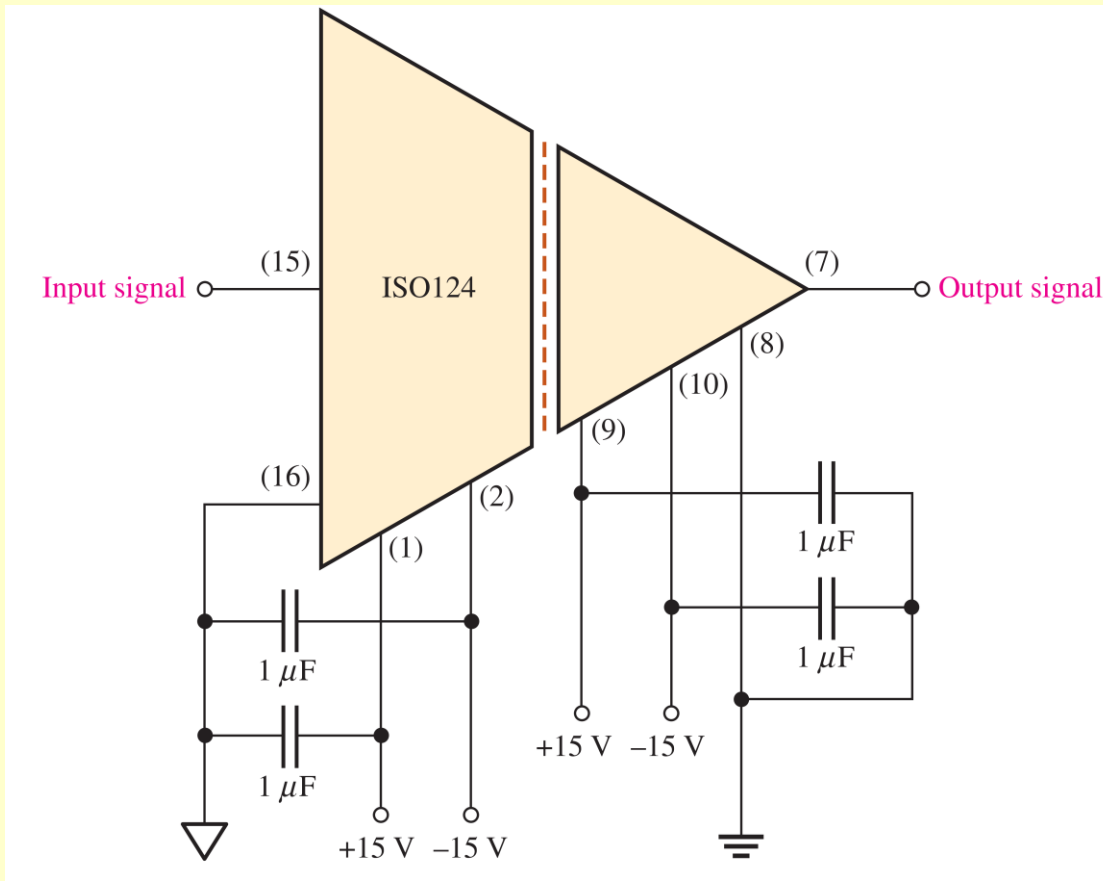

$A_v = 1$ (cố định);
Dùng PWM có $f = 500$ kHz

ISO 124

21

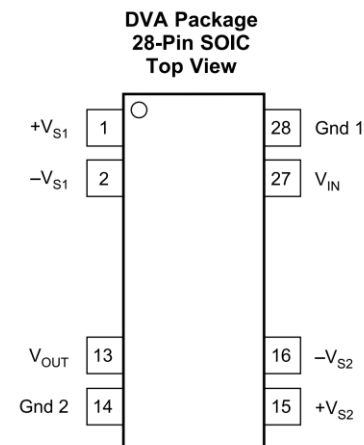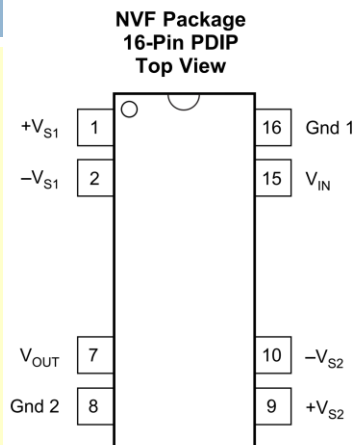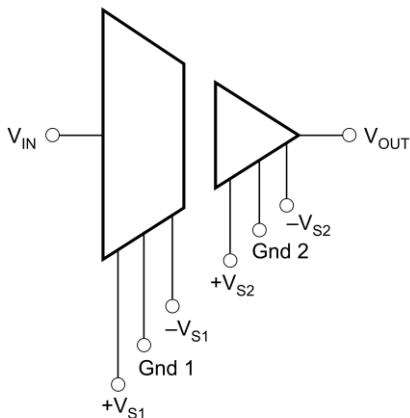

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) ⁽¹⁾

	MIN	MAX	UNIT
Supply voltage		±18	V
Analog input voltage, V_{IN}		100	V
Continuous isolation voltage		1500	V _{rms}
Junction temperature		125	°C
Output short to common		Continuous	
Storage temperature, T_{stg}	-40	125	°C

6.3 Recommended Operating Conditions


over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{S1}	High-side analog supply voltage ($\pm V_{S1}$ to GND1)	±4.5	±15	±18	V
V_{S2}	Low-side analog supply voltage ($\pm V_{S2}$ to GND2)	±4.5	±15	±18	V
V_{IN}	Analog input voltage		±10		V
T_A	Operating temperature	-25		85	°C

Transformer-Coupled Isolation Amplifier

22

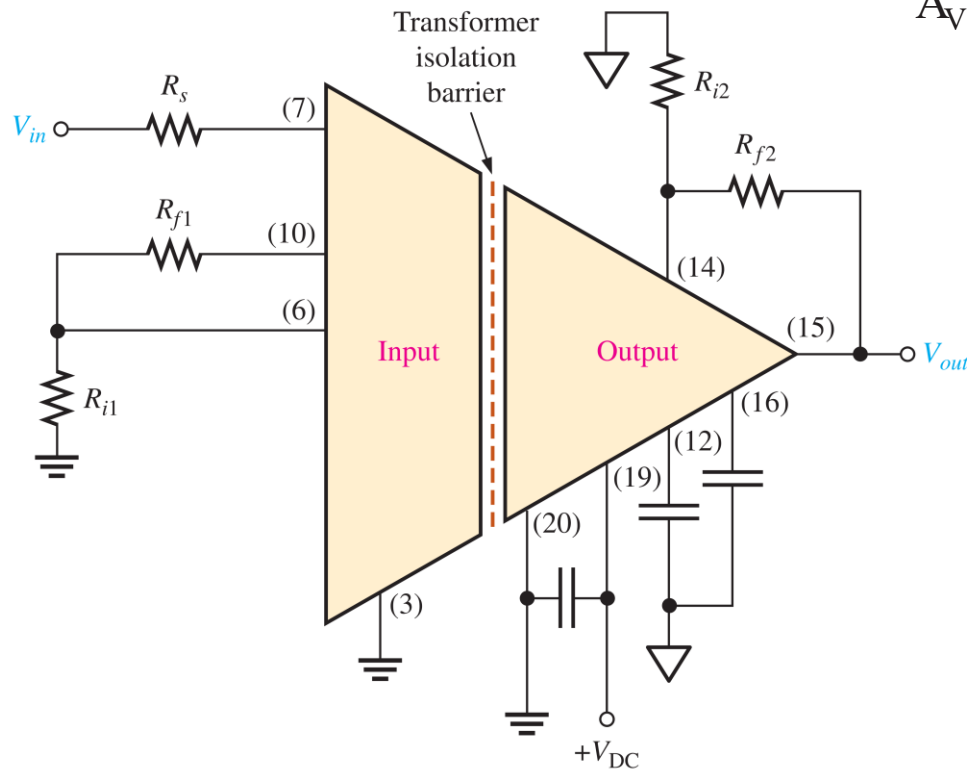Texas Instruments (Burr-Brown) 3656KG
 A_v có thể thay đổi thông qua các điện trở




$$A_{v1} = \frac{R_{f1}}{R_{i1}} + 1$$

$$A_{v2} = \frac{R_{f2}}{R_{i2}} + 1$$

$$A_{v(tot)} = A_{v1}A_{v2}$$

VD: tìm độ lợi điện thế của mạch

23

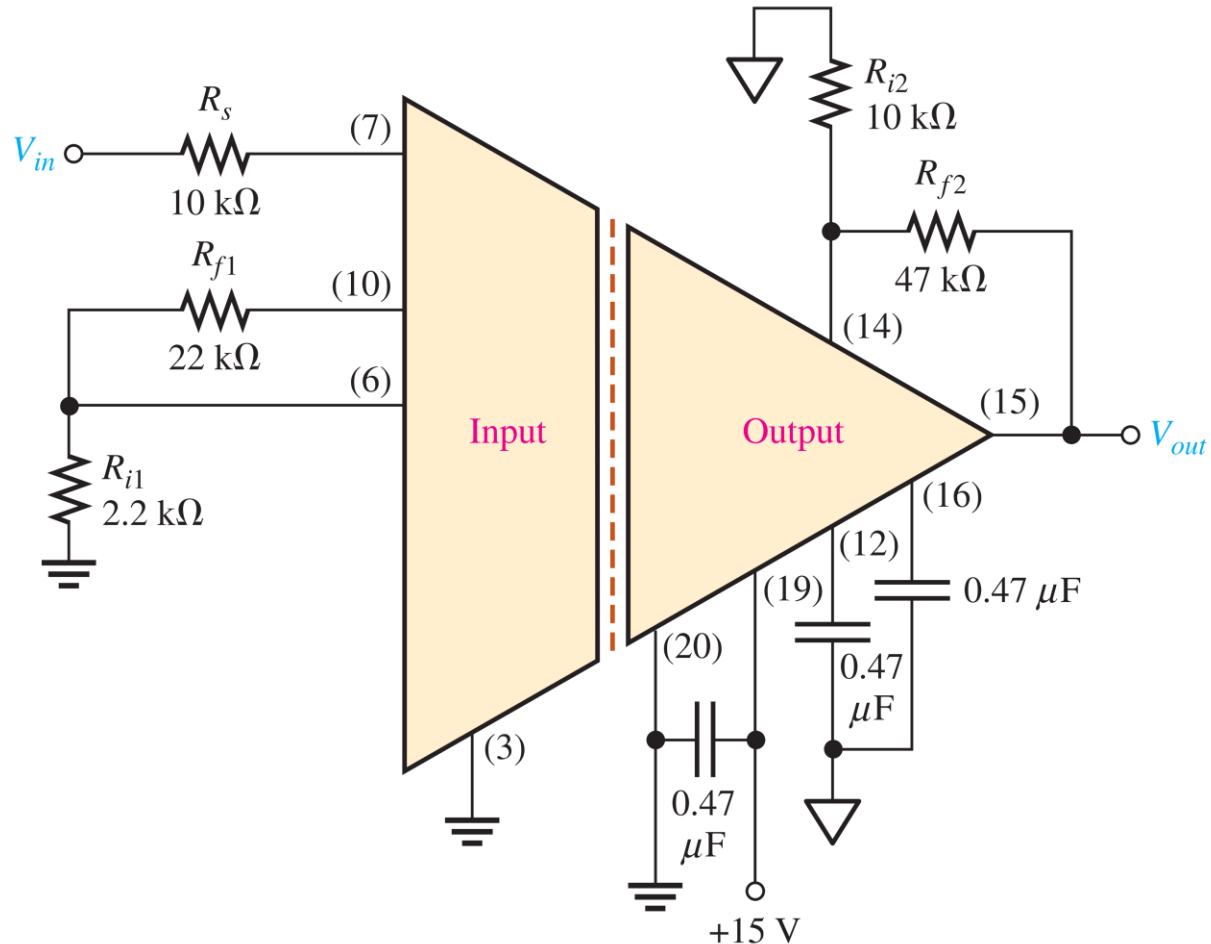


$$A_{v1} = \frac{R_{f1}}{R_{i1}} + 1 = \frac{22 \text{ k}\Omega}{2.2 \text{ k}\Omega} + 1 = 10 + 1 = 11$$

$$A_{v2} = \frac{R_{f2}}{R_{i2}} + 1 = \frac{47 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} + 1 = 4.7 + 1 = 5.7$$


$$A_{v(tot)} = A_{v1}A_{v2} = (11)(5.7) = \mathbf{62.7}$$

Optically-Coupled Linear ISOLATION AMPLIFIERS

25

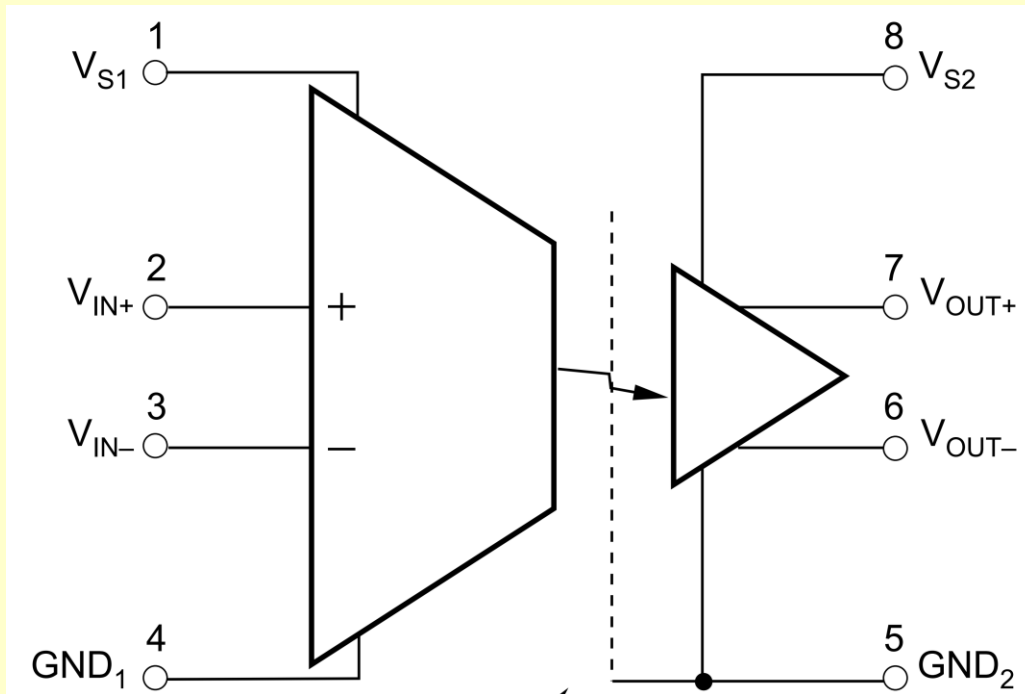

ISO130

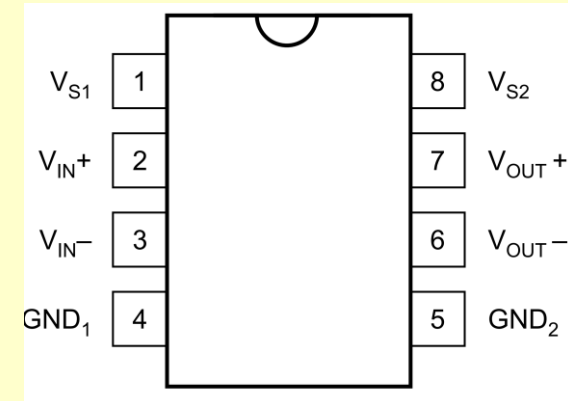


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ISOLATION SPECIFICATIONS

At V_{IN+} , $V_{IN-} = 0V$, $T_A = 25^{\circ}C$, V_{S1} , $V_{S2} = 5.0V$, unless otherwise noted.

PARAMETER	CONDITIONS	ISO130P, ISO130PB ISO130U, ISO130UP			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
ISOLATION					
Input-Output Surge Withstand Voltage ^(8, 9) , (In accordance with UL1577)	$t = 1_{MIN}$, $RH \leq 50\%$	3750			Vrms
Barrier Impedance ⁽⁹⁾					
Resistance	$V_{ISO} = 500VDC$		10^{13}		Ω
Capacitance	$f = 1MHz$		0.7		pF
Isolation Mode Voltage Errors					
Rising Edge Transient Immunity	$V_{IM} = 1kV$, $\partial V_{OUT} < 50mV$	10	25		kV/ μs
Falling Edge Transient Immunity	$V_{IM} = 1kV$, $\partial V_{OUT} < 50mV$	10	15		kV/ μs
Isolation Mode Rejection Ratio ⁽²⁾			> 140		dB
Noise	0.1Hz to 100kHz		300		$\mu Vrms$
Input Voltage Range		-200		200	mV
Maximum Input Voltage Range before Output Clipping			± 300		mV
Initial Input Bias Current ⁽³⁾			-670		nA
vs Temperature			3		nA/ $^{\circ}C$
Input Resistance ⁽³⁾			530		k Ω
vs Temperature			0.38		%/ $^{\circ}C$
Common-Mode Rejection Ratio ⁽⁴⁾			72		dB
GAIN⁽⁵⁾					
Initial Gain					
ISO130P/ISO130U	$-200mV < V_{IN+} < 200mV$	7.61	8.00	8.40	V/V
ISO130PB/ISO130UB	$-200mV < V_{IN+} < 200mV$	7.85	7.93	8.01	V/V
Gain vs Temperature			10		ppm/ $^{\circ}C$
Gain vs V_{S1}			2.1		ppm/mV
Gain vs V_{S2}			-0.6		ppm/mV
Gain Nonlinearity					
for $-200mV < V_{IN+} < 200mV$			0.2	0.35	%
for $-100mV < V_{IN+} < 100mV$			0.1	0.25	%
vs Temperature ⁽⁶⁾	$-200mV < V_{IN+} < 200mV$		-0.001		% pts/ $^{\circ}C$
vs V_{S1} ⁽⁶⁾	$-200mV < V_{IN+} < 200mV$		-0.005		% pts/V
vs V_{S2} ⁽⁶⁾	$-200mV < V_{IN+} < 200mV$		-0.007		% pts/V

27

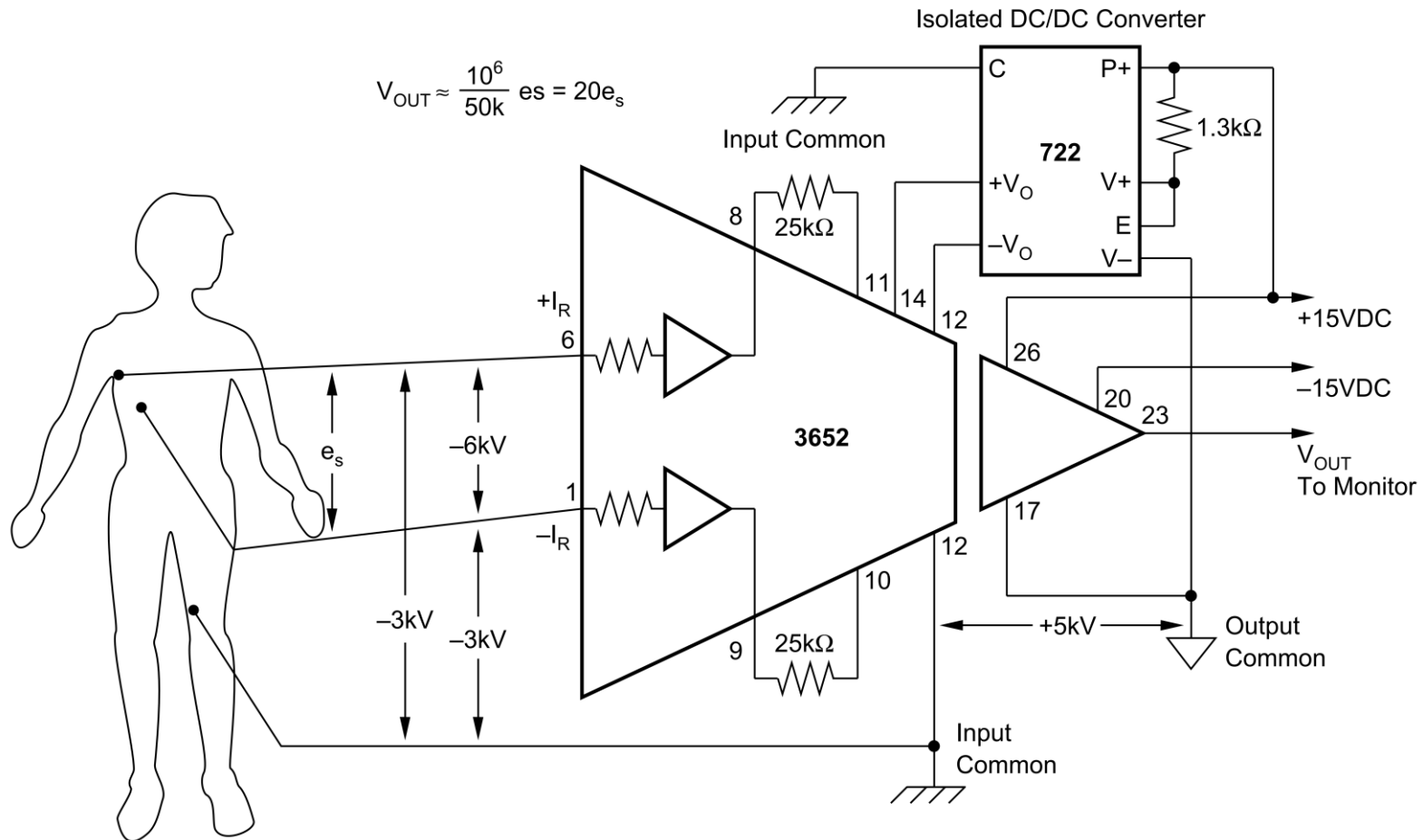



3650
3652


Optically-Coupled Linear ISOLATION AMPLIFIERS

FEATURES

- BALANCED INPUT
- LARGE COMMON-MODE VOLTAGES:
 $\pm 2000\text{V}$ Continuous
140dB Rejection
- ULTRA LOW LEAKAGE:
 $0.35\mu\text{A}$ max at $240\text{V}/60\text{Hz}$
1.8pF Leakage Capacitance
- EXCELLENT GAIN ACCURACY:
0.05% Linearity
0.05%/1000 Hrs Stability
- WIDE BANDWIDTH:
 $15\text{kHz} \pm 3\text{dB}$
 $1.2\text{V}/\mu\text{s}$ Slew Rate


APPLICATIONS

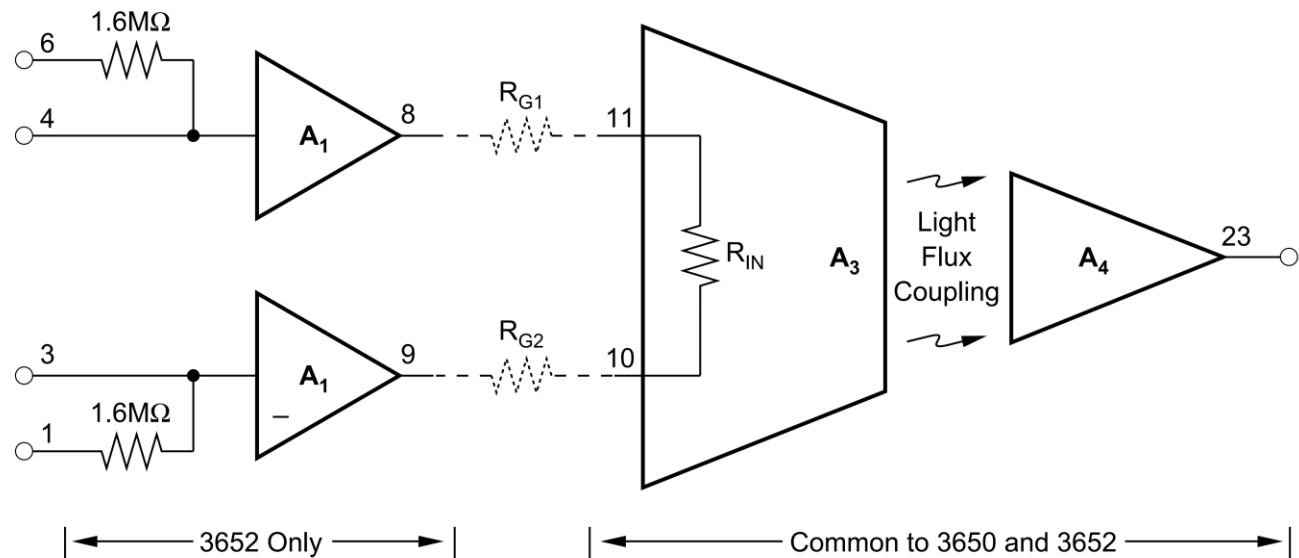- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- DATA ACQUISITION
- INTERFACE ELEMENT
- BIOMEDICAL MEASUREMENTS
- PATIENT MONITORING
- TEST EQUIPMENT
- CURRENT SHUNT MEASUREMENT
- GROUND-LOOP ELIMINATION
- SCR CONTROLS



Một số ứng dụng

29

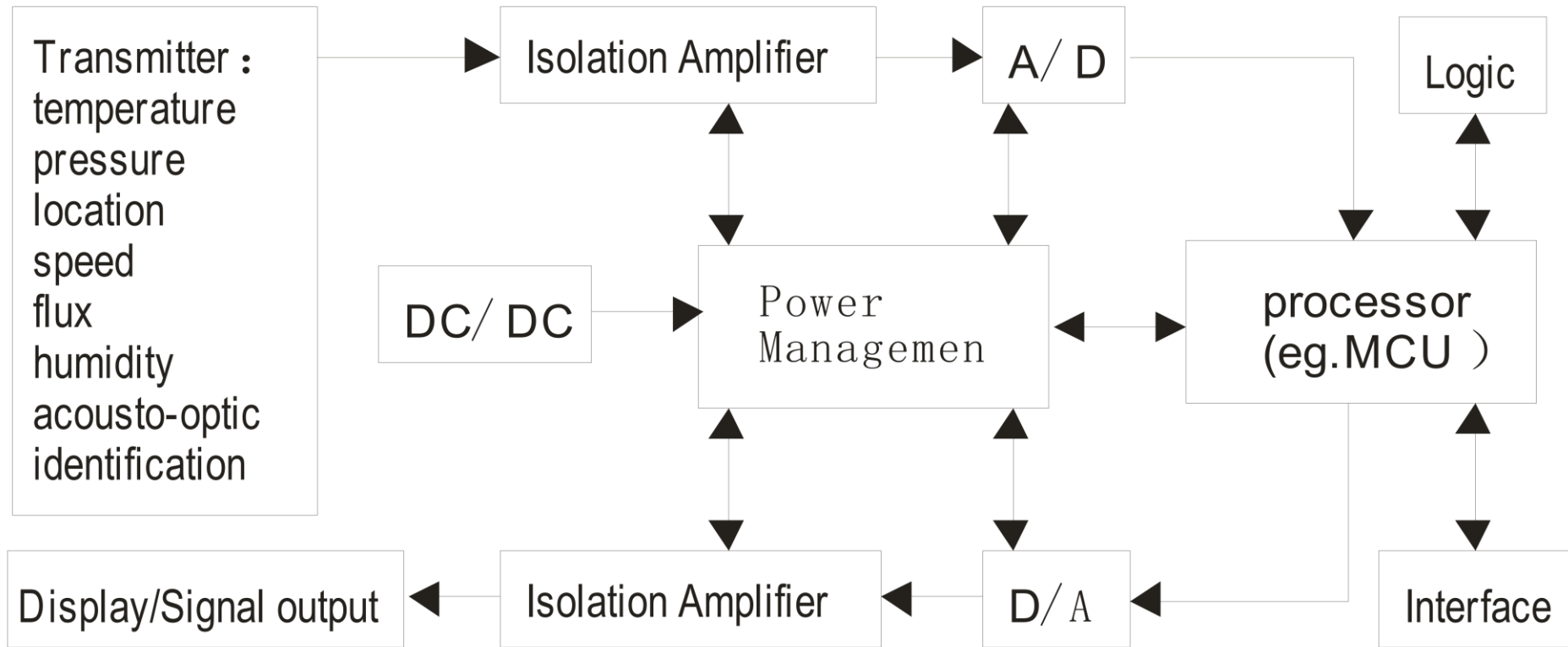


Khuếch đại logarit (logarithmic (log) amplifier)

30

Bộ khuếch đại logarit (logarithmic (log) amplifier) cho ngõ ra tỉ lệ với logarit của tín hiệu vào.

Bộ khuếch đại log và antilog được dùng trong những ứng dụng

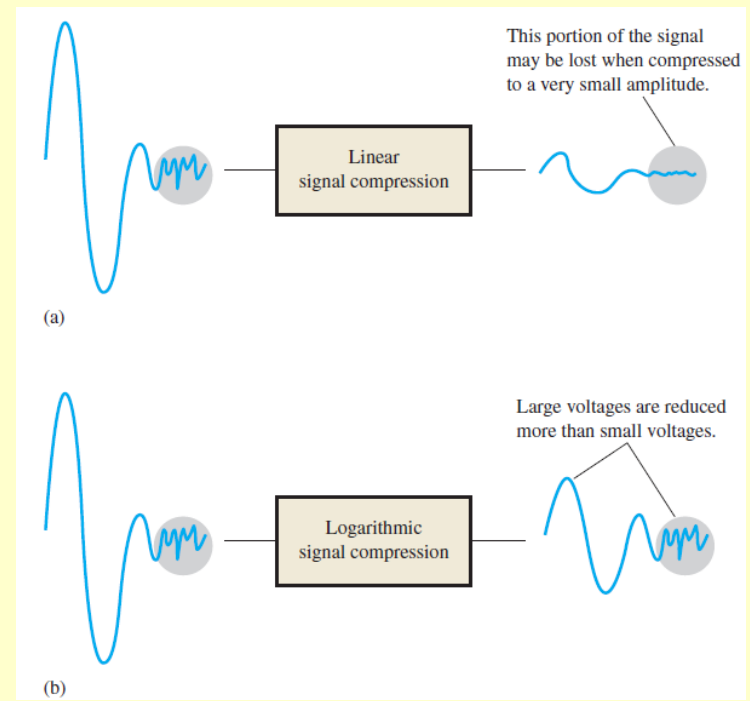- Nén dữ liệu analog.
- Tuyến tính hóa các cảm biến/bộ chuyển đổi (transducers) có ngõ ra là hàm mũ.
- Thực hiện phép nhân hay chia tín hiệu analog.



Thực hiện log amplifier


31


Diode

$$V_D = K \ln\left(\frac{I_D}{I_R}\right)$$

K: hằng số ($=kT/q$), $\sim 25 \text{ mV}$ ở 25°C

I_R : dòng bão hòa ngược (dòng rò ngược)

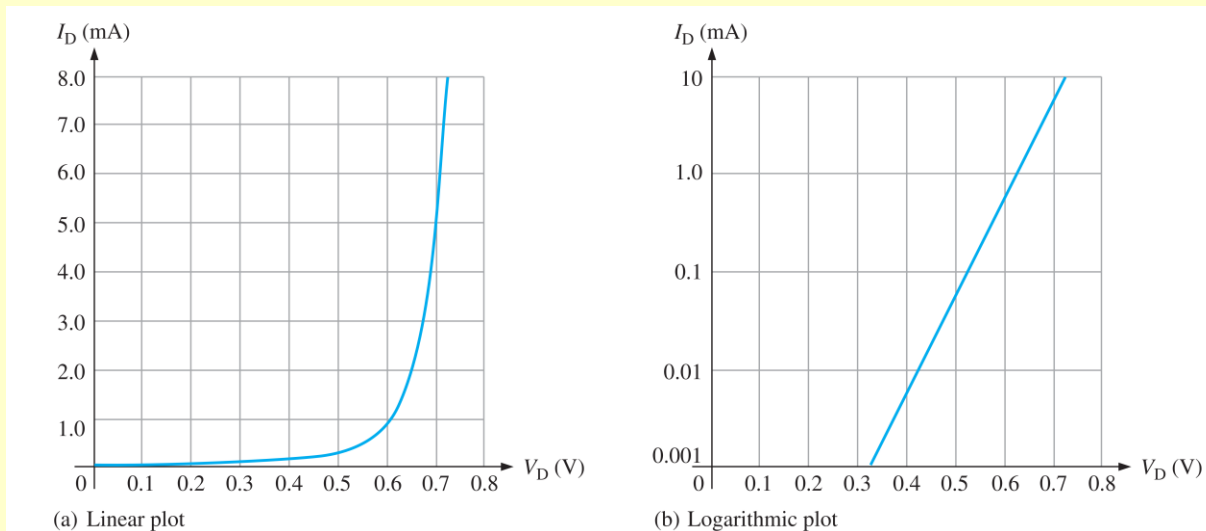

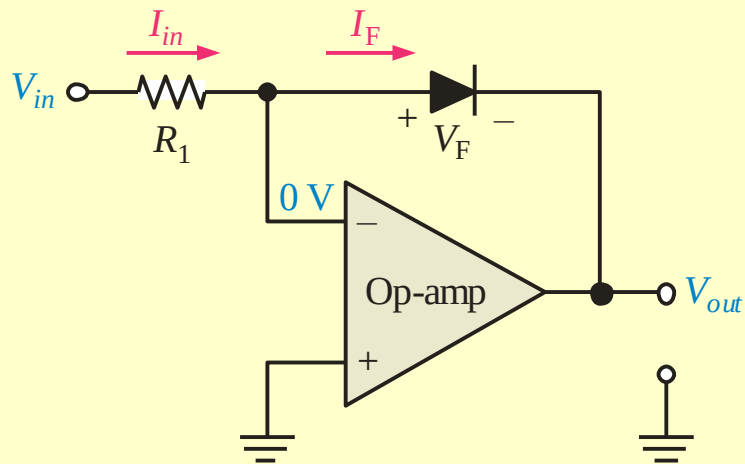


$$V_{out} = -V_F$$

$$I_F = I_{in} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = -\left(\frac{kT}{q}\right) \ln\left(\frac{V_{in}}{I_R R_1}\right)$$

$$V_{out} \cong -(0.025\text{ V}) \ln\left(\frac{V_{in}}{I_R R_1}\right)$$

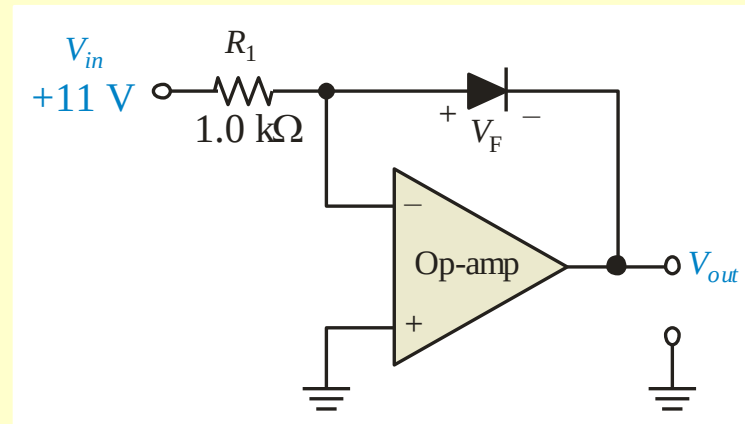What is V_{out} ? (Assume $I_R = 50 \text{ nA}$.)




What is V_{out} ? (Assume $I_R = 50 \text{ nA}$.)

$$V_{out} \cong -(0.025 \text{ V}) \ln \frac{V_{in}}{I_R R_1}$$


$$V_{out} \cong -(0.025 \text{ V}) \ln \frac{11 \text{ V}}{(50 \text{ nA})(1.0 \text{ k}\Omega)}$$

$$= -307 \text{ mV}$$

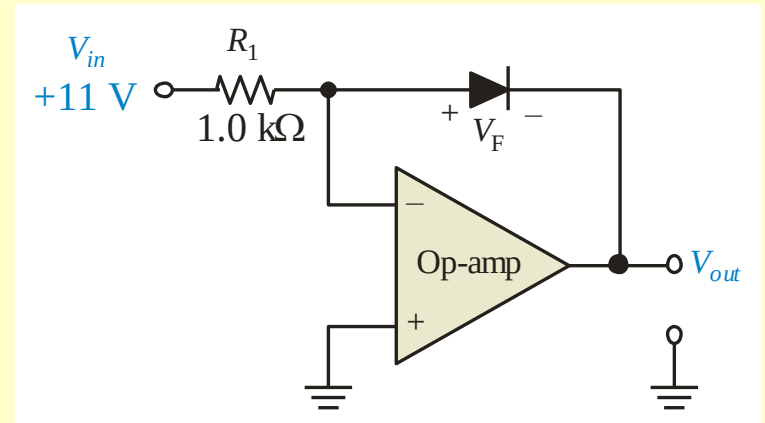

Khuếch đại log dùng BJT

35

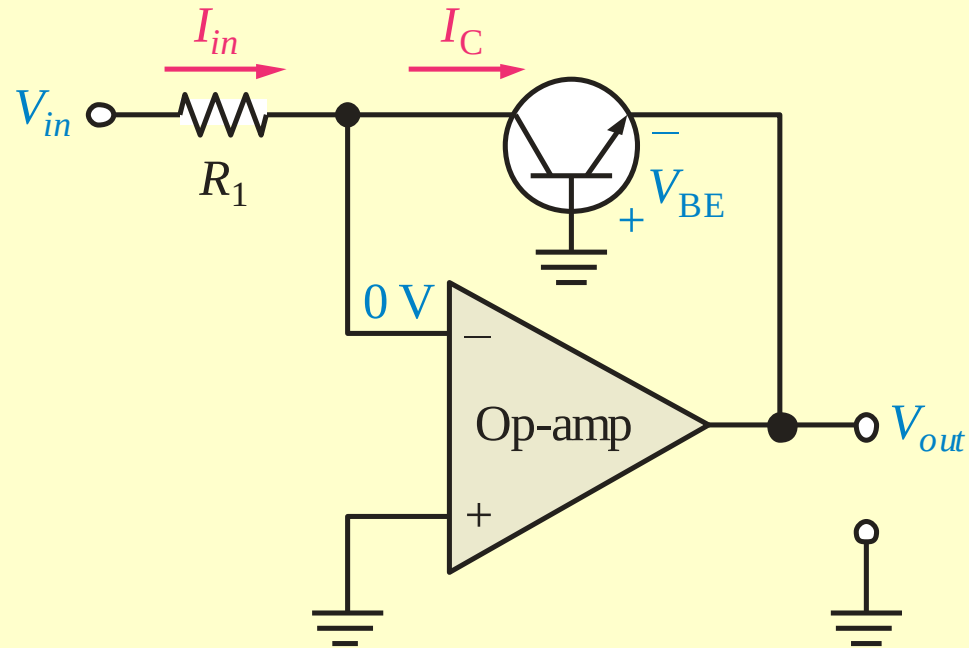


IC: MAX4206

$$V_{out} = -(0.025\text{ V}) \ln\left(\frac{V_{in}}{I_{EBO} R_1}\right)$$

Ví dụ

36

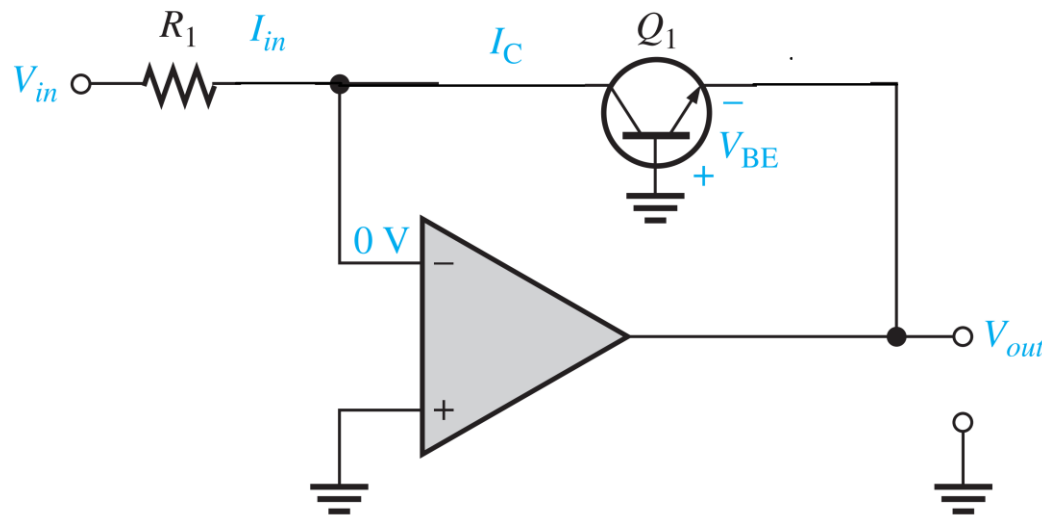

$V_{out} = ?$ $V_{in} = 3\text{ V}$, $R_1 = 68\text{ k}\Omega$?

Giả sử $I_{EBO} = 40\text{ nA}$

Solution

37

$$V_{out} = -(0.025 \text{ V}) \ln\left(\frac{V_{in}}{I_{EBO} R_1}\right)$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= -(0.025 \text{ V}) \ln\left(\frac{V_{in}}{I_{EBO} R_1}\right) = -(0.025 \text{ V}) \ln\left(\frac{3 \text{ V}}{(40 \text{ nA})(68 \text{ k}\Omega)}\right) \\ &= -(0.025 \text{ V}) \ln(1103) = \mathbf{-0.175 \text{ V}} \end{aligned}$$

Antilog

38

Định nghĩa: If $\log x = y$, then $\text{antilog } y = x$.

Mạch khuếch đại antilog tạo ra điện thế ở ngõ ra tỉ lệ với lũy thừa của điện thế ngõ vào. Nó là hàm đảo của hàm log.

$$x = e^{\ln x} \rightarrow x = \text{antilog}_e(\ln x)$$


Diode:

$$V_D = K \ln\left(\frac{I_D}{I_R}\right)$$

$$I_R = I_{EBO}$$

$$V_{in} = -K \ln\left(\frac{V_{out}}{I_{EBO} R_F}\right)$$

$$V_{out} = -I_{EBO} R_F e^{V_{in}/K}$$

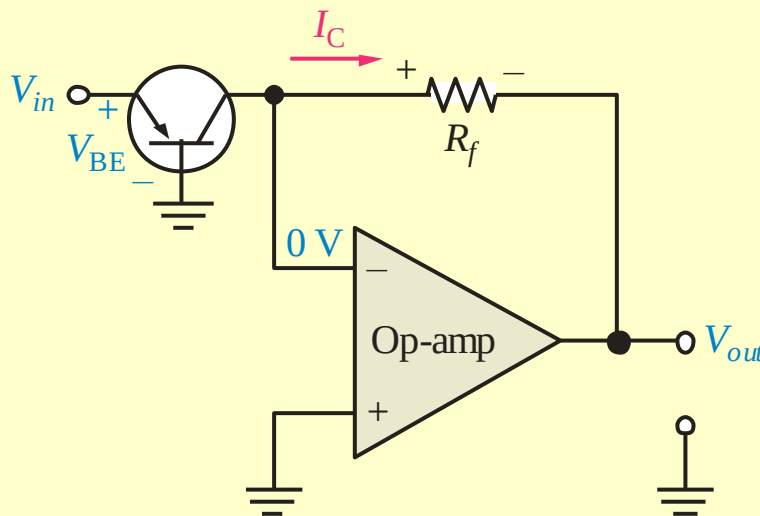

FETEL 2021

$$V_{out} = -R_F I_{EBO} \text{antilog}_e \frac{V_{in}}{25 \text{ mV}}$$


Ví dụ

39




LA-8048, LA-8049 Monolithic Log Amplifier Monolithic Antilog Amplifier

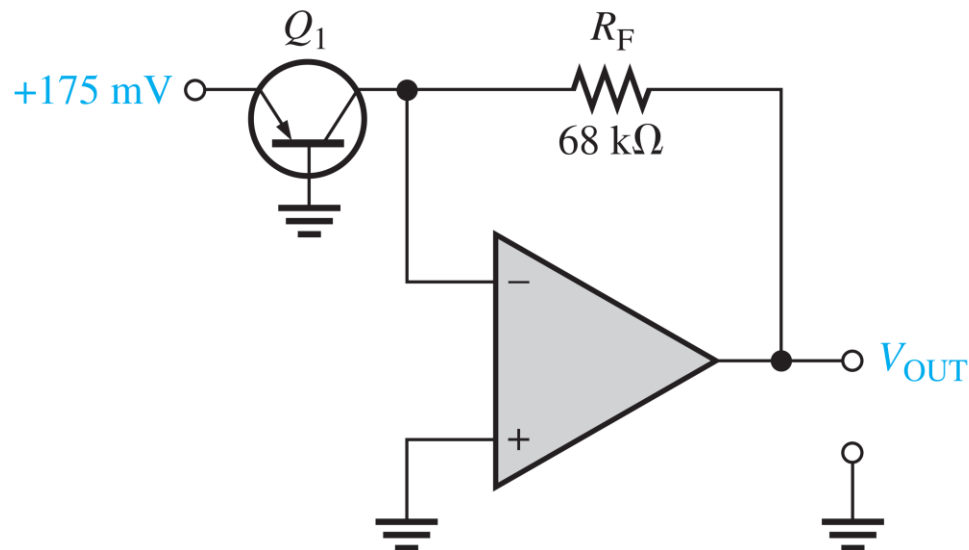Cho mạch antilog amplifier trong hình, tìm output voltage. Giả sử:
 $I_{EBO} = 40 \text{ nA}$.






Solution

40

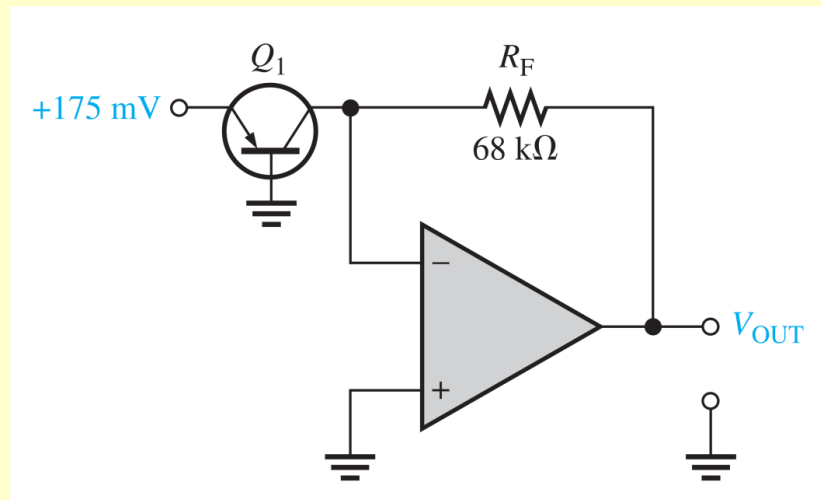



$$\begin{aligned} V_{OUT} &\cong -I_{EBO}R_F \text{antilog}_e\left(\frac{V_{in}}{25 \text{ mV}}\right) = -(40 \text{ nA})(68 \text{ k}\Omega) \text{antilog}_e\left(\frac{0.175 \text{ V}}{25 \text{ mV}}\right) \\ &= -(40 \text{ nA})(68 \text{ k}\Omega)(1100) = \mathbf{-3 \text{ V}} \end{aligned}$$




Bài tập: Tìm V_o

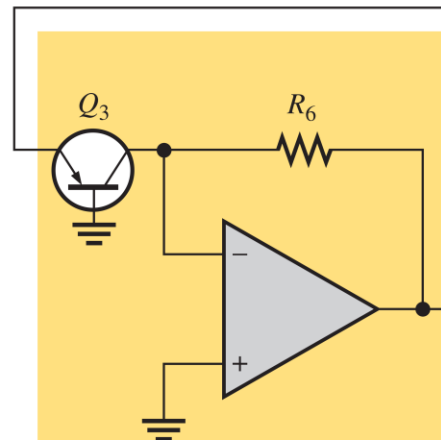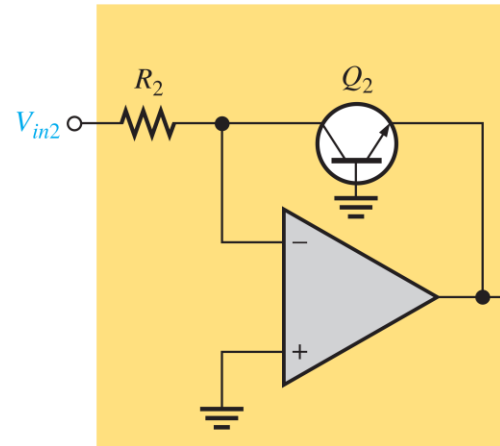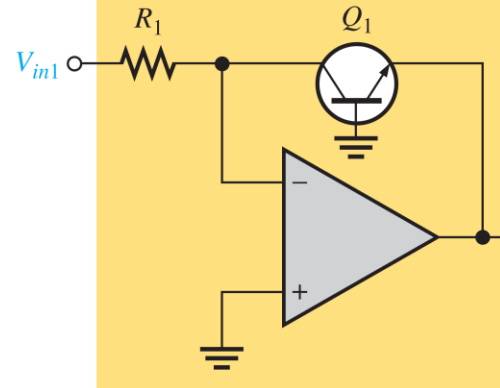



$$R = R_1 = R_2 = R_6.$$

$$R_3 = R_4 = R_5$$

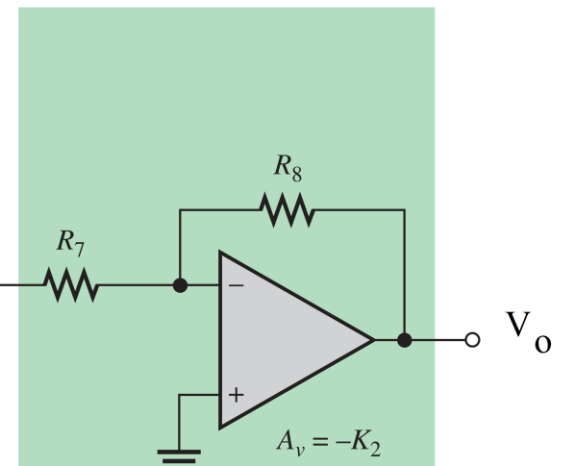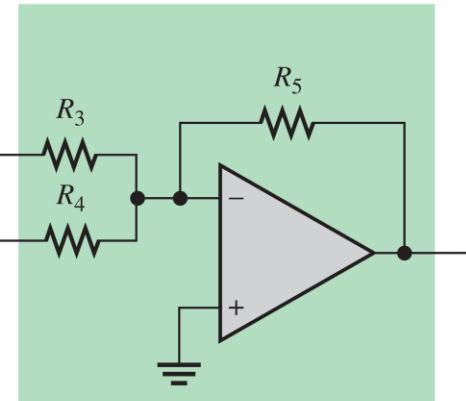

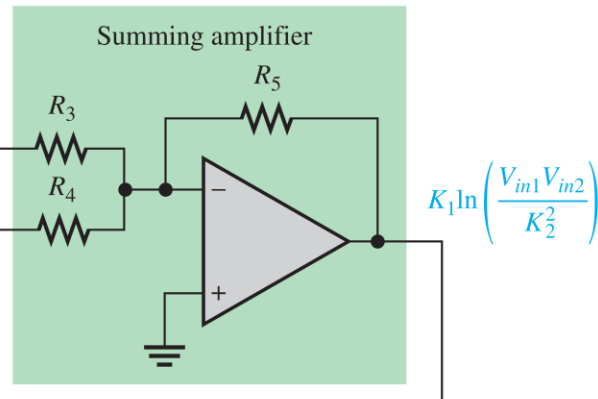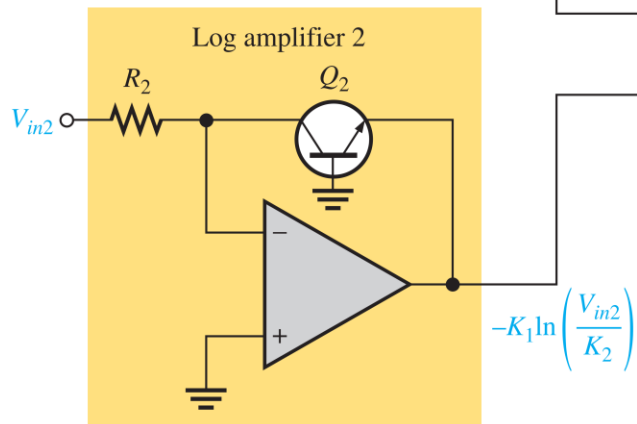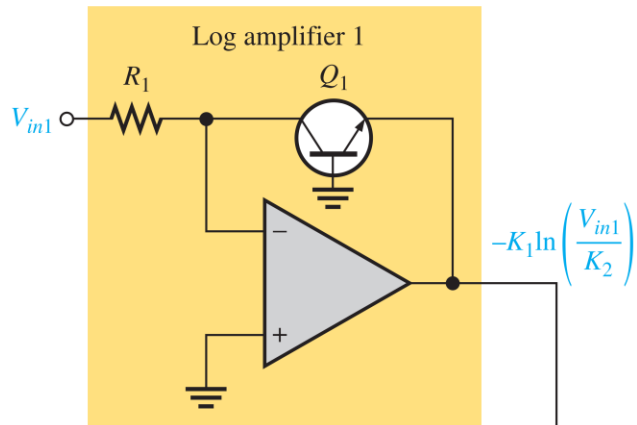
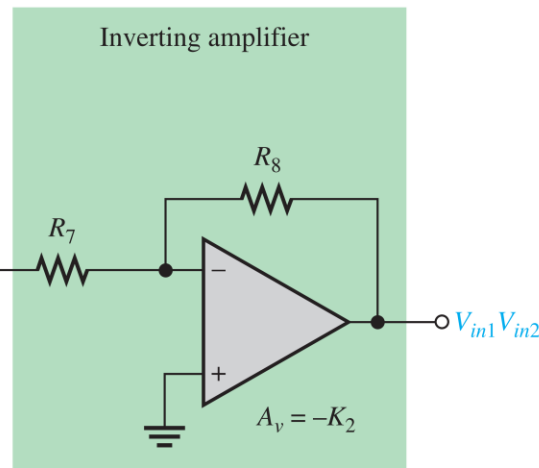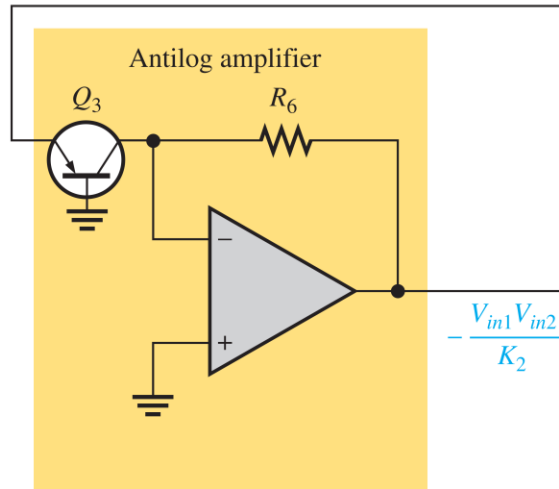
$$V_{out(sum)} = K_1 \ln\left[\left(\frac{V_{in1}}{K_2}\right) + \ln\left(\frac{V_{in2}}{K_2}\right)\right] = K_1 \ln\left(\frac{V_{in1} V_{in2}}{K_2^2}\right)$$



$$\ln V_1 + \ln V_2 = \ln(V_1 V_2)$$




$$\text{antilog}_e[\ln(V_1 V_2)] = V_1 V_2$$

$$V_{out(log1)} = -K_1 \ln\left(\frac{V_{in1}}{K_2}\right)$$

$$V_{out(log2)} = -K_1 \ln\left(\frac{V_{in2}}{K_2}\right)$$



$$K_1 = 0.025 \text{ V}, K_2 = R I_{EBO},$$

$$R = R_1 = R_2 = R_6.$$

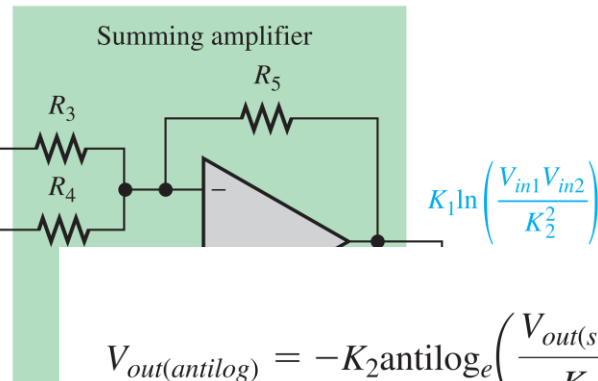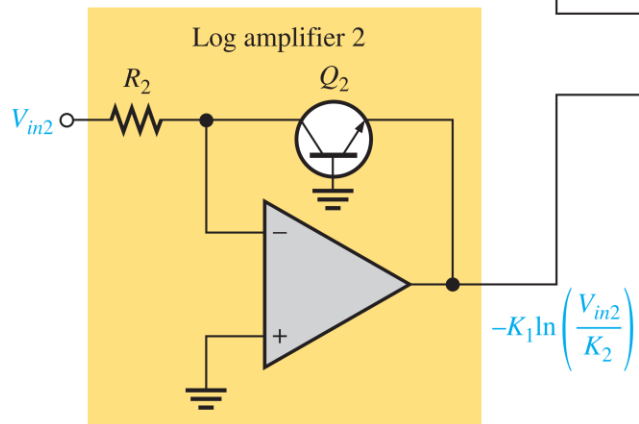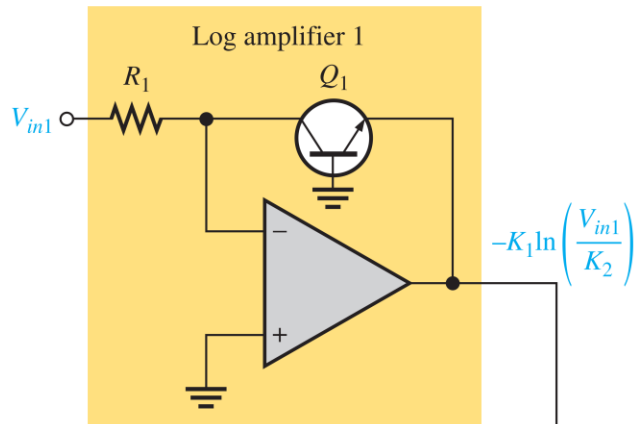

$$V_{out(antilog)} = -K_2 \text{antilog}_e\left(\frac{V_{out(sum)}}{K_1}\right) = -K_2 \text{antilog}_e\left[\frac{K_1 \ln\left(\frac{V_{in1} V_{in2}}{K_2^2}\right)}{K_1}\right]$$
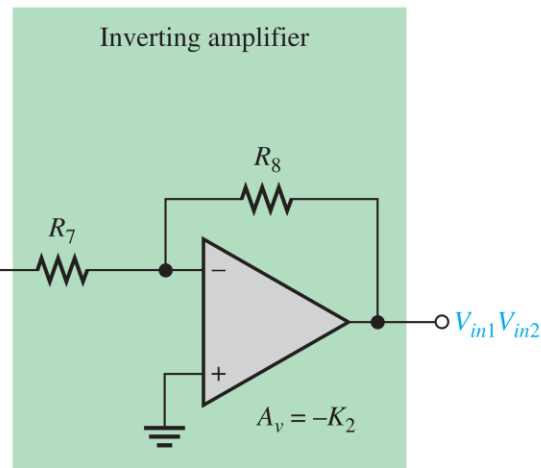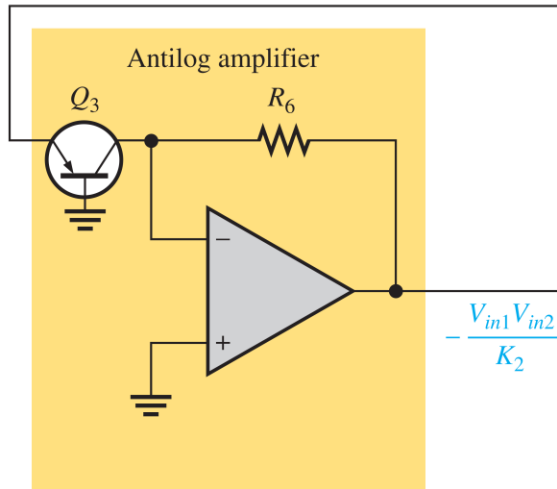
$$= -K_2 \left(\frac{V_{in1} V_{in2}}{K_2^2}\right) = -\frac{V_{in1} V_{in2}}{K_2}$$



$$V_{out} = -K_2 \left(-\frac{V_{in1} V_{in2}}{K_2}\right)$$

$$V_{out} = V_{in1} V_{in2}$$