
 


Lecture 7: CẤU TRÚC MOS


Biên soạn: Th.S Bùi Quốc Bảo
(Base on Floyd, Pearson Ed.)

- 
- Để thực hiện mạch logic, ta cần các switch điều khiển được

 - Control input = 1 $\rightarrow$ Switch is closed
- Control input = 0 $\rightarrow$ Switch is open



 - Ta có thể dùng relay cơ khí
 - Lớn, tiêu tán năng lượng, đáp ứng chậm
- **Transistors** là lựa chọn tốt hơn
 - Nhỏ, hiệu suất cao, nhanh.




P-type silicon: Excess positive charges (electron holes)

N-type silicon: Excess negative charges (electrons)

Oxide: Insulator

Gate: Metal pad

 In this state, current (electrons) cannot flow between source and drain – switch is OPEN




Place a **positive** charge on the gate wire (gate = +5V)


The gate's **positive charge** attracts **negatively-charged electrons**

This **row of electrons** forms a **channel** connecting the Source and Drain – **Current can flow** – Switch is **CLOSED**

CẤU TRÚC MỘT SỐ CỔNG

 


 nMOS: Good connector to GND
Poor connector to +5




pMOS: Poor connector to GND
Good connector to +5

 
Logic 1 on gate:
Source and Drain connected



 
Logic 0 on gate:
Source and Drain connected



NMOS INVERTER (CỔNG NOT)

 

 Replace the switch
with an **NMOS**
transistor



- Hoạt động:



- Khi Transistor đóng, có dòng điện đi qua R xuống GND

- **Mất năng lượng, tỏa nhiệt**

- Khi transistor mở, có dòng qua R đi ra ngoài

- **Mất năng lượng, tỏa nhiệt**

MOS INVERTER

  


Input is 1

Pull-up does not conduct

Pull-down conducts

Output connected to GND

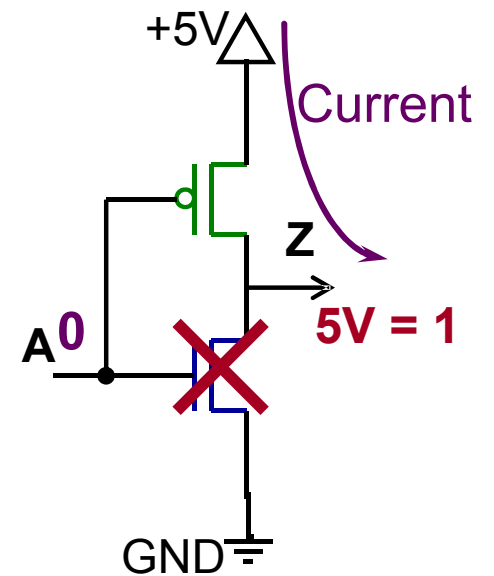





Input is 0

Pull-up conducts


Pull-down does not conduct

Output connected to Vdd

MOS NAND GATE

    


MOS AND GATE

 

Build an AND gate by mirroring a NAND gate.

 Problem: nMOS is poor at transmitting 5V and pMOS is poor at transmitting GND




Take a NAND gate...


and invert the output

Takes two more transistors, but works!
This is the reason that NANDs/NORs are faster than ANDs/ORs

NOR GATE – OR GATE

 

NOR-GATE

 


OR-GATE

THỰC HIỆN MẠCH NAND-NAND NOR-NOR



THỰC HIỆN CỔNG NOT TỪ CỔNG NAND, NOR

 

Dùng định lý De_Morgan để biến đổi về dạng toàn NAND, toàn NOR

$$F(A,B,C) = AB + AC = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}}$$

$$F(A,B,C) = (A+B)(A+C) = \overline{\overline{(A+B)}} \overline{\overline{(A+C)}}$$

Nếu hàm ở dạng SOP, kết quả là dạng toàn NAND
Nếu hàm ở dạng POS, kết quả là dạng toàn NOR